

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	

**ЗАТВЕРДЖЕНО**



**ПРОГРАМА**  
**фахових вступних випробувань**  
**для здобуття освітнього ступеня «магістр»**  
**за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані**  
**технології»,**  
**освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»**

Контрольний примірник

Врахований примірник

Ухвалено

На засіданні приймальної комісії  
 Протокол № 9 від «03 квітня» 2018  
 Відповідальний секретар  
 приймальної комісії

А.П. Дикий доц. А.П. Дикий

**Житомир**

**2018**

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск I	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/2

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тестові завдання використовуються для проведення вступних фахових випробувань при прийомі на навчання до Житомирського державного технологічного університету для отримання освітнього ступеня “магістр” зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” у 2018 році.

Право на участь у фахових вступних випробуваннях мають абітурієнти, які отримали ступінь “бакалавр” за напрямом 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050201 “Системна інженерія” та будь-яким іншим напрямом за умови складання додаткового фахового випробування, за умови подачі відповідних документів у приймальну комісію ЖДТУ. Вступні випробування проводяться відповідно до графіку, затвердженого головою приймальної комісії ЖДТУ.

Тривалість проведення тестування – одна астрономічна година. Протягом цього часу абітурієнт повинен дати відповіді на тестові завдання з наступних дисциплін:

- “Електротехніка та електромеханіка”;
- “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади”;
- “Технічні засоби автоматизації”;
- “Автоматизація технологічних процесів та виробництв”;
- “Комп’ютерні технології та програмування”;
- “Теорія автоматичного керування”;
- “Проектування систем автоматизації”;
- “Комп’ютерна електроніка” (ч.1 – Аналогова електроніка, ч.2 – Цифрова електроніка, ч.3 – Мікропроцесорні пристрої);
- «Комп’ютерні мережі»;
- “Архітектура комп’ютерних систем”;
- “Вища математика”.

Зожної дисципліни тестові завдання охоплюють основні теми навчальних програм. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна.

Кожен білет містить сорок тестових питань різних ступенів складності: 33 питання першого рівня складності, що оцінюються у 2 (два) бали кожне; 4 завдання другого рівня складності, що оцінюється у 4 (четири) бали кожне; 3 завдання третього рівня складності, що оцінюються у 6 (шість) балів кожне. Хибна відповідь оцінюється у 0 (нуль) балів. У сумі всі правильні відповіді складають 100 (сто) балів.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/3

## ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ТЕМ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

### Електротехніка та електромеханіка Частина 1. Електротехніка

#### **Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму.**

Елементи електричних кіл. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Рівняння з контурними струмами, вузловими потенціалами. Принцип накладання. Перетворення схем. Потужність у колі постійного струму. Баланс потужностей.

#### **Тема 2. Лінійні електричні кола синусоїдного струму.**

Використання синусоїдного струму в техніці. Синусоїдні струми та напруги, амплітуда і фаза. діюче значення струмів та напруг. Параметри та елементи кіл змінного струму. Символічне зображення синусоїдних функція часу, їх інтегралів та похідних. Комплексні опори та провідності. Закони Ома та Кірхгофа у комплексній формі. Використання всіх методів розрахунку лінійних кіл постійного струму при комплексному зображення синусоїдних струмів та напруг, опорів та провідностей. Зображення потужності в комплексній формі. Векторні діаграми. Індуктивно-зв'язані елементи. Коєфіцієнт зв'язку. Послідовне та паралельне з'єднання елементів при наявності взаємної індуктивності. Резонанс при послідовному та паралельному з'єднанні елементів кола. Коливання енергії при резонансі. Добротність.

#### **Тема 3. Трифазні електричні кола та кола періодичного несинусоїдного струму.**

Трифазні системи ЕРС. З'єднання зіркою та трикутником в трифазних колах. Розрахунок симетричних та несиметричних трифазних кіл. Потужність у трифазних колах. Пульсуюче та обертове магнітні поля. Несинусоїдні періодичні напруги та струми, зображення їх у вигляді тригометричного та комплексного рядів Фур'є. Дискретні спектри. Діюче значення несинусоїдних струмів. Потужність.

#### **Тема 4. Розрахунок переходіних процесів класичним та операторним методами.**

Переходні процеси. Загальна характеристика. Закони комутації. Аналіз переходіних процесів у простих колах класичним методом. Перетворення Лапласа. Закони Ома і Кірхгофа у операторній формі. Формули розкладу. Розрахунок переходіних процесів операторним методом.

#### **Тема 5. Переходні процеси при дії імпульсних напруг. Спектральний метод розрахунку переходіних процесів.**

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/4

Перехідні функції електричного кола. Перехідні процеси при дії імпульсних напруг. Інтеграли Дюамеля. Перетворення Фур'є та його основні властивості. Аналіз перехідних процесів частотним методом.

### **Тема 6. Нелінійні електричні та магнітні кола при постійних та змінних струмах.**

Загальна характеристика нелінійних кіл та методів їх розрахунку. Елементи нелінійних кіл, їх параметри та характеристики. Нелінійні електричні кола при постійних струмах. Нелінійні магнітні кола при постійних магнітних потоках. Нелінійна індуктивність, схема заміщення та векторна діаграма.

## **Частина 2. Електромеханіка**

### **Тема 1. Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування**

Магнітні величини  $H$ ,  $\mu$ ,  $B$ ,  $L$ ,  $\Phi$ ,  $\psi$ . Закони Ома, Кірхгофа для магнітних кіл. Трансформатор: призначення, будова, принцип дії. Рівняння і векторні діаграми трансформатора в режимах холостого ходу та навантаження. Втрати потужності і кКД трансформатора. Схема заміщення трансформатора. Трифазні трансформатори. Векторна діаграма трифазного трансформатора. Автотрансформатор. Багатообмоточний трансформатор.

### **Тема 2. Асинхронні машини**

Обертове магнітне поле. Асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором: будова, частота обертання, ковзання. Струм та ЕРС короткозамкнутої обмотки. Схема заміщення асинхронної машини. Рівняння і векторна діаграма асинхронного двигуна. Асинхронний двигун з фазним ротором. Втрати потужності та кКД асинхронного двигуна. Енергетична діаграма. Електромагнітний момент асинхронного двигуна. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Робочі характеристики асинхронного двигуна. Регулювання швидкості асинхронного двигуна. Пуск асинхронного двигуна. Підключення асинхронного двигуна до однофазної мережі.

### **Тема 3. Синхронні машини**

Синхронні машини. Реакція якоря синхронної машини. Рівняння і векторна діаграма синхронного двигуна. Пуск синхронного двигуна. Електро-магнітний момент та кутова характеристика синхронної машини. Векторна діаграма синхронної машини. Втрати та ККД синхронної машини.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/5

## **Тема 4. Машини постійного струму**

Машини постійного струму. Визначення напрямку обертання якоря. Основне рівняння двигуна. Двигуни постійного струму з послідовним збудженням. Двигуни постійного струму з паралельним збудженням. Двигуни постійного струму із змішаним збудженням. Регулювання швидкості обертання якоря двигуна постійного струму. Втрати в машинах постійного струму, енергетична діаграма.

## **Тема 5. Сельсини та обертові трансформатори**

Сельсини. Індикаторний та трансформаторний режими сельсина.

Обертові трансформатори: принцип дії, застосування, режими роботи. Лінійний обертовий трансформатор. Реле постійного струму, статична і динамічна характеристика. Криві двигуни: будова, принцип дії, призначення.

## **Метрологія, технологічні вимірювання та прилади**

### **Тема 1. Загальні питання метрології та електричних вимірювань**

Основні поняття метрології та електричних вимірювань. Значення вимірювань в забезпеченні науково-технічного прогресу. Види та методи вимірювань. Похибки вимірювань. Систематизація похибок: абсолютні та відносні, систематичні та випадкові, інструментальні та методичні. Ймовірнісна оцінка результатів прямих вимірювань при багаторазових рівноточних спостереженнях. Оцінка результатів прямих вимірювань при одноразовому спостереженні. Обробка результатів непрямих вимірювань.

### **Тема 2. Засоби вимірювальної техніки, їх основні метрологічні характеристики та параметри**

Основні відомості про засоби вимірювальної техніки. Класифікація засобів вимірювальної техніки за способом подання вимірювальної інформації, методом порівняння з мірою, структурою перетворювань, функціональним призначенням. Метрологічні характеристики та параметри засобів вимірювальної техніки. Клас точності засобів вимірювальної техніки.

Вимірювальні перетворювачі. Класифікація вимірювальних перетворювачів. Метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів. Електромеханічні прилади для вимірювання електричних величин. Загальні відомості та теоретичне обґрунтування принципу дії електромеханічних приладів. Умовні позначення на шкалах приладів. Магнітоелектричні вимірювальні прилади, їх метрологічні та експлуатаційні характеристики. Електромагнітні вимірювальні прилади, їх метрологічні та експлуатаційні характеристики. Електродинамічні вимірювальні прилади, їх метрологічні та

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/6

експлуатаційні характеристики. Електростатичні вимірювальні прилади, їх метрологічні та експлуатаційні характеристики. Вимірювальний механізм індукційної системи.

Метрологічні та експлуатаційні характеристики приладів індукційної системи. Вимірювальний механізм вібраційної системи. Метрологічні та експлуатаційні характеристики приладів індукційної системи. Зворотній електромеханічний перетворювач.

Електронні вимірювальні прилади для вимірювання електричних величин. Загальні відомості та теоретичне обґрунтування принципу дії електронних вимірювальних приладів (ЕВП). Узагальнені структурні схеми ЕВП. Класифікація ЕВП в залежності від способу перетворення аналогових величин у цифровий код.

### **Тема 3. Вимірювання неелектричних фізичних величин**

Вимірювання температури. Характеристики вимірювальних величин. Особливості вимірювання температури Температурні шкали. Промислові вимірювачі температури. Термометри розширення. Манометричні термометри.

Термоперетворювачі опору. Засоби вимірювання, що працюють у комплекті з термоперетворювачами опору. Термоелектричні перетворювачі. Прилади для вимірювання термо-ЕРС. Нормувальні перетворювачі. Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами. Вимірювання температури контактними методами, акустичні, пірометричні, інтегральні, термографічні методи вимірювання. Вимірювання геометричних розмірів матеріалів та виробів. Вимірювання кутових та лінійних розмірів. Вимірювання розмірів у машинобудуванні. Вимірювання тиску. Деформаційні, поршневі, електричні вимірювачі тиску. Диференціальні манометри. Вимірювання тиску вакуумними методами. Вимірювання рівня, кількості та витрат речовини. Методи та засоби вимірювання рівня рідких речовин, сипучих та кускових матеріалів. Пневматичні методи вимірювання кількості та витрат речовини. Тахометричні, електромагнітні, ультразвукові, теплові витратоміри. Витратоміри змінного рівня, вихрові, коріолісові та кореляційні витратоміри.

Вимірювання параметрів навколошнього середовища. Методи і прилади для аналізу складу газів. Вимірювання вологості.

### **Тема 4. Організація метрологічного забезпечення промисловості**

Організація вимірювального експерименту. Формульовання цілі експерименту. Вибір критеріїв оцінок точності результатів експерименту. Вибір методів та засобів вимірювань. Способи захисту вимірювальної апаратури від завад. Методи виявлення та виключення (зменшення)

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

систематичних похибок. Повірка засобів вимірюальної техніки. Використання цифрової та мікропроцесорної техніки для технологічних вимірювань.

### **Технічні засоби автоматизації**

#### **Тема 1. Галузь застосування перетворюючих пристройів приладів (ППП)**

Умови експлуатації вимірюальних перетворювачів. Чутливий елемент. Класифікація вимірюальних перетворювачів. Основні похибки вимірюального перетворювача.

#### **Тема 2. Лінійні потенціометричні перетворювачі (ПП)**

Галузь застосування ПП. Основні елементи конструкції ПП. Переваги і недоліки ПП. Матеріали елементів конструкції (спіралі, каркасу, щітки). Вимоги до матеріалів. Параметри, що характеризують ПП. Розрахунок зносу, визначення допустимих напруг, виникаючих у ПП. Схеми ввімкнення ПП. Конструктивні різновиди ПП. Способи зміни закону опору ПП. Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачів.

#### **Тема 3. Функціональні потенціометричні перетворювачі (ФПП)**

Застосування ФПП. Способи здійснення функціональної залежності. Розглядання різних способів здійснення функціональної залежності: ФПП зі змінним периметром перерізу каркасу, ФПП зі ступеневим каркасом і рівномірною наміткою, ФПП з каркасом постійної висоти і нерівномірною намоткою, шунтування постійними опорами лінійного ФПП.

#### **Тема 4. Тензоретворювачі (ТП)**

Призначення. Класи точності. Переваги і недоліки ТП. Основні конструктивні різновиди. Дротяні наклеювані перетворювачі. Чутливість ТП. Повний опір ТП. Підключення до об'єктів ТП. Розрахунок ТП.

#### **Тема 5. Перетворювачі контактного опору**

Характеристики перетворювача контактного опору (ПКО). Конструкція ПКО. Переваги і недоліки ПКО. Застосування ПКО. Схема ввімкнення ПКО. Вираз повної напруги. Коефіцієнт підсилення. Чутливість відносно переміщення.

#### **Тема 6. Ємнісні перетворювачі (ЄП)**

Призначення, характеристика ЄП. Конструктивні різновиди ЄП: зі змінною відстанню між пластинами, зі змінною площею взаємного перекриття пластин, зі змінною величиною діелектричної проникності, диференціальні з рухомою середньою пластиною, з кутовим переміщенням середньої пластини

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/8

та ін. Схеми ввімкнення ЕП: мостова і резонансна. Переваги і недоліки ЕП. Розрахунок ЕП.

### **Тема 7. Індуктивні перетворювачі (ІП)**

Конструкція ІП. Переваги і недоліки ІП. Галузь застосування ІП. Частотний діапазон ІП. Принцип дії ІП для лінійних, кутових переміщень. Основні розрахункові співвідношення. Характеристика ІП.

### **Тема 8. Трансформаторні перетворювачі (ТрП).**

Переваги і недоліки. Область застосування. Основні конструктивні різновиди ТрП: з переміщуваним якорем, з переміщуваним ротором або рамкою. Основні розрахункові співвідношення для ТрП.

### **Тема 9. Механотронні перетворювачі (МП)**

Принцип дії. Призначення. Основні види виконання МП. Класифікація МП. Схеми ввімкнення МП. Вимоги до МП, специфіка їх роботи. Галузь застосування. Приклади практичного застосування.

### **Тема 10. П'єзоелектричні перетворювачі (ПП)**

П'єзоэффект прямий і зворотний. П'єзоматеріали. Основні вісі п'єзокристала. Поздовжній і поперечний п'єзоекфекти. Призначення, галузь застосування ПП. Схеми ввімкнення. Вимоги до вимірювальної схеми ПП. Основні розрахункові співвідношення для ПП.

### **Тема 11. Мікромашини (ММ)**

Класифікація ММ. Загальні питання теорії і конструкції ММ. Класифікація мікродвигунів. Основні характеристики і параметри мікродвигунів.

### **Тема 12. Обертові трансформатори (ОТ)**

Призначення, конструкція, принцип дії. Первинне та вторинне симетрування. Синусно-косинусний ОТ. Лінійний ОТ. Класи точності ОТ.

### **Тема 13. Оптикоелектричні перетворювачі (ОП)**

Основні властивості оптичних випромінювань. Принцип дії ОП. Конструкція ОП. Закони розповсюдження оптичних випромінювань. Основні різновиди фотоприймачів. Фоторезистори. Генераторні фотоелементи. Оптрони.

### **Тема 14. Електромагніти змінного струму (ЕЗС)**

Особливості ЕЗС. Принцип дії. Тягове зусилля і тягова характеристика. Особливості. Недоліки ЕЗС, методи їх усунення. Магнітокеровані контакти.

### **Тема 15. Контактні перетворювачі (КП)**

Призначення, визначення КП. Основні конструктивні різновиди КП. Матеріали КП. Основні етапи роботи КП. Явища, виникаючі при розмиканні контактів. Способи захисту поверхні контактів від окислення. Основні заходи, що зменшують знос КП.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/9

## **Автоматизація технологічних процесів та виробництв**

**Тема 1. Загальні відомості про автоматизацію виробничих процесів.**  
 Основні визначення автоматизації технологічних процесів, керування, систем керування. Основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації технологічних процесів

**Тема 2. Основні поняття теорії автоматичного керування (ТАК).**  
 Математичний опис систем автоматичного керування (САК). Визначення статичних і динамічних характеристик об'єктів автоматизації.

**Тема 3. Автоматизовані системи керування (ACK).**

Автоматизовані системи керування технологічними процесами (ACK ТП).

**Тема 4. Схеми систем автоматизації. Класифікація схем автоматизації.**

Класифікація електричних схем. Структурні та функціональні схеми. Принципові схеми.

**Тема 5. Вибір елементів систем автоматизації.**

Вибір щитів і пультів керування. Розміщення приладів і засобів автоматизації.

**Тема 6. Аналіз параметрів автоматичної системи керування.**

Стійкість системи та методики перевірки. Основні показники надійності автоматичної системи.

## **Комп'ютерні технології та основи програмування**

**Тема 1. Змінні. Типи даних**

Цілі та дійсні типи даних. Логічний тип даних та перерахований тип. Простір імен. Масиви. Структури даних та об'єднання. Оголошення типів. Покажчики. Посилання.

**Тема 2. Арифметичні операції та циклічні структури**

Побітові операції. Інкремент та декремент. Умовний оператор. Цикли з передумовою, пост-умовою та заданою кількістю повторів. Оператор вибору варіантів.

**Тема 3. Функції**

Оголошення та виклик функцій. Функції введення та виведення даних. Функції для роботи з рядками.

**Тема 4. Класи**

Конструктори та деструктори. Функції-члени класу. Рівні доступу до членів класу.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/10

## Teорія автоматичного керування

### **Тема 1. Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування**

Задачі автоматизації об'єктів. Вхідні та вихідні змінні. Зворотній зв'язок та його призначення. Поняття про автоматичне регулювання та керування. Змінні, що керуються та регулюються. Поняття про керуючі дії та збурення. Типові сигнали зовнішніх впливів в автоматичних системах.

### **Тема 2. Принцип побудови автоматичних систем**

Принципи регулювання за відхиленням вихідної координати, за збуренням та комбіноване регулювання. Керуючий автоматичний пристрій та регулятор. Визначення автоматичної системи. Функціональні схеми систем та класифікація основних елементів автоматичних систем за їх призначенням. Мета керування. Показники мети керування та їх аналітичне формулювання. Поняття про алгоритм керування. Принцип класифікації автоматичних систем. Класифікація систем за законом зміни вихідної координати об'єкту. Системи автоматичної стабілізації, системи програмного керування та слідкуючі системи. Приклади автоматичних систем та їх функціональні елементи.

### **Тема 3. Математичні моделі динаміки автоматичних систем**

Математична модель динаміки системи в формі рівняння «Вхід-вихід» систем. Загальні рішення рівнянь типу «Вхід-вихід» лінійних безперервних та імпульсних систем. Вільна та вимушена складова перехідних процесів автоматичних систем. Математичні моделі динаміки у формі передатних функцій автоматичних систем. Типові динамічні ланки. Передатні функції розімкнутих та замкнутих систем та їх зв'язок з імпульсними перехідними функціями.

### **Тема 4. Стійкість лінійних неперервних автоматичних систем**

Основні поняття та визначення стійкості автоматичних систем. Зв'язок стійкості з коренями характеристичного рівняння замкнutoї системи. Алгебраїчні критерії стійкості Рауса та Гурвіца. Частотні критерії стійкості систем автоматичного керування. Критерій О.В. Михайлова. Метод D-розділіття за одним параметром та визначення критичного параметру підсилення системи. Вплив параметрів на стійкість автоматичних систем. Критерій Найквіста. Визначення запасів стійкості системи. Оцінка стійкості систем за логарифмічними частотними характеристиками. Запаси стійкості.

### **Тема 5. Якість процесу керування систем автоматичного керування**

Показники якості перехідних процесів при впливі ступінчастої вхідної дії: час перехідного процесу, коливання, перегулювання, характер перехідного

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/11

процесу. Точність відробки системою типових задаючих дій. Коефіцієнти помилок. Статична та динамічна помилки.

### **Тема 6. Теорія лінійних імпульсних автоматичних систем**

Загальна характеристика імпульсних систем. Визначення та класифікація імпульсних систем. Імпульсні системи з одним та декількома імпульсними елементами. Імпульсні системи з амплітудно-імпульсною, широтно-імпульсною, частотно-імпульсною. Задачі дослідження імпульсних систем.

### **Тема 7. Математичні моделі імпульсних систем**

Особливості математичних моделей імпульсних елементів, дискретних пристройів та екстраполяторів. Передатні функції імпульсних систем. Вплив форми імпульсів на передатні функції. Заміна імпульсної системи еквівалентною безперервною системою.

### **Тема 8. Аналіз динаміки лінійних імпульсних систем**

Стійкість імпульсних систем. Поняття стійкості. Необхідна та достатня умови стійкості імпульсних систем. Критерії стійкості імпульсних систем. Алгебраїчні критерії стійкості та особливості їх застосування.

### **Тема 9. Теорія нелінійних систем**

Загальна характеристика нелінійних систем. Визначення та класифікація нелінійних систем. Типові нелінійні елементи, їх характеристики та математичні моделі. Задачі та особливості дослідження нелінійних систем. Математичні моделі нелінійних систем. Математична модель нелінійних систем в формі рівнянь стану. Структурні схеми нелінійних систем та їх перетворення.

### **Тема 10. Аналіз динаміки нелінійних систем**

Методи дослідження та розрахунків нелінійних систем. Поняття про стійкість нелінійних систем. Методи О.М. Ляпунова. Дослідження абсолютної стійкості нелінійних систем. Автоколивання. Фазова площа та її застосування для дослідження стійкості нелінійних систем із кусочно-лінійними характеристиками. Метод гармонічної лінеаризації.

## **Проектування систем автоматизації**

### **Тема 1. Основні поняття про виробництво та його автоматизацію**

Поняття виробництва, структура (елементи) виробництва (промислового підприємства). Поняття механізації та автоматизації. Відмінність автоматизації від механізації. Ефекти, що отримуються від автоматизації виробництва (автоматизованого керування).

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/12

Поняття технологічної системи, технологічного комплексу, виробничого, технологічного (робочого) та транспортного процесів, технологічних та транспортних операцій та переходів. Функціонування технологічної системи (вхідні та вихідні потоки). Формалізоване представлення обробних, переробних, складальних та пакувальних процесів.

Класифікація технологічних систем та технологічних процесів. Особливості, відмінні риси та приклади неперервних (безперервних), дискретних, дискретно-безперервних та періодичних технологічних процесів.

Жорстка та гнучка автоматизація у виробництві. Засоби, переваги та недоліки жорсткої та гнучкої автоматизації. Рівні використання технічних засобів.

Рівні складності засобів автоматизації. Рівні автоматизації у дискретному та неперервному виробництві.

## **Тема 2. Елементи технологій дискретного та неперервного виробництва як основа його автоматизації**

Структура гнучких виробничих систем та гнучкого автоматизованого виробництва. Поняття гнучкої виробничої системи (ГВС), гнучкої виробничої комірки (ГВК), гнучкого виробничого модуля (ГВМ), гнучкої автоматизованої ділянки та лінії, цеху, заводу. Засоби автоматизації ГВС, ГВК та ГВМ. Співвідношення видів технологічних систем як складових ГВС. Оптимізаційні задачі, що виникають при створенні, організації та автоматизації роботи ГВС, ГВК та ГВМ.

Приклади автоматизованих неперервних виробництв. Технологія виготовлення нафтопродуктів на нафтопереробному заводі. Технологічна схема атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Крекінг та його види. Ректифікація, її застосування в різних видах виробництва. Структура та принцип дії ректифікаційної ковпачкової колони. Технологічна схема нафтопереробного заводу (крекінг-процесу). Особливості автоматизованого керування процесом виготовлення нафтопродуктів. Процес виробництва електричної енергії на атомній електростанції. Сутність ядерної реакції. Принцип дії ядерного реактору. Будова ядерного реактору. Види ядерних ректорів. Явища та проблеми ядерних реакторів. Керування ядерним реактором та його автоматизація. Оптимізація керування ядерним реактором.

## **Тема 3. Основи створення проектів автоматизації**

Загальні підходи до побудови структурних, функціональних та електрических принципових схем систем керування. Складання моделей (структурних схем) систем автоматичного керування (моделювання регуляторів, датчиків, виконавчих механізмів та фізичних процесів в об'єктах

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/13

керування). Правила та стандарти виконання функціональних схем автоматизації. Складання алгоритмічного забезпечення цифрових систем керування (мікроконтролерів).

#### **Тема 4. Основи апаратно-програмної побудови цифрових систем керування**

Загальна структура одно- та багатоконтурної цифрової системи керування. Підключення аналогових та цифрових датчиків та виконавчих механізмів до мікроконтролера. Комутизація каналів на основі мультиплексорів/демультиплексорів та на основі організації шин даних.

Програмна реалізація законів керування. Види законів керування, специфіка їх застосування для керування дискретними та неперервними параметрами, питання вибору закону керування (можливість та доцільність застосування). Математичні моделі законів керування (аналітичне та логічне представлення, структурні схеми регуляторів, динаміка процесів, що керуються тими чи іншими законами керування). Алгоритмічна реалізація законів керування в цифровому (мікропроцесорному) регуляторі.

Застосування аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) у цифрових системах керування. Функціональні та апаратні особливості АЦП на прикладі конкретних мікросхем (функціональні складові, призначення та підключення виводів, рівні сигналів, часові діаграми тощо). Узгодження рівнів сигналів датчиків та АЦП. Схемна та алгоритмічна реалізація роботи з АЦП.

Організація пультів керування для мікропроцесорних систем. Організація індикації заданих та поточних значень параметрів, зміна значень заданих параметрів, обрання параметрів для індикації в процесі роботи системи керування. Алгоритмічна реалізація роботи з пультами керування (програмування заданих значень параметрів, робота під час виконання основного циклу роботи системи).

Практика побудови електричних принципових схем та алгоритмів роботи мікроконтролерів. Побудова багатоканальних цифрових систем керування неперервними параметрами. Організація апаратно-програмної роботи з клавіатурою та алфавітно-цифровими (семисегментними) індикаторами. Введення інформації з дискретних датчиків (вимірювання кутового положення валу, кількості обертів тощо). Алгоритмічне забезпечення керування багатостадійними технологічними процесами. Алгоритмічне забезпечення керування процесами змішування та дозування.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/14

## **Тема 5. Застосування інтерфейсу RS-232 в цифрових системах керування**

Перетворення рівнів цифрових та аналогових сигналів, гальванічне розв'язування електричних ланцюгів із застосуванням оптопар. Інвертуючі та неінвертуючі включення оптопар. Перетворення рівнів двополярних сигналів. Передача сигналу напругою та струмом. Організація зв'язку за принципом “струмової петлі”.

Призначення та застосування інтерфейсу RS-232 в комп'ютерних системах. Принцип з'єднання “точка до точки”. Кінцеве обладнання даних та обладнання обміну даних в реалізації лінії зв'язку “точка до точки”. Повне та “нуль-модемне” з'єднання. Порівняння характеристик, переваг та недоліків інтерфейсів RS-232C, RS-422A, RS-423A та RS-485.

Склад керуючих сигналів, електричний інтерфейс (логіка, рівні сигналів), типи роз'ємів інтерфейсу RS-232. Специфіка забезпечення завадозахищеності в інтерфейсі RS-232. Алгоритмічна реалізація роботи з інтерфейсом RS-232. Послідовність видачі керуючих сигналів. Апаратна (RTS/CTS) та програмна (XON/XOFF) синхронізація роботи обладнання. Алгоритмічна реалізація інформаційного обміну посилками. Алгоритми обробників переривань при роботі з інтерфейсом RS-232. Дуплексний обмін посилками однакової довжини. Обмін посилками довільної довжини.

## **Тема 6. Застосування інтерфейсу I<sup>2</sup>C в цифрових системах керування**

Загальні відомості про інтерфейс I<sup>2</sup>C (області застосування, переваги та можливості шини, версії інтерфейсу, швидкості передачі даних, адресний простір шини тощо). Термінологія шини. Концепція та принцип роботи шини (функціональна схема, лінії даних та тактових імпульсів). Принцип передачі біту. Стани “START” та “STOP”. Допустимі та недопустимі стани шини. Принцип передачі байту. Біт підтвердження. Загальний формат передачі даних.

Синхронізація та арбітраж на шині. Формати передачі даних з 7-бітною адресацією. Зарезервовані адреси. Адреса загального виклику. Стартовий байт. Скидання шини. Передача ідентифікаційних кодів пристрій на шині. Розширення шини. Швидкі режими передачі (швидкий, швидкий плюс, високошвидкісний, ультрашвидкий). Формати передачі даних з 10-бітною адресацією. Застосування шини в практичних задачах. Апаратно-алгоритмічна реалізація підключення пристрій (датчиків, індикаторів) до мікроконтролера по шині I<sup>2</sup>C.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/15

## **Комп'ютерна електроніка (ч. 1 – Аналогова електроніка)**

### **Тема 1. Загальна характеристика дисципліни**

Зміст дисципліни. Її зв'язок з іншими дисциплінами. Історія розвитку електроніки та мікросхемотехніки. Перспективи розвитку.

### **Тема 2. Фізичні основи електроніки і мікросхемотехніки**

Основні положення та визначення електронної теорії твердого тіла. Утворення *p-n* переходу та його властивості.

Типова вольт-амперна характеристика *p-n* переходу, її відмінності від ВАХ діода. Електричний і тепловий пробої діода. Температурна залежність ВАХ діода. Типи напівпровідникових діодів.

Побудова і принцип дії біполярного транзистора. Параметри та характеристики. Еквівалентні схеми транзистора.

### **Тема 3. Електронні підсилювачі**

Класифікація електронних підсилювачів. Основні показники, параметри та характеристики підсилювачів. Викривлення сигналів у підсилювачах.

### **Тема 4. Електронні підсилювачі змінного струму (ПЗС)**

Схеми електронних підсилювачів на біполярному транзисторі зі спільним емітером (СЕ). Призначення елементів. Способи завдання статичного режиму роботи транзистора. Розрахунок по постійному та змінному струму.

### **Тема 5. Оптоелектронні прилади**

Структурна схема оптоелектронних приладів (оптронів). Основні вузли, призначення, властивості та варіанти реалізації. Сучасні оптрони у мікроелектронному виконанні.

### **Тема 6. Підсилювачі постійного струму (ППС)**

Типи ППС. Напруга зміщення нуля. Балансні ППС. Вхідні струми зміщення. Диференційний підсилювач.

### **Тема 7. Операційні підсилювачі (ОП)**

Структурна схема ОП. Основні параметри та характеристики.

### **Тема 8. Зворотній зв'язок (ЗЗ) в підсилювачах**

ЗЗ в електронних підсилювачах. Типи ЗЗ. Вплив ЗЗ на основні параметри та характеристики підсилювачів.

### **Тема 9. Підсилювачі потужності (ПП)**

Основні параметри ПП. Структурна схема дводвотактного ПП. Порівняльний аналіз ПП різних класів.

### **Тема 10. Генератори гармонічних коливань**

Умови балансу фаз і амплітуд. Коливальна характеристика. Генератори на *RC* колах.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/16

## **Комп'ютерна електроніка (ч. 2 – Цифрова електроніка)**

### **Тема 1. Форми відображення цифрової інформації**

Характеристики електричних сигналів. Цифрові сигнали. Імпульсні сигнали. Їх характеристики.

### **Тема 2. Логічні основи побудови елементів цифрової техніки**

Основні поняття, визначення, закони і теореми алгебри логіки. Форми представлення логічних функцій. Алгебра логіки при синтезі логічних схем. Задача мінімізації логічних функцій. Поняття про повний та мінімальний базиси.

### **Тема 3. Основні положення імпульсної техніки**

Транзисторний ключ (інвертор) на біполярних транзисторах. Статичний та динамічний режими роботи ключа. Завадостійкість.

### **Тема 4. Інтегровані системи елементів**

Логічні елементи електромеханічних ключах, діодах та транзисторах. Серії цифрових інтегральних мікросхем. Система умовних позначень інтегрованих мікросхем. Положення алгебри логіки при аналізі логічних схем і приладів.

Базовий логічний елемент транзисторно-транзисторної логіки (**ТТЛ**).

Використання елементів **ТТЛ** при побудові різних схем. Схеми **ТТЛ** з трьома положеннями та їх використання в каналах зв'язку **ЕОМ**.

Базовий логічний елемент емітерно-зв'язаної логіки. (**ЕЗЛ**) Базовий логічний елемент на польових комплементарних транзисторах (**КМОП**-логіка). Особливості використання елементів різних серій. З'єднання елементів один з одним та з резисторами, конденсаторами і ключами.

### **Тема 5. Функціональні вузли ЕОМ комбінаційного типу**

Синтез вузлів комбінаційного типу. Дешифратори, шифратори, ультиплексори і демультиплексори. Суматори. Призначення, алгоритм функціонування, таблиці істинності, схеми. Нарощення розрядності. Програмовані логічні матриці. Перетворювачі кодів. Цифрові компаратори. Мікросхеми перевірки. Призначення, алгоритми функціонування, таблиці істинності і схеми.

### **Тема 6. Елементарні автомати з пам'яттю**

Тригери. Класифікація. Таблиці істинності, рівняння роботи, схеми і діаграми роботи асинхронних і синхронних **RS**-тригерів, **T**-тригерів, **D**-тригерів.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

## **Тема 7. Функціональні вузли накопичувального типу**

Регістри. Визначення, термінологія, класифікація. Схемотехніка і основні характеристики регістрів. Лічильники. Визначення, термінологія, класифікація. Методика синтезу лічильників з довільним коефіцієнтом рахунку.

## **Тема 8. Імпульсні джерела живлення**

Структурні схеми джерел живлення. Компенсаційні джерела живлення постійного і імпульсного типу. Характеристики, класифікація, функціональні схеми та принципи роботи імпульсних джерел живлення.

Інтегральні мікросхеми пам'яті та аналого-цифрові перетворювачі (основні положення)

Визначення, класифікація і основні характеристики мікросхем пам'яті. Напівпровідникові оперативні ЗП. Принципи побудови адресних запам'ятовуючих пристройів (ЗП). Структура адресних ЗП. Статичні і динамічні ЗП. Постійні ЗП.

Аналогові компаратори. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. Класифікація. Типи. Принципи побудови. Основні параметри та характеристики.

## **Комп'ютерна електроніка (ч. 3 – Мікропроцесорні пристрої)**

### **Тема 1. Основи архітектури МП і МПС**

Поняття мікропроцесора (МП), мікро-ЕОМ (МЕОМ), однокристальної мікро-ЕОМ (ОМЕОМ). Основні характеристики МП і ОМЕОМ. Класифікація МП і ОМЕОМ.

Поняття організації та архітектури МП і ОМЕОМ. Модульна структура МП і ОМЕОМ. Основні типи архітектури МП і ОМЕОМ.

Системна шина МПС (шина даних, шина адреси, шина управління). Цикли звернення до системної шини. Типові структури МПС.

Організація блоку (сегменту) регістрів: адресні регістри, регістри даних, спеціальні регістри.

Методи адресації даних.

### **Тема 2. Мікропроцесорний комплект серії K580**

Склад і призначення МП комплекту мікросхем серії K580. Центральний процесор K580ВМ80:

- структурна схема, організація шин і основні технічні характеристики центрального процесора;

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/18

- призначення і характеристики основних елементів центрального процесора;
- призначення зовнішніх виходів і керуючих сигналів;
- організація машинного циклу;
- слово стану МП, програмна модель центрального процесора,
- організація керування виконанням операцій.

Оцінка часу виконання окремих команд та програм.

### **Тема 3. Мікропроцесорний комплект серії K1810**

Склад МП комплекту серії K1810, основні технічні характеристики.

Центральний процесор K1810BM86. Програмна модель центрального процесора. Організація пам'яті МП-системи. Формати команд. Способи адресації даних. Особливості мови асемблера ASM-86. Система команд МП K1810BM86.

Структура МП системи управління на базі МП комплекту серії K1810. Організація введення-виведення інформації. Реалізація алгоритму управління. Вимоги до складових частин.

### **Тема 4. Представлення інформації в ЕОМ**

Системи числення (СЧ) та їх застосування в ЕОМ. Позиційні і непозиційні СЧ. Приклади позиційних систем, які застосовуються в ЕОМ. Переведення чисел з одної позиційної системи числення в другу.

Двійкова арифметика. Правила виконання основних арифметичних операцій у двійковій системі числення: додавання, віднімання, множення, ділення.

Форми зображення чисел в ЕОМ. Способи зображення двійкових символів. Формати даних, що застосовуються в ЕОМ. Способи кодування двійкових чисел в ЕОМ. Прямий, обернений і доповняльний коди. Модифіковані коди. Правила виконання арифметичних операцій додавання і віднімання в кодах.

### **Тема 5. Арифметичні основи ЕОМ**

Порядні арифметичні операції. Виконання арифметичних операцій додавання і віднімання цілих чисел і правильних дробів у формі з фіксованою комою і з плаваючою комою.

Виконання операцій множення і ділення чисел в ЕОМ. Особливості виконання операцій множення і ділення в формі з фіксованою і плаваючою комою. Похибки виконання операцій множення і ділення.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/19

## Тема 6. Логічні основи ЕОМ

Комплекти (серії) елементів і вузлів ЕОМ. Позначення елементів і вузлів. Стандарти на умовне графічне зображення.

Комбінаційні схеми (КС). Задачі аналізу і синтезу КС.

Синтез КС на логічних елементах інтегральних мікросхем малої степені інтеграції (з врахуванням типа логічного елемента і коефіцієнта об'єднання на вході). Методи синтезу багатовихідних КС (незалежна реалізація, спільна мінімізація та ін.).

Структурні, функціональні та принципальні електричні схеми. Стандарти на побудову схем.

## Тема 7. Організація АЛП та процесорів ЕОМ

Декомпозиція обчислювального пристрою на операційний і управлюючий блоки. Принцип акад. В.М. Глушкова. Призначення аріфметично-логічних пристройів (АЛП) і процесорів і їх місце в структурі ЕОМ. Термінологія.

Класифікація АЛП та їх основні характеристики. Структура і мікропрограма АЛП для додавання і віднімання двійкових чисел у формі з фіксованою комою. АЛП для виконання логічних операцій. Організація і робота інтегрального АЛП типу K155ПЗ.

Узагальнена структурна схема процесора і призначення її основних елементів.

Адресна структура основної пам'яті. Напівслово, слово, подвійне слово. Адреса слова. Особливості вибору структури і формату команд. Код операції (КОП). Адресна частина команди. Способи адресації. Стекова адресація. Команди, процедури і мікропрограми передачі управління в програмах.

Алгоритм роботи процесора. Обчислення адреси команди і операндів. Вибірка команди і операндів. Дешифрація команди. Виконання операцій. Поняття про стан процесора (програми). Вектор (слово) стану.

Принципи організації системи переривання процесора. Пріоритет переривання. Кількість рівнів переривання. Алгоритми пріоритетного обслуговування запитів на переривання. Особливості організації процедури переривання в персональних ЕОМ.

Призначення і функції пристройів управління (ПУ) ЕОМ. Термінологія основні поняття. Класифікація ПУ. Структура і алгоритми роботи ПУ. Особливості реалізації ПУ.

## Тема 8. Система команд МП K580ВМ80

Формати команд та даних, способи адресації даних, які використовуються в МП K580ВМ80. Довжина команди у байтах та її розміщення в пам'яті програм.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/20

Особливості програмування МП систем із використанням мов низького рівня. Основи мови Асемблера.

Система команд МП K580BM80:

- група команд арифметичних операцій;
- група команд логічних операцій;
- група команд передачі керування;
- група команд введення–виведення інформації, роботи зі стеком і спеціальних. Директиви Асемблера. Макрокоманди.

### **Тема 9. Основи програмування МП K580BM80**

Формати даних, що використовуються в МП системах.

Схема алгоритму, підпрограми. Послідовність розробки робочої керуючої програми. Транслятори, компілятори, асемблери, монітори.

Алгоритми і програми додавання та віднімання багаторозрядних цілих чисел без знаку і зі знаком.

Алгоритми і програми додавання та віднімання BCD-чисел.

Алгоритми і програми множення цілих чисел без знаку (на основі застосування операцій додавання, на основі застосування операцій додавання і зсуву старшими і молодшими розрядами вперед, табличні методи).

Алгоритми і програми ділення цілих чисел без знаку (на основі застосування операцій віднімання та зсуву з відновленням і без відновлення остачі).

### **Тема 10. Інтерфейси мікропроцесорних систем і принципи організації систем введення–виведення інформації**

Загальні відомості про інтерфейси МП систем.

Принципи і засоби організації введення–виведення інформації.

Програмна модель периферійного пристроя. Структура драйвера.

### **Тема 11. Пристрої введення–виведення інформації МП комплекту K580**

Паралельний інтерфейс KP580BB55, що програмується. Структурна схема, призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування.

Послідовний інтерфейс KP580BI51, що програмується. Структурна схема, призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування.

Контролер прямого доступу до пам'яті KP580BT57, що програмується. Структурна схема, призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/21

Контролер переривань KP580BH59, що програмується. Структурна схема, призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування.

### **Тема 12. Допоміжні схеми**

Призначення, основні характеристики і застосування допоміжних схем МП комплекту серії K580:

- інтервальний таймер KP580BI53, що програмується.
- генератор тактових сигналів KP580ГФ24.
- системний контролер KP580BK28.
- буферні реєстри KP580IP82/83.
- шинні формувачі KP580VA86/87.

### **Тема 13. Структура МП системи керування на базі МП комплекту K580**

Структурна схема МП системи керування. Організація введення–виведення інформації: введення аналогової інформації в МПС за допомогою АЦП, виведення цифрових керуючих сигналів із МПС на аналогові виконавчі елементи за допомогою ЦАП. Реалізація алгоритму управління. Вимоги до складових частин.

Стандарти на оформлення структурних, функціональних і принципових схем.

### **Тема 14. Однокристальна мікро ЕОМ МК51**

Призначення МК51: структурна схема, організація шин і основні технічні характеристики центрального процесора; призначення і характеристики основних елементів центрального процесора; призначення зовнішніх виходів і керуючих сигналів; організація машинного циклу; слово стану МП, програмна модель центрального процесора; організація керування виконанням операцій.

Оцінка часу виконання окремих команд та програм.

## **Комп'ютерні мережі**

### **Тема 1. Вступ. Основні визначення та стандарти в сфері інформаційно-комунікаційних систем та мереж. Етапи розвитку та класифікація сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних мереж.**

Мета, завдання та порядок вивчення дисципліни. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни: основна та додаткова література, перелік рекомендованих інформаційних джерел у мережі Інтернет. Основні поняття та

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/22

визначення в сфері комп’ютерних мереж. Стандартизація в сфері інфокомуникаційних технологій.

Етапи розвитку комп’ютерних та телекомуникаційних мереж. Модель сучасної інфокомуникаційної системи. Класифікація мереж. Можливості, що надаються сучасними комп’ютерними та телекомуникаційними мережами. Основні апаратні та програмні компоненти комп’ютерної мережі.

### **Тема 2. Топології, канали передачі даних, середовища передачі даних у комп’ютерних мережах**

Топології комп’ютерних мереж. Поняття фізичної та логічної топології. Прості фізичні топології. Складні фізичні топології. Порівняльний аналіз основних фізичних топологій. Логічні топології та особливості їх організації. Канали передачі даних (канали зв’язку, лінії зв’язку). Склад каналу передачі даних. Поняття апаратури передачі даних та кінцевого устаткування даних, приклади. Класифікація режимів та каналів передачі даних. Методи комутації в сучасних телекомуникаційних та комп’ютерних мережах.

Середовища передачі даних у комп’ютерних мережах. Нематеріальні середовища передачі даних. Основні характеристики. Сфери застосування. Матеріальні середовища передачі даних. Коаксіальний кабель та його характеристики. Звита пара та її основні параметри та характеристики. Класифікація типів звитої пари, що застосовуються у телекомуникаційних та комп’ютерних мережах. Волоконно-оптичний кабель. Особливості передачі у оптичних середовищах. Класифікація волоконно-оптичного кабелю за типами.

### **Тема 3. Моделі побудови комп’ютерних та телекомуникаційних мереж. Еталонна модель OSI**

Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Декомпозиція задач як метод побудових комп’ютерних та телекомуникаційних мереж. Багаторівнева декомпозиція. Поняття інтерфейсу, протоколу, стеку комунікаційних протоколів. Еталонна модель OSI, загальна характеристика. Стеки основних протоколів TCP/IP, IPX/SPX та модель OSI. Ієрархічна модель фірми Cisco.

Протоколи фізичного та канального рівнів моделі OSI. Функції фізичного та канального рівнів. Керування доступом. Підрівні канального рівня MAC та LLC. Стандарти IEEE. Протоколи мережевого та транспортного рівнів. Функції мережевого та транспортного рівнів. Протоколи сеансового рівня та їх функцій. Протоколи рівня відображення та прикладного рівня та їх функцій.

### **Тема 4. Базові технології локальних комп’ютерних мереж**

Загальна характеристика технології Ethernet. Метод доступу CSMA/CD. Середовища передачі даних Ethernet. Фізичне манчестерське кодування. Схема взаємодії підрівнів Ethernet (802.3). Параметри рівня MAC Ethernet. Формати

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/23

кадрів, адресація технології Ethernet. Методика розрахунку конфігурації та максимальної продуктивності мережі, побудованої за технологією Ethernet.

Загальна характеристика технології Token Ring. Маркерний метод доступу до розділюваного середовища. Диференційне манчестерське кодування та його застосування в Token Ring. Формати кадрів Token Ring. Фізичний рівень технології Token Ring. Топологічні параметри мереж Token Ring.

Загальна характеристика технологій FDDI та CDDI. Передумови виникнення та розробки технології. Подвійне кільце як основа надійної роботи мережі FDDI. Метод доступу до розділюваного середовища FDDI. Особливості реалізації кодування в мережах FDDI. Фізичне та логічне кодування. Формати кадрів FDDI. Фізичний рівень технології FDDI.

### **Тема 5. Сучасні високошвидкісні технології локальних комп'ютерних мереж**

Загальна характеристика технології Fast Ethernet. Фізичний рівень технології Fast Ethernet. Загальна характеристика технології Gigabit Ethernet. Фізичний рівень технології Gigabit Ethernet. Загальна характеристика технології 10GE. Фізичний рівень технології 10GE. Особливості побудови мереж на базі технологій Gigabit, Ethernet, 10GE. Перспективи розвитку та вдосконалення технологій.

Безпровідні комп'ютерні мережі як приклад мереж на загальному розділюваному середовищі. Стуктура протоколів 802.11. Топології локальних мереж стандарту 802.11. Розподілений режим доступу DCF. Централізований режим доступу PCF. Особливості застосування та перспективи розвитку безпровідних мереж.

### **Тема 6. Побудова комп'ютерних мереж на базі концентраторів, мостів, комутаторів**

Структурована кабельна система. Концентратори та мережеві адаптери. Будова та функції концентратора. Особливості реалізації концентраторів у технологіях локальних комп'ютерних мереж. Міст як засіб структуризації комп'ютерної мережі. Структура моста. Блок-схема алгоритму роботи моста.

Комутатор як засіб структуризації комп'ютерної мережі. Алгоритм роботи комутатора (на прикладі комутатора з комутаційною матрицею). Функції та характеристики комутатора. Реалізації вузлів обміну (архітектури) в сучасних комутаторах. Класифікація сучасних комутаторів. Інтелектуальні функції комутаторів. Алгоритм та протокол покриваючого дерева: основні визначення. Етапи побудови дерева. Переваги та недоліки алгоритму.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/24

Способи підвищення продуктивності каналів передачі даних в комп'ютерних мережах: транки та логічні канали. Методи боротьби з розмноженням кадрів. Процедури вибору портів.

Поняття віртуальної локальної комп'ютерної мережі (VLAN). Передумови та потреби організації VLAN. Способи та стандарти організації VLAN. Протоколи динамічної організації VLAN.

### **Тема 7. Стек TCP/IP. Базові протоколи**

Загальна характеристика стеку TCP/IP. Стек TCP/IP та модель OSI. Функції рівнів стеку TCP/IP. Характеристики та протоколи рівня міжмережової взаємодії стеку TCP/IP. Характеристики та протоколи основного (транспортного) рівня стеку TCP/IP. Характеристики та протоколи прикладного рівня стеку TCP/IP.

Типи адрес в IP-мережах. Локальні (фізичні) адреси. Мережеві (логічні) адреси. Символьні доменні імена. Особливості задання IP-адрес. Взаємозв'язок адрес в IP-мережах. Класи IP-адрес. Зарезервовані діапазони IP-адрес. Використання масок при IP-адресації. Символьні доменні імена та їх ієрархія. Порядок призначення IP-адрес. Організації, що займаються розподілом IP-адрес та реєстра цією доменних імен. IP-адресація версії 6.

Характеристика та особливості застосування протоколу IP. Характеристика та застосування протоколу TCP, Характеристика та застосування протоколу UDP. Характеристика та застосування протоколу ICMP. Допоміжні протоколи стеку TCP/IP.

Протоколи віддаленого доступу прикладного рівня стеку TCP/IP. Протоколи передачі файлів стеку TCP/IP. Протокол передачі гіпертексту HTTP. Допоміжні протоколи прикладного рівня стеку TCP/IP.

### **Тема 8. Маршрутизація в IP-мережах**

Побудова мереж на мережевому рівні моделі OSI. Основні принципи та методи маршрутизації. Класифікація методів маршрутизації. Статична та динамічна маршрутизації. Будова та функції маршрутизатора. Класифікація програмного забезпечення для комутаторів та маршрутизаторів. Мережеві ОС фірми Cisco: Cisco IOS, Cat OS. Загальна характеристика Cisco IOS. Особливості організації роботи ОС на маршрутизаторах та комутаторах фірми Cisco. Характеристики програмного забезпечення інших виробників.

Класифікація протоколів маршрутизації. Маршрутизація без таблиць (статична маршрутизація та маршрутизація по замовчуванню). Адаптивна маршрутизація: дистанційно-векторні алгоритми та алгоритми по стану каналу. Дистанційно-векторні протоколи маршрутизації та протоколи маршрутизації по

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/25

стану каналу. Поняття автономної системи. Внутрішні та зовнішні шлюзові протоколи.

Загальна характеристика протоколу RIP. Побудова таблиці маршрутизації в протоколі RIP. Обмін маршрутною інформацією в протоколі RIP. Адаптація RIP-маршрутизаторів до зміни стану мережі. Методи боротьби з хибними маршрутами в протоколі RIP: метод розщеплення горизонту, тригерні оновлення, заморозка змін. Застосування та перспективи протоколу.

Загальна характеристика протоколу OSPF. Побудова таблиці маршрутизації в протоколі OSPF. Особливості обміну маршрутною інформацією. Зв'язки та метрики. Області мережі. Застосування та перспективи протоколу.

Загальна характеристика протоколу IGRP. Побудова таблиці маршрутизації в протоколі IGRP. Особливості обміну маршрутною інформацією. Загальна характеристика протоколу EIGRP. Побудова таблиці маршрутизації в протоколі EIGRP.

Особливості обміну маршрутною інформацією. Застосування та перспективи протоколів.

Загальна характеристика протоколу BGP. Автономні системи в протоколі BGP. Особливості побудови маршрутів та обміну маршрутною інформацією в протоколі BGP. Стан застосування та перспективи протоколу.

### **Тема 9. Технології опорних та глобальних мереж**

Загальна структура та функції глобальної мережі. Типи глобальних мереж. Опорні мережі. Мережі PDH. Ієархія швидкостей PDH. Методи мультиплексування PDH. Обмеження технології PDH. Мережі SONET/SDH. Ієархія швидкостей та методи мультиплексування SONET/SDH. Стек протоколів SONET/SDH.

Загальна характеристика цифрових мереж з інтеграцією послуг ISDN. Типи послуг мережі ISDN. Стандартні канали ISDN. Принципи побудови мереж ISDN. Компоненти мереж ISDN. Схема підключення абонентських терміналів в мережі ISDN. Взаємодія абонентів з мережею ISDN.

Загальна характеристика мереж X.25. Структура мережі X.25. Адресація в мережах X.25. Стек протоколів мережі X.25.

Загальна характеристика мереж Frame Relay. Особливості побудови мереж Frame Relay. Стек протоколів мережі Frame Relay.

Загальна характеристика технології ATM. Компоненти мереж ATM. Стек протоколів ATM. Рівень адаптації ATM. Протокол ATM. Категорії послуг мереж ATM та управління трафіком.

Технологія MPLS.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/26

Загальна характеристика мереж DWDM (CWDM). Принципи роботи мереж DWDM (CWDM). Типові топології. Волоконно-оптичні підсилювачі. Оптичні мультиплексори вводу-виводу. Оптичні крос-конвектори.

Основні інтерфейси глобальних мереж. Стандарти електричних та оптичних інтерфейсів глобальних мереж. Протоколи послідовної передачі даних. Протоколи HDLC, PPP та їх похідні.

### **Тема 10. Мережі доступу**

Поняття мережі доступу. Місце мережі доступу в сучасній інфокомунікаційній системі. Послуги мереж доступу в NGN. Технології, що використовуються для побудови мереж доступу. Сценарії побудови сучасних мереж доступу. Структура транспортної мережі доступу. Побудова комутованих мереж доступу.

Принципи побудови телефонних мереж. Основні характеристики телефонних мереж. Проблеми, характерні для телефонних мереж доступу. Модем як засіб доступу до інфокомунікаційної мережі. Функціональна схема модему. Стандарти модемного зв'язку. Модемні протоколи стиснення даних та корекції помилок.

Загальна характеристика технологій xDSL. Класифікація технологій xDSL. Симетричні технології xDSL, огляд та характеристики. Асиметричні технології xDSL, огляд та характеристики. Схема підключення до мережі з використанням технології ADSL. Алгоритми модуляції, що використовуються в технологіях xDSL.

Основні поняття технологій оптичного доступу. Технології пасивних оптических ліній (PON). Технології доведення оптичного волокна до об'єкта (FTTx). Сучасний стан та перспективи розвитку технологій оптичних мереж доступу.

Основні поняття мережі колективного доступу. Технології та стандарти мереж колективного доступу. Стандарти HPNA. Технологія PLC. Технологія EFM.

Технології кабельного телебачення та перспективи їх застосування в мережах доступу.

Принципи використання радіотехнологій для побудови мереж доступу. Мережі мобільного зв'язку як складові мереж доступу. Мережі на базі DECT зв'язку. Мережі стандарту 802.11 як засоби побудови мереж доступу. Мережі стандарту 802.16 як засоби побудови мереж доступу.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/27

## **Архітектура комп’ютерних систем (КС)**

### **Тема 1. Способи побудови і класифікація КС**

Способи побудови систем обробки даних, їх класифікація. Одномашинні КС. Обчислювальні комплекси і системи. Розподілені КС. Системи телебробки даних. Комп’ютерні мережі. Основні типи архітектури КС.

### **Тема 2. Склад і функціонування КС**

Технічні засоби. Структура КС. Основні блоки персонального комп’ютера та їх характеристика. Основні типи роз’ємів міжблочних з’єднань та зовнішніх інтерфейсів.

Програмне забезпечення. Функціонування КС. Характеристики і параметри КС. Основні визначення. Продуктивність КС. Час виконання обчислювальних завдань. Надійність КС. Способи підвищення надійності КС. Собівартість виконання обчислювальних завдань.

### **Тема 3. Режими обробки даних в КС**

Мультипрограмна обробка. Оперативна і пакетна обробка. Обробка даних в реальному масштабі часу. Телеобробка даних.

### **Тема 4. Паралельна обробка даних в КС**

Способи організації. Класифікація систем паралельної обробки даних. Паралельна обробка потоків команд та даних. Кластерні системи. Багатомашинні обчислювальні комплекси.

### **Тема 5. Використання 32-х та 64-х розрядних процесорів в КС**

Основні визначення. Архітектура 32-х та 64-х розрядних процесорів. Організація пам’яті КС на основі 32-х та 64-х розрядних процесорів. Визначення продуктивності процесорів. Порівняльна характеристика 32-х та 64-х розрядних процесорів

### **Тема 6. Віртуалізація процесу обчислень та тестування програм.**

Види віртуалізації. Гостеві операційні системи. Програмні продукти VMware.

## **Вища математика**

### **Тема 1. Основи лінійної та векторної алгебри**

Матриці та операції над ними. Визначники. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Вектори. Лінійна залежність та лінійна незалежність. векторів. Розклад вектора за базисом. Колінеарні вектори. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів

### **Тема 2. Аналітична геометрія**

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/28</i>

Прямоокутна декартова система координат на площині. Пряма на площині. Лінії другого порядку. Площина і пряма у просторі. Поверхні другого порядку

### **Тема 3. Вступ до математичного аналізу**

Функції та їх основні властивості. Елементарні функції. Границя послідовності. Границя функції. Неперервність функції. Границі, їх обчислення, основні правила обчислень границь.

### **Тема 4. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї та декількох змінних**

Похідна функції. Диференціал функції. Основні теореми диференціального числення. Дослідження функції та побудова її графіка. Невизначений та визначений інтеграл. Вирішення диференційних рівнянь.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/29

## **СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

*Електротехніка та електромеханіка*  
*Частина 1. Електротехніка*

1. Каргополова Н.П. Теорія електричних та магнітних кіл. Курс лекцій. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 476с.
2. Паначевський Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практикум.– К.: Каравела, 2003. – 440 с.
3. Малинівський А.І. Загальна електротехніка. – Л.: Бескид Біт, 2003.– 640 с.
4. Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл, 1 книга. – К.: Вища школа, 2003. – 400 с.; 2 книга. – К.: Вища школа, 2004. – 400 с.

*Частина 2. Електромеханіка*

1. Будіщев. М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : Підручник. – Л.: Афіша, 2001. – 424с.
2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: Бескид Біт, 2003.– 640с.
3. Боярченков М.А., Черкашина А.Г. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М.: Высшая школа, 1976.
4. Буль В.К. и др. Электромеханические аппараты автоматики. – М.: Высш. школа, 1988. – 309 с.
5. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики. – М.: Высшая школа, 1986. –334 с.
6. Іванов-Смоленский А.В. Электрические машины. – М.: Энергия, 1980.– 928 с.
7. Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум. – К.: Каравела, 2003. – 404 с.
8. Подлипенский В.С., Петренко В.Н. Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики. – К.: Высшая школа, 1987. – 427 с.

*Метрологія, технологічні вимірювання та прилади*

1. Коваленко І.О., Коваль А.М. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник з грифом МОН України. Ж: ЖІТІ, 2001. – 651 с.
2. Коваленко І.О. Метрологія та вимірювальна техніка. Вимірювання неелектричних величин. Навчальний посібник з грифом МОН України. Ж: ЖДТУ, 2007. – 250 с.
3. Коваленко І.О., Черепанська І.Ю. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчально-методичний посібник для виконання завдань самостійної роботи [для студентів факультету інформаційно-комп’ютерних технологій]. Житомир: ЖДТУ, 2008. – 97 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/30

4. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.
5. Метрологія та вимірювальна техніка. Під ред. Проф. Е.С. Поліщук. – Л.: Бескид Біт, 2003. – 544 с.
6. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник. – Ж.: ЖДТУ, 2006. – 559 с.
7. Основы метрологии и электрические измерения. Под ред. Е.М. Душина. М.: Энергоатомиздат, 1987 г.
8. Левшина Э.С. Электрические измерения физических величин. М.: Энергия, 1989 г. – 26 екз.

### *Технічні засоби автоматизації*

1. Безвесільна О.М. Технічні засоби автоматизації: Підручник з грифом МОНУ / О.М. Безвесільна, І.В. Коробійчук. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 904 с.
2. Безвесільна О.М. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів: Підручник з грифом МОНУ / О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 812 с.
3. Безвесільна О.М. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів: Підручник з грифом МОНУ / О.М. Безвесільна, В.Ю. Ларін, Н.І. Чичикало, Є.Є. Федоров, О.О. Добржанський. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 450с.
4. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 704 с.
5. Безвесільна О.М. П’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи: Монографія / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 240с.
6. Безвесільна О.М. Засоби вимірювання екологічних параметрів: Підручник з грифом МОНУ / О.М. Безвесільна, А.П. Войцицький, Т.О. Єльнікова, Ю.В. Киричук – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 503 с.
7. Волосов С.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении / С.С. Волосов, Е.С. Педь. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 335 с.
8. Осадчих Е.П. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Е.П. Осадчих – М.: Машиностроение, 1979. – 480 с.

### *Автоматизація ТПтаB*

1. Мартиненко І.І. Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва / І.І. Мартиненко, Б.Л. Головинський, В.П. Лисенко та ін. – К.: Урожай, 1995. – 224 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/31

2. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Ю.М. Недилько – М.: Агропромиздат, 1986. – 368 с.
3. Мартыненко И.И. Проектирование систем автоматики / И.И. Мартыненко, В.Ф. Лисенко – М.: Агропромиздат, 1990. – 243 с.
4. Барало О.В. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування / О.В. Барало, П.Г. Самойленко, С.Є. Гранат, В.О. Ковалев – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.
5. Марченко О.С. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві / О.С. Марченко, О.В. Дацішин, Ю.М. Лавріненко та ін. – К.: Урожай, 1995. – 416с.
6. Кудрявцев И.Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / И.Ф. Кудрявцев, Л.А. Калинин, В.А. Карасенко и др. Под.ред. И.Ф. Кудрявцева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.
7. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра – К.: Аграрна освіта, 2001.
8. Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, В. Б. Савків, О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. –2011. – 344 с.

### *Teорія автоматичного керування*

1. Самотокін Б.Б. Лекції з Теорії автоматичного керування. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 512 с.
2. Топчеев А.Ю. Атлас по проектированию систем автоматического регулирования. Учеб. пособие для втузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 752 с.
3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, Главн. ред. физ.-мат. лит., 1972. – 768 с.
4. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления / Под ред. Бесекерского В.А. – М.: Наука, 1972. – 542 с.
5. Теория автоматического управления. В 2-х ч. Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления / Под ред. Воронова А.А. – М.: Высш. шк., 1986. – 367 с.
6. Зайцев Г.Ф. Теорія автоматичного управління та регулювання. – Київ, 1988 р.
7. Зайцев Г.Ф., Костюк В.И., Чинаев П.И. Основы автоматического управления и регулирования. – К.: Техніка, 1977. – 472 с.
8. Пушкарев Ю.А. Основы автоматического управления систем радиоэлектронных средств. – Житомир: ЖВУРЕ, 1991 р.
9. Теория автоматического управления / Под ред. Нетушила А.В. – М.: В.Ш., 1976 р.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/32

10. Задачник по теории автоматического управления / Под ред. Шаталова А.С. – М.: Энергия, 1979. – 544 с.

11. Шматок С.О., Подчашинский Ю.О. Автоматизоване проектування систем керування на основі MATLAB. Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 172 с.

### *Проектування систем автоматизації*

1. Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 224 с.
2. Магда Ю.С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 228 с.
- Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2002. – 528 с.
3. Кохц Д. Вимірювання, управління та регулювання за допомогою РІС-мікроконтролерів.: Пер. з нім. – К.: “МК-Прес”, 2007. – 304 с.
4. Трамперт В. Вимірювання, управління та регулювання за допомогою AVR-мікроконтролерів.: Пер. з нім. – К.: “МК-Прес”, 2007. – 208 с.
5. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микроконтролерах. – К.: “МК-Прес”, 2008. – 224 с.
6. Заец Н.И. Радиолюбительские конструкции на РІС-микроконтролерах. – К.: “МК-Прес”, 2008. – 336 с.
7. Браун М. Джерела живлення. Розрахунок та конструювання.: Пер. з англ.– К.: “МК-Прес”, 2007. – 288 с.
8. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації. Навч. пос. – К.: Вид-во Ліра, 2014. – 344 с.
9. Колодницький М.М. Елементи теорії САПР складних систем: Навч. посібник – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 512 с.
10. Березовский В.А., Тарасов В.А. Проектирование и эксплуатация АСУ нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями. М.: «Химия», 1977.- 256 с.
11. Матвеев Л.В., Рудик А.П. Почти все о ядерном реакторе. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 240 с.
12. Гудвин Г.К. и др. Проектирование систем управления. Пер. с англ. – М. БИНОМ, 2004. – 913 с.
13. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / Л.С. Ямпольский, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовіченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 680 с.
14. Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х., Клюев А.А. Проектирование систем автоматизации ТП. Справочное пособие. 2-ое изд. – М.: Энергоиздат, 1990. – 464 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/33

15. Пей Ан. Сопряжение с ПК с внешними устройствами. Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2001. – 320 с.
16. Романенко В.Д., Игнатенко Б.В. Адаптивное управление технологическими процессами на базе микроЭВМ. К.: «Выща шк., 1990. – 334 с
17. Уиликсон Б. Основы проектирования цифровых схем.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 320 с.
18. Щербина. Технические средства автоматизации и управления Учеб. Для вузов. М.: Высш. шк., 2001. – 450 с
19. Ялышев А.У., Разоренов О.Н. Многофункциональные аналоговые регулирующие устройства автоматики. М.: Машиностроение, 1981. – 399 с.
20. I2C – Википедия. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/I2C>. – Назва з сайту.
21. I2C-bus specification and user manual. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://www.nxp.com/documents/user\\_manual/UM10204.pdf](http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf). – Назва з сайту.
22. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк. – К. Вид-во “Ліра”, 2011. – 552с.
23. Емельянов А.И., Капник О.В.. Проектирование систем автоматизации ТП. Спр. пособие, 3-е изд. М.:Энергоиздат,1983.- 400 с.
24. Микропроцессорные средства производственных систем / В.Н. Алексеев, А.М. Коновалов, В.Г. Колесов и др.; Под общ. ред. В.Г. Колесова. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. – 287 с.
25. Пухальский Г.И. и др. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах. Справочник. М.: «Радио и связь», 1990. – 304 с.
- Смит Дж.. Сопряжение ПК с внешними устройствамию. М.: Мир, 2000. – 266 с.
26. Томкинс У и Уэбстр Дж. Переход с англ. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC. М.: Мир, 1992. – 592 с.
27. Данильченко И.А. Автоматизированные системы управления предприятиями. М.: «Машиностроение», 1984. – 390 с.
28. Александровский Н. М., Егоров С. В., Кузин Р. Е. Адаптивные системы автоматического управления сложными технологическими процессами. М.: Энергия, 1973. – 272 с.
29. Автоматика и управление в технических системах: В 2 кн. / Отв. ред С.В. Емельянов, В.С. Михалевич. – К.: Вища школа, 1990.
30. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП. /Под ред. Л.А. Широкова.-М: Агропромиздат, 1986,-311с.
31. Головинский О.И. Основы автоматики. М.: Высшая школа, 1987,-207.
32. Грувер М., Зиммерс Э. САПР и автоматизация производства. М., «Мир», 1987.
33. Гуров А.М., Починский С.М. Автоматизация технологических процессов.– М.: Высшая школа, 1979,-380с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/34

34. Лысенко Э.В. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами. –М.: Радио и связь, 1987.–272с.
35. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов / Р.И. Силин, Я.Ф. Стадник, В.В. Третьяков. Под ред. Р.И. Силина.-Львов. Вища школа. 1985;-120с.
36. Попкович Г.С., Гордеев М.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учеб. Для вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 392 с.
37. Тирган В.С., Андреев И.Б., Леберман Б.С. Основы автоматизации производства. - 2 -е изд., -М.: Машиностроение, 1982.-269с.
38. Хлытчиев С. М., Ворожцов А. С., Захаров И.А. Основы автоматики производственных процессов. - М.: Радио и связь, 1985. – 288 с.
39. Уланов Г.М. и др. Методы разработки интегрированных АСУ промышленными предприятиями.- М.: Энергоатомиздат, 1983. - 320 с.
40. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для вузов/ А.М. Корытин, Н.К. Петров, С.Н. Радимов, Н.К. Шапарев. – 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 432 с.
41. Штефан И.А., Чичерин И.В. Управление процессами и объектами в машиностроении. Кузбас. гос. техн. ун-т. - Кемерово, 2000. - 90 с.
42. Энциклопедия кибернетики. /Под ред. В.М. Глушкова в 2-х томах. – К: Гл. ред. укр. Сов. Энциклопедии, 1975. – 608 с. и 620с.

### *Комп'ютерна електроніка*

1. Гніліцький В.В. Аналогова електроніка : навч. посібник / В.В. Гніліцький, Є.С. Купкін, А.О. Новацький – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 272 с.
2. Омельчук В.В. Основи електроніки і мікросхемотехніки / В.В. Омельчук, О.П. Соколов – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 346 с.
3. Прянишников В.А. Електроника : курс лекцій / В.А. Прянишников – СПб. : Корона, 1998. – 400 с.
4. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка / М.С. Будіщев : Підручник. – Л. : Афіша, 2001. – 424 с.
5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники / Б.С. Гершунский – 4-е изд. – К. : Вища школа, 1989. – 423 с.
6. Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника Электронные устройства информационной автоматики : учебник / В.А. Скаржепа, А.Н. Луценко – К. : Вища школа, 1989. – 431 с.
7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника / Е.П. Угрюмов – СПб. : БХВ-Петербург, 2001. – 528 с.
8. Іщенко В.А. Електроніка. Мікропроцесорна техніка : навч. посібник / В.А. Іщенко – Ж. : ЖДТУ, 2007. – 174 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/35

9. Новацький А.О., Повідайко П.М. Організація та застосування однокристальної мікроЕОМ МК51 : навч. посібник / А.О. Новацький, П.М. Повідайко – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 160 с.
- 10.Локазюк В.М. – Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: посібник / В.М. Локазюк – К. : Академія, 2002. – 368 с.
- 11.Гусев В.Г. Электронника : учеб. пособие / В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев М. : Высшая школа, 1982. – 384 с.
- 12.Щербаков В.Н. Электронные схемы на операционных усилите лях / В.Н. Щербаков Г.И. Грэздов – К. : Техника, 1983. – 226 с.
- 13.Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электронника (Полный курс) : ученик / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров – М. : Горячая Линия – Телеком, 2002. – 768 с.
- 14.Микроэлектронные устройства автоматики / Под ред. А.А. Сазонова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 384 с.
- 15.Балашов У.П. Микропроцессоры и микропроцессорные системы : учеб. пособие / У.П. Балашов, Д.В. Пузанков; под ред. Л.Н. Преснухина – М. : Высшая школа, 1986. – 495 с.
- 16.Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М. Каган, В.В. Сташин – М. : Энергоиздат, 1987. – 304 с.
- 17.Микропроцессоры : в 3-х кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микроЭВМ. Организация вычислительных процессов / учебник / В.Д. Нестеров и др., под ред. Л.Н. Преснухина – М. : Высшая школа, 1986 – 351 с.
- 18.Микропроцессоры : в 3-х кн. Кн. 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы : ученик / В.Д. Вернер и др. / под ред. Л.Н. Преснухина – М. : Высшая школа, 1986. – 351 с.
- 19.Микропроцессоры : в 3-х кн. Кн. 3. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник : учебник / Н.В. Воробьев и др.; / под ред. Л.Н. Преснухина – М. : Высшая школа, 1986. – 328 с.
- 20.Микропроцессорные системы автоматического регулирования / под ред. Бесекерского В.А. – Л. : Машиностроение, 1988. – 188 с.
- 21.Микропроцессорное управление електроприводами станков с ЧПУ / Э.Л. Тихомиров и др. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с.
- 22.Микропроцессорные системы программирования и отладки / В.А. Мясников и др. / под. ред. В.А. Мясникова и М.Б. Игнатьева. – Энергоиздат, 1983. – 272 с.
- 23.Басманов А.С., Широков Ю.Ф. Микропроцессоры и однокристальные микроЭВМ: Номенклатура и функциональные возможности / А.С. Басманов, Ю.Ф. Широков под ред. В.Г. Домрачева. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 128 с.
- 24.Григорьев В.Л. Програмное обеспечение микропроцессорных систем / В.Л. Григорьев. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 242 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/36

- 25.Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров / В.Л. Григорьев. – М. : Энергоиздат, 1987. – 288 с.
- 26.Каган Б.М. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики / Б.М. Каган, В.В. Сташин – М. : Энергоиздат, 1987. – 304 с.
- 27.Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 80086/8088. Архитектура, программирование и проектирование микропроцессорных систем : пер. с англ. / Г. Гибсон – М. : Радио и связь, 1987. – 512 с.
- 28.Дао Л. Программирование микропроцессора 8088 / пер. с англ. / Л. Дао – М. : Мир, 1988. – 356 с.
- 29.Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 224 с.
- 30.Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / П.Абель; пер. с англ. – М. : Высшая школа, 1992. – 448 с.
- 31.Скенлон Л. Персональные IBM PC и XT. Программирование на языке Ассемблера / Л. Скенлон – М. : Радио и связь, 1989. - 312с.
- 32.Злобин В.К. Программирование арифметических операций в микропроцессорах / В.К. Злобин, В.Л. Григорьев – М. : Высшая школа, 1991. – 276 с.
- 33.Использование Turbo Assembler при разработке программ. – К.: Диалектика, 1994. – 288 с.
- 34.Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы : учеб. пособие / Б.М. Каган 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 592 с.
- 35.Цифровая и вычислительная техника : учебник / Э.В. Евреинов, Ю.Т. Бутыльский, И.А. Мамзелев и др.; под ред. Э.В. Евреинова. – М. : Радио и связь, 1991. – 464 с.
- 36.Балашов Е.П., Григорьев В.Л., Петров А.Г. Микро- и мини ЭВМ: учеб. пособие. / Е.П. Балашов, В.Л. Григорьев, А.Г. Петров – Л. : Энергоатомиздат, 1984. – 376 с.
- 37.Ларионов А.А., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы и сети : учебник / А.А. Ларионов, С.А. Майоров, Г.И. Новиков – Л. : Энергоатомиздат, 1987. – 288 с.
- 38.Мячев А.А. Организация ввода–вывода / А.А. Мячев – М. : Энергия, 1983. – 246 с.
- 39.МикроЭВМ : в 8-ми кн. / под ред. Л.Н. Преснухина. – М. : Высшая школа, 1988.
- 40.Витязев В.В. Цифровые процессы обработки сигналов: учеб. пособие / В.В. Витязев – Рязань : РПТИ, 1989. – 80 с.
- 41.Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления: справочник / С.Т. Хвощ и др.; под ред. С.Т. Хвоща. – Л. : Машиностроение. 1987. – 640 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/37

42. Микропроцессоры и микропроцессорные комплексы интегральных мікросхем : справочник : в 2-х томах / Н.А. Аверьянов и др.; под ред. В.А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988.
43. Погорелый С.Д. Программное обеспечение микропроцессорных систем : Справочник / С.Д. Погорелый, Т.Ф. Слободянюк – К. : Техника, 1989. – 301 с.
44. Однокристальные микро-ЭВМ : Справочник. М. : Бином, 1994. – 400 с.

### *Комп'ютерні мережі*

1. Кулаков Ю.О. Комп'ютерні мережі / Ю.О. Кулаков, Г.М. Луцький – К. : Юніор, 2003. – 400 с.
2. Гуржій А.М. Контроль та керування комп'ютерними мережами: інструментальні засоби та технології / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк, В.В. Самсонов та інш. – Х. : Компанія СМІТ, 2004. – 544 с.
3. Жуков І.А. Комп'ютерні мережі та технології / І.А. Жуков, В.О. Гуменюк, І.Є. Алтман – К. : НАУ, 2004. – 276 с.
4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей : Энциклопедия / Гук М. – СПб. : Питер, 2004. – 573 с.

### *Архітектура комп'ютерних систем*

1. Якименко Ю. I. Мікропроцесорна техніка: підручник / Ю. I. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол та інш. – К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; “Кондор”, 2004. – 440 с.
2. Колодницький М.М. Основи теорії математичного моделювання систем : навч.-довідн. посібник / М.М. Колодницький – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 718 с.
3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC : энциклопедия / М. Гук – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 928 с.
4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей : энциклопедия / М. Гук – СПб. : Питер, 2004. – 573 с.
5. Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы и сети : учебник / А.М. Ларионов, С.А. Майоров, Г.И. Новиков – Ленинград : Энергоатомиздат, 1987. – 288 с.
6. Гук М. Процессоры Intel от 8086 до Pentium II. / М. Гук – СПб. : Питер, 1997. – 224 с.
7. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры / В.В. Корнеев, А.В. Киселев – М. : НОЛИДЖ, 1998. – 240 с.
8. Прангвишили И.В. Паралельные вычислительные системы с общим управлением / И.В. Прангвишили, Виленкин, И.Л. Медведев – М. : Энергоиздат, 1983. – 254 с.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/38

9. Вычислительные машины, системы и сети / под ред. А.П. Пятибратова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 288 с.



*Вища математика*

1. Михайленко В.В. Вища математика : Підручник. Т.1 : Лінійна алгебра та аналітична геометрія / В.В. Михайленко – Житомир. : ЖДТУ, 2004. – 554 с.
2. Михайленко В.В. Вища математика : навч. посібник. К.2 : Диференціальнечислення функцій однієї та кількох змінних / В.В. Михайленко – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 576 с.
3. Михайленко В.В. Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові функції : курс лекцій : навч. посібник / В.В. Михайленко – Житомир : ЖІТІ, 2003. – 292 с.
4. Коваль В.О. Практикум з вищої математики : навч. посібник / В.О. Коваль – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 356 с.
5. Дубовик В.П. Вища математика : навч. посібник у 3-х ч., Ч. 1. / В.П. Дубовик І.І. Юрик – 2-ге вид. – Харків : Веста, 2008. – 200 с.
6. Дубовик В.П. Вища математика : навч. посібник у 3-х ч., Ч. 2. / В.П. Дубовик І.І. Юрик – 2-ге вид. – Харків : Веста, 2008. – 240 с.
7. Дубовик В.П. Вища математика : навч. посібник у 3-х ч., Ч. 3. / В.П. Дубовик І.І. Юрик – 2-ге вид. – Харків : Веста, 2008. – 232 с.
8. Бесpal'chuk V.I. Zbirnik zadach z matematiki : u 3-x chistinaх / V.I. Bespal'chuk, P.M. Gоловня, B.V. Ivaхnenkova – Житомир : ЖДТУ, 2005.
9. Onufrijchuk C.P. Viща matematika : navch. posibnik / C.P. Onufrijchuk, H.M. Konsevich – ЖІТІ, 1998. – 140 c.
10. Mihajlenko B.B. Viща matematika : navch. posibnik / B.B. Mihajlenko, L.D. Dobryakov – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 554 c.
11. Ovchinikov P.P. Viща matematika : navch. posibnik / P.P. Ovchinikov, B.M. Mihajlenko – K.: Tehnika, 2004. – 792 c.
12. Korn Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.Корн, Т.Корн – М. : Наука, 1974. – 832 с.

Голова фахової атестаційної комісії  
к.т.н.

А.Г. Ткачук

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1
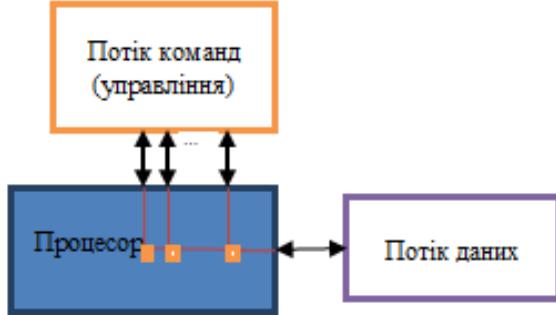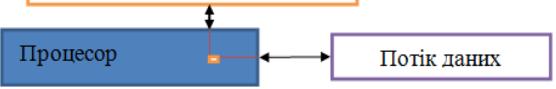
<b>Питання</b>	
	<b><i>Архітектура комп'ютерних систем (1-й рівень складності - 2 бали)</i></b>
1.	Що у першу чергу, впливає на продуктивність комп'ютера?
2.	Які головні компоненти комп'ютерної системи містить материнська плата?
3.	До чого монтуються та підключаються внутрішні пристрої комп'ютера?
4.	1 біт – це:
5.	Комплекс пристроїв призначених для автоматичної обробки інформації за наперед заданою програмою з участю або без участі людини – це:
6.	До основних пристроїв комп'ютера належать:
7.	Як розшифровується абревіатура архітектури обчислювальних систем – SISD?
8.	 <p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
9.	Яке призначення має оперативна пам'ять?
10.	Якими параметрами характеризується вінчестер комп'ютера?
11.	 <p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
12.	 <p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
13.	 <p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/40

14.	<p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
15.	<p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
16.	<p>Яка архітектура представлена на рисунку?</p>
17.	Як розшифровується абревіатура MISD?
18.	Як розшифровується абревіатура SIMD?
19.	Вкажіть варіант, де одиниці вимірювання інформації розташовані у зростаючому порядку.
20.	Постійна пам'ять комп'ютера слугує для:
21.	Одницею виміру тактової частоти процесора є:
22.	Як розшифровується абревіатура MIMD?
23.	В якому варіанті вказано 1 біт інформації?
24.	Інформація у комп'ютері вимірюється в:
25.	На продуктивність роботи процесора впливає:
26.	Математичний співпроцесор призначений для:
27.	Яким пристроєм запускається співпроцесор?
28.	Скільки байтів містить 1 Кбайт?
29.	До складу мікропроцесора (центрального процесора) належать:
30.	На що вказує тактова частота процесора?
31.	Яка мінімальна одиниця виміру інформації?
32.	Для чого призначена кеш-пам'ять комп'ютера?
33.	Базовий штучний нейрон схематично в загальному випадку можна представити наступним чином:
34.	Який пристрій керує виведенням інформації на екран?
35.	Яка з наведених типів пам'яті є енергозалежною?
36.	До функцій суматора штучного нейрому належать:
37.	До складу внутрішньої пам'яті входять:
38.	800x600, 1024x768 – це є приклади:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1


39.	На якій елементній базі побудовані ЕОМ 2-го покоління?
40.	<p>Яка схема з'єднання процесорів у кластерній системі представлена на рисунку?</p>
41.	<p>Яка схема з'єднання процесорів у кластерній системі представлена на рисунку?</p>
42.	З нижеприведеного переліку продуктів VMware оберіть продукт, який використовується для створення захищених політиками безпеки віртуальних машин
43.	За напрямом віртуалізацію розрізняють
44.	Перевагами віртуальних машин є?
45.	Віртуалізація для серверної інфраструктури має такі напрямки
46.	Для відображення усіх точок маршрутизації, через які проходять мережеві пакети на шляху до вузла призначення, використовується команда:
47.	Усі операції, які відбуваються у процесорі, виконує:
48.	<p>Який роз'єм представлено на рисунку?</p>
49.	<p>Який роз'єм представлено на рисунку?</p>

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/42


50.	 	<p>Який роз'єм представлено на рисунку?</p> <p style="text-align: center;"><b>Комп'ютерні мережі (1-й рівень складності - 2 бали)</b></p>
51.	Сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи іншим чином – це:	
52.	Стандарти Інтернет позначаються як:	
53.	Термінал слугує:	
54.	Мережний трафік – це:	
55.	Для об'єднання локальних комп'ютерних мереж у глобальну мережу використовуються:	
56.	Абревіатура WAN розшифровується як:	
57.	Абревіатура MAN розшифровується як:	
58.	Абревіатура LAN розшифровується як:	
59.	SAN – це:	
60.	Сервер – це:	
61.	Комп'ютер мережі, що як використовує ресурси інших комп'ютерів, так і надає свої ресурси у користування іншим комп'ютерам – це:	
62.	Зазначте некоректну складову класифікації:	
63.	Топологія, у якій всі комп'ютери мережі пов'язані один з одним окремими зв'язками називається:	
64.	Серед наведених топологій найбільш надійною є:	
65.	Найбільш розповсюдженою зараз в локальних комп'ютерних мережах є:	

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/43

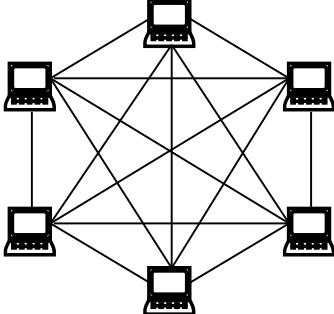66.	 <p>Для зображеного на рисунку топології мережі зазначте найбільш характерні поняття:</p>
67.	Зазначте коректний порядок зростання надійності топологій:
68.	 <p>Наведений на рисунку пристрій – це:</p>
69.	 <p>Наведений на рисунку пристрій – це:</p>
70.	DCE – це прийняте позначення:
71.	DTE – це прийняте позначення:
72.	Комутований канал – це канал:
73.	Скорочення DSU/CSU використовується для позначення:
74.	Поняттям моноканал можна охарактеризувати мережу, побудовану на базі фізичної:
75.	Типове сучасне позначення неекранованої незахищеної звитої пари:
76.	Модель OSI має:
77.	При передачі повідомлення від одного вузла до іншого по моделі OSI заголовки:
78.	Селекція інформації проводиться на:
79.	На мережному рівні використовуються такі протокольні блоки даних, як:
80.	В моделі OSI на підрівні поділяється:
81.	Маршрутизація працює на:
82.	У стандартах моделі OSI для загального позначення одиниць даних використовується термін:
83.	Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації взаємодії вузлів у мережі – це:
84.	Маршрутизація – це:
85.	Транспортний рівень керує взаємодією:
86.	MAC адреса є:
87.	Мінімальна довжина кадру (з врахуванням преамбули) Ethernet становить:
88.	MAC адреса 00-00-21-20-DD-F3 є:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/44

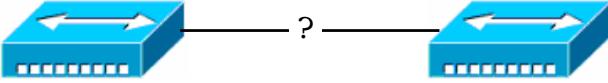89.	Максимальна теоретична кількість вузлів в мережі Ethernet становить:			
90.	Для підключення кабелю в технології Ethernet 10Base-T використовується:			
91.	Тривалість між кадрового інтервалу в Fast Ethernet становить:			
92.	Зазначте формат роз'ємів, які використовуються в технології 100Base-TX:			
93.	Який тип фізичного кодування використовується в технології Ethernet 1000Base-T:			
94.	Який діапазон частот використовується у стандарті IEEE 802.11g:			
95.	Preamble	FF-FF-FF-FF-FF-FF	00-00-0C-20-DD-F3	...
	На рисунку наведена частина кадру, отримана шляхом прослуховування трафіку за допомогою мережного аналізатора в мережі на базі технології Ethernet 10Base-T. Як можна охарактеризувати таку передачу:			
96.	Якою буде довжина кадру без преамбули класичного Ethernet, якщо в полі Data передається 20 байт корисної інформації:			
97.	Довжина назви комп'ютера в ОС Windows 2000 Prof/XP/Seven при використанні протоколу TCP/IP:			
98.	IP-адресу вузла мережі Windows можна визначити командою:			
99.	 Для з'єднання наведених на рисунку пристрійв технології Ethernet 10BaseT технології Ethernet 10BaseT при використанні звичайних портів необхідно використати:			
100.	IP-адреси якого класу є груповими:			
101.	Зазначте неправильно записану IP-адресу вузла:			
102.	Використання адрес класу С дозволяє побудувати мережу, яка максимально має:			
103.	Адреса loopback – це адреса:			
104.	Яка з зазначених адрес відноситься до класу C:			
105.	Для зазначення маски підмережі:			
106.	Стек TCP/IP:			
107.	IP – це:			
108.	Одницею даних протоколу IP є:			
109.	Адресами при роботі протоколу TCP є:			
110.	У заголовку IP-пакета:			
111.	Кількість портів, які використовуються при роботі стеку TCP/IP:			
112.	Максимальна довжина IP-пакету становить:			

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/45</i>




113.	<p>Слово\Біт</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0</td><td>3 4</td><td>7 8</td><td>15 16</td><td>19</td><td>31</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Version</td><td>IHL</td><td>Type of Service</td><td colspan="2">Total Length</td></tr> <tr> <td>2</td><td colspan="3">Identification</td><td>Flags</td><td>Fragment Offset</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Time To Live</td><td>Protocol</td><td colspan="3" rowspan="4">Header Checksum</td></tr> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Source IP- address</td></tr> <tr> <td>5</td><td colspan="5">Destination IP-address</td></tr> <tr> <td>6</td><td colspan="5">Options &amp; Padding</td></tr> </table> <p>На рисунку зображене заголовок:</p>	0	3 4	7 8	15 16	19	31	1	Version	IHL	Type of Service	Total Length		2	Identification			Flags	Fragment Offset	3	Time To Live	Protocol	Header Checksum			4	Source IP- address					5	Destination IP-address					6	Options & Padding				
0	3 4	7 8	15 16	19	31																																						
1	Version	IHL	Type of Service	Total Length																																							
2	Identification			Flags	Fragment Offset																																						
3	Time To Live	Protocol	Header Checksum																																								
4	Source IP- address																																										
5	Destination IP-address																																										
6	Options & Padding																																										
114.	<p>Слово\Біт</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0</td> <td>15 16</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Source Port</td> <td>Destination Port</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Message Length</td> <td>Checksum</td> </tr> </table> <p>На рисунку зображене заголовок:</p>	0	15 16	31	1	Source Port	Destination Port	2	Message Length	Checksum																																	
0	15 16	31																																									
1	Source Port	Destination Port																																									
2	Message Length	Checksum																																									
115.	<p>Слово\Біт</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0</td> <td>3 4</td> <td>8</td> <td>15 16</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">Source Port</td><td colspan="2" rowspan="3">Destination Port</td></tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">Sequence Number</td></tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">Acknowledgment Number</td></tr> <tr> <td>4</td> <td>HL</td> <td>Reserved</td> <td>Flags</td> <td>Window size</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">Checksum</td><td colspan="2" rowspan="2">Importance</td></tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="4">Options &amp; Padding</td></tr> </table> <p>На рисунку зображене заголовок:</p>	0	3 4	8	15 16	31	1	Source Port		Destination Port		2	Sequence Number				3	Acknowledgment Number				4	HL	Reserved	Flags	Window size	5	Checksum		Importance		6	Options & Padding										
0	3 4	8	15 16	31																																							
1	Source Port		Destination Port																																								
2	Sequence Number																																										
3	Acknowledgment Number																																										
4	HL	Reserved	Flags	Window size																																							
5	Checksum		Importance																																								
6	Options & Padding																																										
116.	Для занесення статичної відповідності IP-адреси 10.10.9.199 апаратної MAC-адреси 00-1C-B2-D1-14-A1 в ARP-таблицю Windows-вузла використовується команда:																																										
117.	Абревіатура DHCP розшифровується як:																																										
118.	Зазначте правильно записану IPv6-адресу:																																										
119.	Серед перерахованих протоколів зазначте протоколи маршрутизації:																																										
120.	Зазначте правильну розшифровку терміну:																																										
121.	Зазначте протоколи маршрутизації, які належать до групи дистанційно-векторних протоколів:																																										
122.	Метрика маршруту – це:																																										
123.	Автономна система – це група з кількох великих мереж, об'єднаних маршрутизаторами:																																										
124.	Який рівень (які рівні) моделі OSI охоплює протокол HDLC:																																										
125.	Серед наведеного переліку зазначте протоколи внутрішньої маршрутизації:																																										
126.	Шлюз по замовчуванню – це:																																										
127.	Серед перерахованих протоколів зазначте маршрутизований протокол:																																										
128.	Маршрутизація працює на рівні стеку TCP/IP:																																										
129.	Абревіатура NAT розшифровується як:																																										
	<b>Електротехніка та електромеханіка</b> <b>(1-й рівень складності - 2 бали)</b>																																										

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/46





130. Як зміниться сила вхідного струму в електричному колі, при замиканні ключа?
- 
131. Виберіть з наведених правильне формулювання закону Ома для повного електричного кола.
132. Визначте, чому дорівнює опір між вузлами А і В, якщо  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10 \text{ Ом}$ ?
- 
133. Вкажіть, яка властивість серед перерахованих належить до послідовного з'єднання резисторів?
134. Визначте, чому дорівнюватиме еквівалентний опір  $R_{\text{екв}}$ , якщо  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 60 \text{ Ом}$ .
- 
135. Проаналізуйте, як зміниться напруги на ділянках ab і bc при замиканні ключа, якщо  $U_{ac} = \text{const}$
- 
136. Визначити покази амперметра PA3, якщо покази амперметрів PA1 = 1 A, PA2 = 0,3.
- 
137. Виберіть визначення лінійних елементів:

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/47

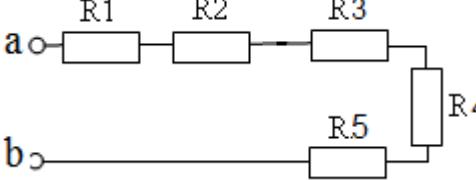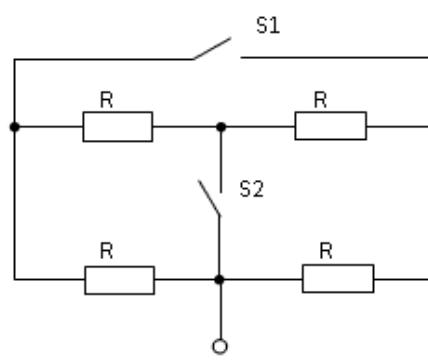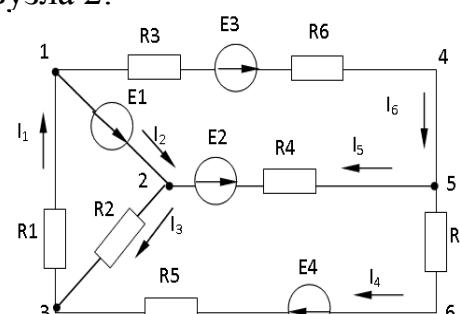138. Розрахуйте еквівалентний опір кола, якщо  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 30 \Omega$ .
- 
139. Проаналізуйте, при якому положенні ключів  $S_1$  і  $S_2$  еквівалентний опір буде мінімальним?
- 
140. Проаналізуйте, як зміниться загальна сила струму в колі, якщо до двох послідовно з'єднаних резисторів паралельно під'єднати третій резистор (напруга на затискачах ланцюга залишається незмінною)?
141. Виберіть із наведених правильні формулювання першого закону Кірхгофа:
142. Виберіть визначення постійного струму:
143. Виберіть визначення нелінійних елементів:
144. Проаналізуйте, як зміниться загальна сила струму в ланцюзі з трьома паралельно з'єднаними резисторами, якщо один з резисторів відключити (напруга на затискачах ланцюга при цьому залишається незмінним)?
145. Проаналізуйте, як зміниться загальна сила струму в ланцюзі, якщо до двох послідовно з'єднаних резисторів паралельно під'єднати третій резистор (напруга на затискачах ланцюга залишається незмінною)?
146. Вкажіть, які властивості серед перерахованих належать до паралельного з'єднання резисторів:
147. Виберіть з приведених рівнянь правильно складене рівняння за первим законом Кірхгофа для вузла 2:
- 
148. Виберіть формулу, що відображає закон електромагнітної індукції для провідника:

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/48

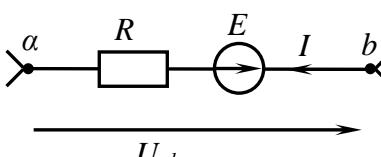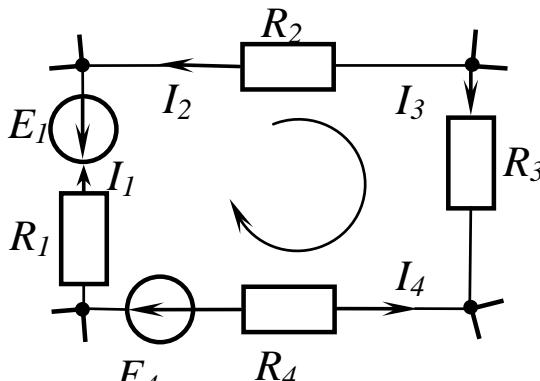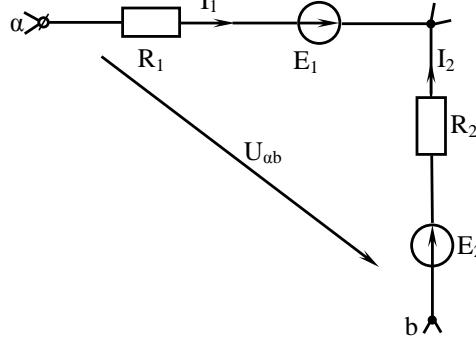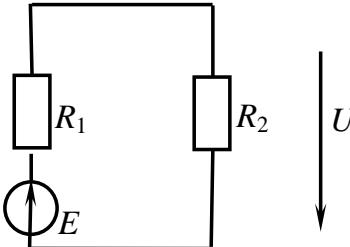149.	Вкажіть, яка частота вважається промисловою в державі:
150.	За якою з формулами можна розрахувати частоту змінного струму?
151.	Виберіть формулу, за якою можна розрахувати кутову частоту:
152.	Закон Ома для ділянки кола, зображеного на схемі, має вигляд:  
153.	Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період T?
154.	Другий закон Кірхгофа для контура кола (див. схему) записується у вигляді:  
155.	Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді:  
156.	Визначити зсув за початковою фазою $\phi$ синусоїдної напруги та струму, записаних у вигляді: $u = 150\sin(\omega t - 160^\circ)$ В, $i = 0,5\sin(\omega t - 100^\circ)$ А.
157.	Виразіть напругу $U$ через параметри кола $E_1, R_1, R_2$ .  

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

158.	Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з'єднанні трикутником існує співвідношення:
159.	Що покаже вольтметр $V$ в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по $100\text{ }V$ ?
160.	Значення <b>Н</b> визначає:
161.	Значення <b>В</b> визначає:
162.	За допомогою дослідження роботи трансформатора в режимі холостого ходу можна визначити:
163.	За допомогою дослідження роботи трансформатора в режимі короткого замикання можна визначити:
164.	Автотрансформатор характеризується тим, що:
165.	У схемі заміщення трансформатора:
166.	Якщо первинну обмотку однофазного двообмоточного трансформатора підключити до постійної напруги, а вторинну – до навантаження, то:
167.	Однофазний багатообмоточний трансформатор використовується:
168.	Обертове магнітне поле в трифазному асинхронному двигуні створюється:
169.	Зазвичай, асинхронна машина використовується головним чином як:
170.	Асинхронний двигун має ковзання, що знаходиться в межах:
171.	Пуск асинхронного двигуна характеризується тим, що:
172.	Асинхронний двигун з фазним ротором має:
173.	Механічна характеристика асинхронного двигуна – це залежність:
174.	Зазвичай, синхронна машина використовується головним чином як:
175.	Пуск синхронного двигуна здійснюється за допомогою:
176.	Формула $n = \frac{60f}{p}$ виражає:
177.	Під час збільшення навантаження на ротор синхронного двигуна:
178.	Струм у провідниках якоря двигуна постійного струму:
179.	Іскріння в щітках колектора має місце:
180.	Напрямок обертання якоря двигуна постійного струму визначається:
181.	Формула $M = C_M \Phi I_a$ виражає:
182.	Реакція якоря машини постійного струму – це:

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/50</i>

183.	<p>Формула <math>n = \frac{U - I_{\alpha} r_{\alpha}}{C_E \Phi}</math> виражає:</p>
184.	Формула $M = C_M \Phi I_{\alpha} \cos \psi_2$ виражає:
185.	Формула $n = \frac{U - I_{\alpha} r_{\alpha}}{C_E (\Phi_{III} \pm \Phi_C)}$ виражає:
186.	Трансформаторний режим роботи сельсина використовується для:
187.	Кроковий двигун – це :
	<b><i>Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (1-й рівень складності - 2 бали)</i></b>
188.	Основою класу точності засобу вимірюальної техніки є:
189.	Як називається похибка, що характеризує відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюальної величини:
190.	Як називаються дії, що проводяться із засобом вимірюальної техніки, з метою встановлення і підтвердження його придатності до застосування:
191.	Яка похибка може бути обчислена як різниця між результатом вимірювання $X$ та істинним значенням вимірюальної величини $X_0$ за формулою $\Delta = X - X_0$ ?
192.	Яка похибка обчислюється як відношення абсолютної похибки засобу вимірюальної техніки $\Delta$ до нормованого значення $X_N$ шкали приладу за формулою $\gamma = \frac{\Delta}{X_N} \cdot 100\%$ ?
193.	Яка похибка обчислюється як відношення абсолютної похибки вимірювання $\Delta$ до істинного значення $a$ вимірюальної величини за формулою $\delta_a = \frac{\Delta}{a} \cdot 100\%$ ?
194.	Яка похибка залежить від конструкції та технології виготовлення засобів вимірюальної техніки, що застосовуються?
195.	Яка похибка обумовлюється органами відчуття спостерігача?
196.	Яка похибка залежить від недосконалості методу вимірювання?
197.	Значення величини, знайдене експериментальним шляхом та настільки наближене до істинного значення, що його можна використати замість істинного для конкретної мети?
198.	Значення величини знайдене за допомогою вимірювання?
199.	Значення величини, яке ідеально відображає властивості об'єкта?
200.	Величина, що характеризує відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини?
201.	Близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини:
202.	Різниця між результатом вимірювання $X$ та істинним значенням $X_0$ вимірюальної величини $\Delta = X - X_0$ :

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

203.	Vідношення абсолютної похибки ЗВТ $\Delta$ до нормованого значення $X_N$ шкали приладу $\gamma = \frac{\Delta}{X_N} \cdot 100\%$ :
204.	Vідношення абсолютної похибки $\Delta$ до дійсного значення фізичної величини $X_o$ $\delta = \frac{\Delta}{X_o} \cdot 100\%$ це:
205.	Головною характеристикою якості вимірювання вважають:
206.	Робочий діапазон:
207.	Повний діапазон – це:
208.	Основними метрологічними параметрами засобів вимірювальної техніки є:
209.	Основними метрологічними характеристиками засобів вимірювальної техніки є:
210.	Метрологічний параметр, що характеризує здатність ЗВТ реагувати на зміну вхідного сигналу:
211.	Мінімальна зміна значення вимірювальної величини, яка спроможна викликати мінімальну зміну показів називається:
212.	Різниця між показами приладу на фіксованій точці шкали при плавному підході до неї від початкової та кінцевої позначки шкали: $b = (X_{\min} - X_{\max})$ називається:
213.	Виникнення випадкової похибки обумовлюється:
214.	Виникнення систематичної похибки обумовлюється:
215.	Статична характеристика:
216.	Довірчий інтервал:
217.	Груба похибка вимірювання – це:
218.	Як називається похибка, що викликається факторами, які діють одинаковим чином при багаторазовому повторенні одних і тих же вимірювань?
219.	Як називаються похибки, що викликаються рядом причин, дія яких неоднакова в кожному досліді і не може бути врахована, при цьому вони мають різні значення навіть для вимірювань, виконаних одинаковим чином?
220.	Випадкова похибка – це:
221.	Надмірна похибка – це:
222.	Область значень шкали приладу, обмежена її початковим і кінцевим значеннями це:
223.	Область значень вимірюваної величини, для якої нормовані межі похибки приладу це:
224.	Метрологічна характеристика ЗВТ, що встановлює залежність $y = f(x)$ інформативного параметра вихідного сигналу $y$ вимірювального перетворювача від інформативного параметра вхідного сигналу $x$ .
225.	Систематична похибка – це
226.	Як називається похибка, що істотно перевищує очікувану за даних умов?

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

227.	Mетрологічна характеристика приладу, що відображає його здатність реагувати на зміну вимірюваної величини:
228.	Основна метрологічна характеристика приладу, що визначає допустимі значення похибок, які впливають на точність вимірювання:
229.	Комплекс дій, що проводяться під час регулювання та періодичного підтвердження градуювальних характеристик контрольно-вимірювального приладу для того, щоб встановити залежність між показаннями приладу та кінцевим результатом?
230.	Градуування – це:
231.	Як називається результат вимірювання фізичної величини, отриманий шляхом багаторазових вимірювань?
232.	Яка похибка обумовлюється органами відчуття спостерігача?
233.	Переведіть 1 км/год у м/с.
234.	Переведіть 1 м/с у км/год.
235.	Переведіть 1 об/хв. у рад/с.
236.	Переведіть 1 рад/с у об/хв.
237.	Чому дорівнює 1 мкм (мікрометр)?
238.	Чому дорівнює 1 нм (нанометр)?
239.	Чому дорівнює 1 нФ (нанофарад)?
240.	Чому дорівнює 1 пФ (пікофарад)?
241.	Чому дорівнює 1 кН (кілоньютон)?
242.	Чому дорівнює 1 ТН (тераньютон)?
243.	Чому дорівнює 1 МГц (мегагерц)?
244.	У яких одиницях СІ вимірюється тиск?
245.	У яких одиницях СІ вимірюється індуктивність?
246.	У яких одиницях СІ вимірюється потік магнітної індукції?
247.	Чому в одиницях СІ дорівнює 1 миля?
248.	Первинний або спеціальний еталон, затверджений офіційно як державний, визнається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології як основа для встановлення значень усіх еталонів даної одиниці вимірювання, що є у державі – це
<b>Технічні засоби автоматизації (1-й рівень складності - 2 бали)</b>	
249.	Для вимірювання якої з величин використовують мікросельсин?
250.	Терморезистор використовують для вимірювання:
251.	Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?
252.	Електровакуумні прилади з механічно керованими електродами:
253.	Явище сильного зростання амплітуди вимушеної коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань, називається:
254.	Прилад для вимірювання температури?

ЖДТУ	<p style="text-align: center;"><b>Міністерство освіти і науки України</b>  <b>Житомирський державний технологічний університет</b>  <b>СУЯ ЖДТУ</b></p>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1





255.	Виникнення електричних зарядів на гранях деяких кристалів при їхній деформації (напруженні) називається явищем:
256.	Який з параметрів не має відношення до трансформатора?
257.	У чому полягає принцип дії ємнісного перетворювача?
258.	Скільки відомо основних різновидів схем симетрування обертового трансформатора?
259.	Для вимірювання яких величин застосовуються перетворювачі контактного опору?
260.	Для вимірювання терморезисторів не використовують:
261.	Який опір потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?
262.	У чому полягає принцип дії п'єзоелектричного перетворювача?
263.	Скільки відомо основних різновидів режимів роботи сельсину?
264.	У магнітних підсилювачах не використовують:
265.	Скільки відомо основних типів синхронних мікромашин?
266.	У залежності від температури, яка з величин змінюється в терморезисторі?
267.	Яка з вимог не ставиться до терморезисторів?
268.	Для вимірювання яких величин застосовуються індуктивні перетворювачі?
269.	Прилади якої системи застосовують для вимірювання енергії в електричних колах змінного струму?
270.	Прилади якої системи застосовують для вимірювання енергії в електричних колах постійного струму?
271.	В чому полягає принцип дії тензометричного перетворювача?
272.	Скільки є основних режимів роботи обертового трансформатора?
273.	Для підвищення чутливості індуктивного датчика необхідно використовувати:
274.	Інерційні властивості фоторезистора визначаються:
275.	Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів?
276.	Скільки є основних типів схем трансформаторних перетворювачів?
277.	Призначення терморезистивних датчиків:
278.	Для вимірювання яких величин застосовуються механотронні перетворювачі?
279.	Від чого залежить вихідна величина ємнісного перетворювача?
280.	Що використовується в контактних перетворювачах для іскрогасіння?
281.	Динамічні властивості датчика не залежать від:
282.	Для вимірювання яких величин застосовуються тензометричні перетворювачі?
283.	Який опір фольгових тензоперетворювачів?
284.	Для вимірювання яких величин застосовуються ємнісні перетворювачі?
285.	Скільки є основних типів герметизованих контактів?

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

286.	Яка похибка вимірювань залежить від конструкції та технології виготовлення засобів вимірюальної техніки?
287.	Яке відношення розміру бази до ширини тензоперетворювача?
288.	У якого типу тензоперетворювача найбільший відносний коефіцієнт відносної тензочутливості?
289.	Мінімальна зміна значення вимірюальної величини датчика, яка спроможна викликати мінімальну зміну його показів – це
290.	Скільки є основних різновидів п'єзоекти, на яких побудовано дію п'єзоперетворювачів?
291.	Скільки відомо основних різновидів п'єзоекти, залежних від дії сили, напрямленої вздовж електричної осі і – вздовж механічної осі п'єзоперетворювача?
292.	Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?
293.	Скільки відомо головних осей кристалу кварца п'єзоперетворювача?
294.	Якого з перерахованих тензометричних перетворювачів не існує?
295.	Яким чином розміщають тензометричні перетворювачі на об'єкті?
296.	У чому полягає принцип дії індуктивного перетворювача?
297.	До якої групи перетворювачів належать потенціометричні перетворювачі?
298.	В залежності від температури, яка з величин змінюється в терморезисторі?
299.	Які термоперетворювачі мають найвищу чутливість?
300.	Яка схема ввімкнення використовується для тензоперетворювачів?
301.	У чому полягає принцип дії потенціометричного перетворювача?
302.	Фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм?
	<b>Автоматизація технологічних процесів та виробництв (1-й рівень складності - 2 бали)</b>
303.	Що вимірюють акселерометри?
304.	Процес здійснення сукупності впливів, спрямованих на підтримку керованого параметра відповідно до заданого алгоритму функціонування – це:
305.	Що призначено для повідомлення обслуговуючого персоналу про граничні чи аварійні значення яких-небудь фізичних параметрів, про місце і характер порушень технологічного процесу?
306.	Що дозволяє здійснювати контроль і поділ продукції по розміру, вазі, твердості, в'язкості й іншим показникам?
307.	Що являє собою сукупність технічних засобів, що при виникненні ненормальних і аварійних режимів або припиняють контролюваний виробничий процес, або автоматично усувають ненормальні режими?
308.	Статична чутливість датчика визначається:
309.	Динамічні властивості датчика не залежать від
310.	У магнітних підсилювачах не використовують:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/55

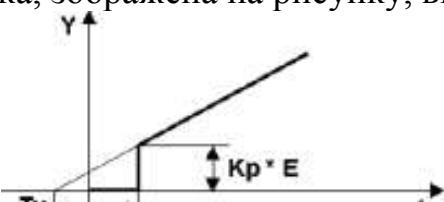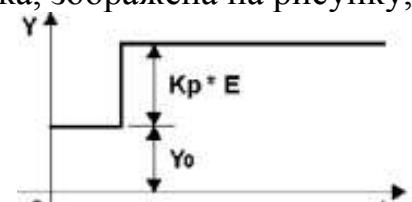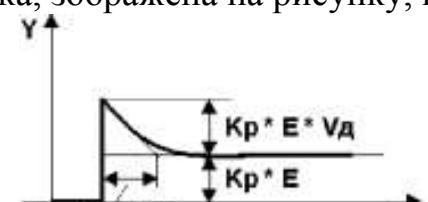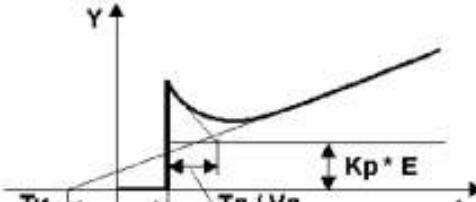311.	Що таке часткова автоматизація?
312.	Телемеханіка – це:
313.	Перехідна характеристика, зображена на рисунку, відповідає: 
314.	Перехідна характеристика, зображенна на рисунку, відповідає: 
315.	Перехідна характеристика, зображенна на рисунку, відповідає: 
316.	Перехідна характеристика, зображенна на рисунку, відповідає: 
317.	Що таке димер?
318.	Енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид енергії в механічну роботу – це:
319.	Подібний пристрій вступає в протиріччя з двома законами термодинаміки. Ідеальний двигун, задуманий так, що, був запущеним один раз, буде працювати постійно і не вимагатиме додаткового надходження енергії – це:
320.	Рівняння $y(t) = k_p x(t)$ визначає:
321.	Рівняння $y(t) = \frac{1}{T_I} \int_0^t x(t) dt$ визначає:
322.	Рівняння $y(t) = k_p x(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t x(t) dt$ визначає:

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/56</i>

323.	Рівняння $y = k_p x(t) + T_o \frac{dx(t)}{dt}$ визначає:
324.	Рівняння $y = k_p x(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t x(t) dt + T_y \frac{dx(t)}{dt}$ визначає:
325.	Блок, який перетворює вхідний керуючий сигнал від регулювального пристрою в сигнал, що через відповідний зв'язок здійснює вплив на регулювальний орган, або безпосередньо на об'єкт регулювання, називається:
326.	Блок виконавчого пристрою, за допомогою якого здійснюється регулювальний вплив на об'єкт регулювання, називається:
327.	Для чого використовується фоторезистор у теплогенераторі?
328.	Чим вимірюється економічна ефективність автоматизації?
329.	Для чого використовують структурні схеми?
330.	Як показують об'єкт автоматизації на структурній схемі?
331.	Структурною схемою називається:
332.	Для чого призначені щити і пульти системи автоматизації?
333.	Функціонально-технологічною схемою називають:
334.	Маркування силових кіл на принципових схемах здійснюється:
335.	Літерне позначення автоматичного вимикача в силових колах принципової електричної схеми:
336.	Літерне позначення автоматичного вимикача в колах керування принципової електричної схеми:
337.	Принциповою схемою називають:
338.	Літерне позначення запобіжника в колах принципової електричної схеми:
339.	Літерне позначення магнітного пускача в колах принципової електричної схеми:
340.	Прилад для вимірювання атмосферного тиску?
341.	Фізичне тіло або пристрій, що забезпечує сталість температури у системі – це:
342.	Чутливий елемент термоелектричного перетворювача у вигляді двох ізольованих провідників з різномірдних матеріалів, з'єднаних на одному кінці, принцип дії якого ґрунтуються на використанні термоелектричного ефекту для вимірювання температури – це:
343.	Залежно від обсягу завдань, які на неї покладені, автоматизація класифікується:
344.	Об'єктом управління автоматизації є:
345.	Залежно від функцій, що виконують спеціальні автоматичні пристрої, розрізняють наступні основні види автоматизації:
346.	Схемою підключення називають:
347.	Для чого призначена автоматична сигналізація?

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/57</i>

348.	Для чого використовують автоматичний вимір?
349.	Для чого призначене автоматичне сортування?
350.	Для чого призначений автоматичний збір інформації?
351.	Механізація і автоматизація технологічних процесів в захищенному ґрунті різко скорочує:
352.	Основні параметри мікроклімату в сховищах:
353.	Активна вентиляція дозволяє в сховищах:
354.	Автоматичне повторне вмикання (АПВ) забезпечує:
355.	Автоматичне вмикання резервного обладнання (АВР) забезпечує:
356.	Автоматичне частотне розвантаження джерела електропостачання (АЧР) передбачає:
357.	Теплогенератори застосовують для:
358.	Джерелом енергії для теплогенератора є:
359.	У теплогенераторі трансформатор служить для:
360.	Автоматичне керування електроводонагрівачами здійснюється за:
361.	Для чого використовується фоторезистор у теплогенераторі:
362.	Який пристрій теплогенератора використовується для виміру і регулювання температури в приміщенні?
363.	Які особливості впливають на первинні перетворювачі і виконавчі органи автоматики?
364.	Як класифікують сільськогосподарські об'єкти за типом технологічних процесів?
365.	Як класифікують сільськогосподарські об'єкти за взаємозв'язком технологічного і транспортного руху?
366.	Скільки величин (параметрів) мають найпростіші об'єкти автоматизації?
367.	Скільки величин мають складні об'єкти автоматизації?
368.	Якими узагальненими координатами характеризуються об'єкти керування?
369.	При дотриманні якої умови об'єкт буде знаходитись в рівновазі?
370.	Що таке статична характеристика об'єктів керування?
371.	Що визначає функціональна схема?
372.	Які засоби автоматизації використовують в типових системах керування установками зваження повітря?
373.	Які основні операції виконують системи автоматичного керування котловими установками?
374.	Як зображують виконавчі механізми на функціонально-технологічних схемах автоматизації?
375.	Як направляють напрямок дії керуючого сигналу на функціональній схемі?
376.	Як рекомендується розміщувати на аркуші принципові електричні схеми?
377.	За якими умовами вибирають реле часу?
	<b>Комп'ютерні технології та основи програмування (1-й рівень складності - 2 бали)</b>
378.	Який тип даних задається службовим словом int
379.	Який тип даних задається службовим словом unsigned char

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

380.	Який тип даних задається службовим словом <code>unsigned short</code>
381.	Який тип даних задається службовим словом <code>float</code>
382.	Який тип даних задається службовим словом <code>double</code>
383.	Який тип даних задається службовим словом <code>char</code>
384.	Який тип даних задається службовим словом <code>bool</code>
385.	Який тип даних задається конструкцією <code>char* &lt;ім.'я&gt;</code> або <code>char &lt; ім.'я &gt;[]</code>
386.	Який тип даних задається службовим словом <code>struct</code>
387.	Який тип даних задається службовим словом <code>union</code>
388.	Який тип даних задається службовим словом <code>enum</code>
389.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 3;</code> <code>double b = 1.5;</code> <code>int c = a * b;</code>
390.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 3;</code> <code>double b = 1.5 * a;</code> <code>int c = a * b;</code>
391.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 2;</code> <code>float b = 1.9;</code> <code>int c = a * b;</code>
392.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 2;</code> <code>a = a &gt;&gt; 1;</code> <code>float b = 1.9;</code> <code>int c = a * b;</code>
393.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 2;</code> <code>a = a &lt;&lt; 1;</code> <code>float b = 1.9;</code> <code>int c = a * b;</code>
394.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 2;</code> <code>float b = 1.9;</code> <code>int c = a * (int) b;</code>
395.	Визначити значення змінної <code>c</code> :  <code>int a = 2;</code> <code>float b = 1.9;</code> <code>int c = (int) a * b;</code>

<b>ЖДТУ</b>  <b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/59</i>
---	-----------------	----------------	----------------------	-------------------

396.	Визначити значення змінної с:  int a = 2; float b = 1.9; int c = (float) a * b;
397.	Визначити значення змінної с:  int a = 2, b = 3, c = a++ * b;
398.	Визначити значення змінної с:  int a = 2, b = 3, c = ++a * b;
399.	Визначити значення змінної с:  int c = 3.2 / 2.0;
400.	Визначити значення змінної с:  int a = 21, b = 5, c = a / --b;
401.	Визначити значення змінної с:  int a = 21, b = 5, c = a++ / b--;
402.	Визначити значення змінної с:  int a = 21, b = 5, c = ++a / --b;
403.	Визначити значення змінної с:  int a = 21, b = 5, c = ++a / --b, c++;
404.	Визначити значення змінної с:  int a = 2, b = 3, c = a << b++;
405.	Визначити значення змінної с:  int a = 2, b = 3, c = a << b;
406.	Визначити значення змінної с:  int a = 2<<1, b = 3, c = a << b;
407.	Визначити значення змінної с:  int a = 2<<1, b = 3, c = a++ << b++;
408.	Визначити значення змінної с:  int a = 9, b = 2, c = a >> b;
409.	Визначити значення змінної с:  int a = 9, b = 2, c = a -->> b--;
410.	Визначити значення змінної с:  int a = 9, b = 2<<1, c = a >> b;
411.	Визначити значення змінної с:  int a = 7, b = 5, c = a   b;
412.	Визначити значення змінної с:  int a = 14>>1, b = 5, c = a   b;
413.	Визначити значення змінної с:  int a = 9, b = 5, c = a   b;
414.	Визначити значення змінної с:  int a = 9, b = 5, c = a++   b--;

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

415.	Визначити значення змінної с: int a = 9>>1, b = 5, c = a   b;
416.	Визначити значення змінної с: int a = 9>>1, b = 5, c = a--   b++;
417.	Визначити значення змінної с: int a = 7, b = 5, c = a & b;
418.	Визначити значення змінної с: int a = 7, b = 5, c = a-- & b;
419.	Визначити значення змінної с: int a = 7, b = 10>>1, c = a & b;
420.	Визначити значення змінної с: int a = 7, b = 10>>1, c = a & b++;
421.	Визначити значення змінної с: int a = 9, b = 5, c = a & b;
422.	Визначити значення змінної с: int a = 18>>1, b = 5, c = a & b;
423.	Визначити значення змінної с: int a = 23, c = a / sizeof(float) + 1;
424.	Визначити значення змінної с: int a = 23, c = a % sizeof(float) + 1;
425.	Визначити значення змінної с: int a = 5, b = 7, c; a += b & 11; c = a;
426.	Визначити значення змінної с: int a = 5, b = 7, c = a / b ? --a : b--;
427.	Що означає вираз if(expr) {...}
428.	Що означає вираз for( i = 0; i < 9; i++) {...}
429.	Що означає вираз while(expr) {...}
430.	Що означає вираз do {...} while(expr);
431.	Що означає вираз switch(n) { case 1: ... ; case 2: ... ; case 3: ... ; }
432.	Яка функція використовується для виведення на екран
433.	Яка функція використовується для зчитування з клавіатури

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

434.	Яка функція використовується для зчитування з рядка
435.	Яка функція використовується для виведення у файл
436.	Ключове слово <code>break</code> використовується для:
437.	Ключове слово <code>continue</code> використовується для:
438.	Ключове слово <code>return [expression]</code> використовується для:
439.	Оголошення виду <code>typedef type-declaration synonym;</code> використовується для:
440.	Яке з тверджень є невірним для простору імен:
441.	Область видимості об'єкта (змінної або функції) визначає:
442.	Індексація елементів масиву в мові C++ починається з:
443.	Масив – це сукупність даних, що володіє наступною (наступними) властивостями
444.	Який з прикладів ініціалізації масивів є невірним:
445.	Який з прикладів звернення до елементу масиву є невірним: <code>int a[3] = {0, 1, 2};</code> <code>double b[5] = {0.1, 0.2, 0.3};</code>
446.	Покажчиком називається змінна:
447.	Який рядок у прикладі використання покажчика є невірним: <code>char s[] = "const";</code> <code>const char *p1 = s;</code> <code>p1[3] = 'r';</code> <code>p1 = "hello";</code> <code>char * const p2 = s;</code>
448.	Які з перерахованих дій недозволені над покажчиками:
449.	Який рядок у прикладі використання покажчика є невірним: <code>int a[3] = {0, 1, 2};</code> <code>int *pa = a;</code> <code>void *pv = pa;</code> <code>pa += 2;</code> <code>pv++;</code>
450.	Посилання це:
451.	Рядок це:
452.	В якій лінії прикладу оголошення рядків зроблено помилку: <code>char str1[255];</code> <code>char str2[] = "hello world";</code> <code>char *str3[] = "abcd";</code> <code>char *str4 = "abc", *str5 = "def";</code> <code>char str6[] = {'o', 'n', 'e', ' ', 'a', 'n', 'd', ' ', 't', 'w', 'o', 0 };</code>
453.	Функція <code>int strlen(const char *str)</code> використовується для:
454.	Функція <code>int strcmp(const char *str1, const char *str2)</code> використовується для:



ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/62

<b>Teорія автоматичного керування (1-й рівень складності - 2 бали)</b>	
455.	Системою автоматичного керування називається система:
456.	Яка система називається системою автоматизованого керування?
457.	Керування, здійснюване в умовах наявних обмежень щонайкраще, називається:
458.	Завдання керування, що складається у відпрацьовуванні задаючого впливу, без вибору характеру цього впливу, називається:
459.	Зворотним зв'язком називається:
460.	Система, що має головний зворотний зв'язок, називається:
461.	Зворотний зв'язок, що не створює затримку або випередження сигналу в часі, називається:
462.	За яким сигналом відбувається керування розімкнутої лінійної САК?
463.	За яким сигналом відбувається керування замкнутої лінійної САК?
464.	Призначення перетворення Лапласа:
465.	Перевага перетворення Лапласа полягає в тому, що воно:
466.	Передатна функція ланки це
467.	Що називається полюсами передатної функції?
468.	Що називається нулями передатної функції?
469.	Що є оригіналом передатної функції?
470.	Астатична система визначається наявністю у її складі:
471.	Ланка, вихідна величина якої в кожний момент часу є пропорційною вхідній величині, називається:
472.	Ланка, реакція якої на ступеневий сигнал є експонентною функцією, називається:
473.	Значення часу, що відсікається на лінії сталого значення дотичною до перехідної характеристики інерційної ланки, відновленої з початку координат, називається:
474.	Якщо в інерційній ланці зменшити постійну часу Т до нуля, ланка перетвориться в:
475.	Якщо в інерційній ланці збільшувати постійну часу Т нескінченно, ланка перетвориться в:
476.	Передатна функція якої ланки має вигляд $W(s) = \frac{5}{0,04s^2 + 0,2s + 1}$ ?
477.	Передатна функція якої ланки має вигляд $W(s) = \frac{5}{(0,2s + 1)}$ ?
478.	Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t) = kg(t)$ ?
479.	Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = kg(t)$ ?

<b>ЖДТУ</b>	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

480.	При послідовному з'єднанні двох ланок САК, їх передатні функції:
481.	При паралельному з'єднанні двох ланок САК, їх передатні функції:
482.	Замкнути аналітично систему одиничним від'ємним зворотним зв'язком можна:
483.	Характеристичне рівняння САК - це
484.	Умови, що дозволяють оцінити положення полюсів системи на комплексній площині без обчислення їх значень, - це:
485.	Необхідна і достатня умова стійкості лінійної САК:
486.	Критерій Гурвица є:
487.	За критерієм Гурвіца САК є стійкою якщо:
488.	За критерієм Рауса САК є стійкою якщо:
489.	В основі критерію Михайлова лежить використання:
490.	За критерієм Михайлова САК є стійкою, якщо:
491.	В основі критерію Найквіста лежить використання:
492.	Для аналізу стійкості замкнутої системи за критерієм Найквіста, на комплексній площині будують годограф при зміні частоти $\omega$ від 0 до $\infty$ :
493.	Для того, щоб замкнута САК була стійка, необхідно, щоб годограф розімкнutoї САК:
494.	Якщо годограф комплексного коефіцієнта передачі розімкнutoї системи не охоплює на комплексній площині точку з координатами $[-1, j0]$ , система:
495.	Якщо АФЧХ розімкнutoї системи на комплексній площині починається в точці з координатами $[-1, j0]$ , замкнута система:
496.	Якщо АФЧХ розімкнutoї системи на комплексній площині проходить через точку з координатами $[-1, j0]$ , замкнута система:
497.	Годограф Найквіста статичної САК починається з:
498.	Годограф Найквіста астатичної САК з астатизмом першого порядку починається з:
499.	Запас стійкості САК за амплітудою визначають як:
500.	Величина, що показує, наскільки коефіцієнт підсилення системи при $\varphi(\omega) = -180^0$ менший за одиницю, називається:
501.	Запас стійкості САК за фазою визначається:
502.	Логарифмічна амплітудна частотна характеристика САК характеризує:
503.	Декадою називається:
504.	Одиниці вимірювання функції $L(\omega)$ по осі ординат ЛАЧХ?
505.	При послідовному з'єднанні ланок САК, їх логарифмічні амплітудні частотні характеристики:
506.	Як називаються пристрой, що вводяться до складу САК для надання їй певних динамічних властивостей?
507.	За якою характеристикою визначаються прямі показники якості САК?

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

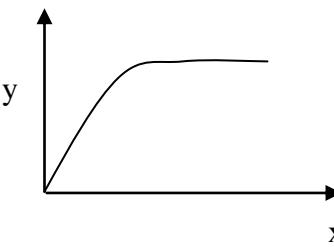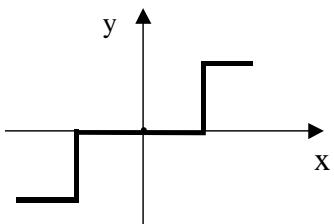508.	Скільки зламів має асимптотична ЛАЧХ, якщо передатна функція розімкнутої системи має вигляд $W(s) = \frac{(1+10s)(1+s)}{(1+0,1s)(1+0,01s)}$ ?
409.	При синтезі послідовного коригувального пристрою методом логарифмічних частотних характеристик будують ЛАЧХ бажаної системи. За якими показниками якості процесу регулювання визначають частоту зрізу?
510.	Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: $A$ – амплітуда вихідних імпульсів; $T$ – період слідування імпульсів; $\tau$ – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує амплітудно-імпульсну модуляцію?
511.	Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: $A$ – амплітуда вихідних імпульсів; $T$ – період слідування імпульсів; $\tau$ – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує частотно-імпульсну модуляцію?
512.	Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: $A$ – амплітуда вихідних імпульсів; $T$ – період слідування імпульсів; $\tau$ – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує широтно-імпульсну модуляцію?
513.	Необхідна та достатня умова стійкості дискретних САК:
514.	Як називається вид нелінійності, статична характеристика якої зображена на рисунку?
	
515.	Як називається вид нелінійності, статична характеристика якої зображена на рисунку?
	
516.	Систему якого порядку можна досліджувати за допомогою фазової площини?
517.	Для аналізу стійкості і якості яких систем та у якому методі використовується поняття фазової траєкторії?

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/65

518.	Для чого використовується метод В.М. Попова дослідження нелінійних САК?
519.	Для чого використовується метод Л.С. Гольдфарба дослідження нелінійних САК?
520.	Для чого використовується метод Є.П. Попова дослідження нелінійних САК?
<b><i>Проектування систем автоматизації (1-й рівень складності - 2 бали)</i></b>	
521.	До складових автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь):
522.	До складових інфраструктури автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну відповідь):
523.	Оберіть <i>невірний</i> варіант визначення технологічного процесу:
524.	Оберіть <i>вірний</i> варіант визначення поняття “механізація”:
525.	Відмінною рисою засобів механізації від засобів автоматизації є:
526.	Відмінною рисою засобів автоматизації від засобів механізації <i>не є</i> :
527.	Оберіть <i>вірний</i> варіант визначення поняття “автоматизація”:
528.	Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:
529.	Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:
530.	Визначення “сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних для виготовлення чи ремонту виробів” відповідає поняттю:
531.	Визначення “частина виробничого процесу, що включає цілеспрямовані дії, пов’язані зі зміною та (або) визначенням стану предмета праці” відповідає поняттю:
532.	Ефектом від впровадження автоматизованого керування технологічними процесами <i>не є</i> наступне:
533.	Оберіть вид процесів, що характеризуються наступними властивостями: процеси, в яких сировина надходить, а продукція виробляється та виходить практично безперервним потоком, причому вплив на сировину здійснюється безперервно певними постійно діючими факторами (тепло, тиск, концентрація компонентів тощо); при цьому кількість продукту та сировини вимірюється розмірними фізичними величинами, а відокремити чітко один предмет виробництва від іншого неможливо:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1


534.	Оберіть вид процесів, що характеризуються наступними властивостями: процеси, в яких сировина надходить, а продукція виробляється та виходить, як правило, окремими порціями (найчастіше поштучно), причому вплив на сировину здійснюється одноразовими діями (нагрівання, механообробка різальними інструментами, фарбування, зварювання, пресування, штампування, гальванопокриття тощо); процеси являють собою циклічну послідовність повторюваних операцій (повторюється багаторазово, окремо для кожного виробу); кількість продукту та сировини при цьому може вимірюватися поштучно або безрозмірними величинами:
535.	Оберіть вид процесів, що характеризуються наступними властивостями: процеси, в яких сировина надходить(завантажується) окремими порціями (матеріальний потік переривається в часі) та піддається циклу обробки, в якому технологічні параметри змінюються в часі за певною алгоритмічною послідовністю, в кінці якої отримується чергова порція продукції; при цьому кількість продукту та сировини вимірюється розмірними фізичними величинами, відокремити чітко один предмет виробництва від іншого неможливо, окремими є лише порції продукції, що отримані в різних циклах обробки:
536.	Оберіть вид процесів, що характеризуються наступними властивостями: процеси, що мають декілька послідовних стадій (етапів), що виконуються в ряді обладнання, через який матеріальний потік проходить, змінюючи свій характер, тобто перетворюючись з неперервного потоку в окремі порції чи штучні вироби (може бути навпаки); при цьому на окремих стадіях процесу відокремити один предмет виробництва від іншого неможливо (наявний неперервний матеріальний потік), а на інших – можливо (штучні вироби):
537.	Гнучка автоматизація безпосередньо <i>не</i> реалізується завдяки застосуванню наступних технічних засобів:
538.	Перевагою засобів жорсткої автоматизації <i>не</i> є наступне:
539.	Засобам жорсткої автоматизації <i>не</i> є властивим наступне:
540.	Засобам гнучкої автоматизації <i>не</i> є властивим наступне:
541.	Рівнем використання технічних засобів <i>не</i> є наступне:
542.	В автоматизованому неперервному виробництві можна виділити наступні рівні автоматизації (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь):
543.	В гнучкому автоматизованому дискретному виробництві ієрархія рівнів організаційного підпорядкування виробничих структур (з найпростішої до найбільш крупної) є наступною:
544.	Розділення нафти на основні частини або фракції має назву:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1


Арк 135/67

545.	<p>В гнучкому автоматизованому дискретному виробництві структурна підпорядкованість його складових є наступною:</p> <p>1)</p> <pre> graph TD     GVSC[ГВС] --- GVK1[ГВК]     GVSC --- GVK2[ГВК]     GVSC --- GVK3[ГВК]     GVK1 --- GVM1[ГВМ]     GVK1 --- GVM2[ГВМ]     GVK2 --- GVM3[ГВМ]     GVK2 --- GVM4[ГВМ]     GVK3 --- GVM5[ГВМ]     GVK3 --- GVM6[ГВМ]   </pre> <p>2)</p> <pre> graph TD     GVSC[ГВС] --- GVK1[ГВК]     GVSC --- GVK2[ГВК]     GVSC --- GVK3[ГВК]     GVK1 --- GVM1[ГВМ]     GVK1 --- GVM2[ГВМ]     GVK2 --- GVM3[ГВМ]     GVK2 --- GVM4[ГВМ]     GVK3 --- GVM5[ГВМ]     GVK3 --- GVM6[ГВМ]   </pre> <p>3)</p> <pre> graph TD     GVSC[ГВС] --- GVK1[ГВК]     GVSC --- GVK2[ГВК]     GVSC --- GVK3[ГВК]     GVK1 --- GVM1[ГВМ]     GVK1 --- GVM2[ГВМ]     GVK2 --- GVM3[ГВМ]     GVK2 --- GVM4[ГВМ]     GVK3 --- GVM5[ГВМ]     GVK3 --- GVM6[ГВМ]   </pre> <p>4)</p> <pre> graph TD     GVSC[ГВС] --- GVK1[ГВК]     GVSC --- GVK2[ГВК]     GVSC --- GVK3[ГВК]     GVK1 --- GVM1[ГВМ]     GVK1 --- GVM2[ГВМ]     GVK2 --- GVM3[ГВМ]     GVK2 --- GVM4[ГВМ]     GVK3 --- GVM5[ГВМ]     GVK3 --- GVM6[ГВМ]   </pre> <p>5)</p> <pre> graph TD     GVSC[ГВС] --- GVK1[ГВК]     GVSC --- GVK2[ГВК]     GVSC --- GVK3[ГВК]     GVK1 --- GVM1[ГВМ]     GVK1 --- GVM2[ГВМ]     GVK2 --- GVM3[ГВМ]     GVK2 --- GVM4[ГВМ]     GVK3 --- GVM5[ГВМ]     GVK3 --- GVM6[ГВМ]   </pre>
------	---

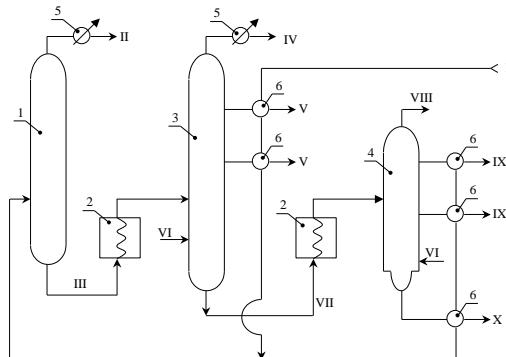
546. На технологічній схемі позицією 1 позначено:



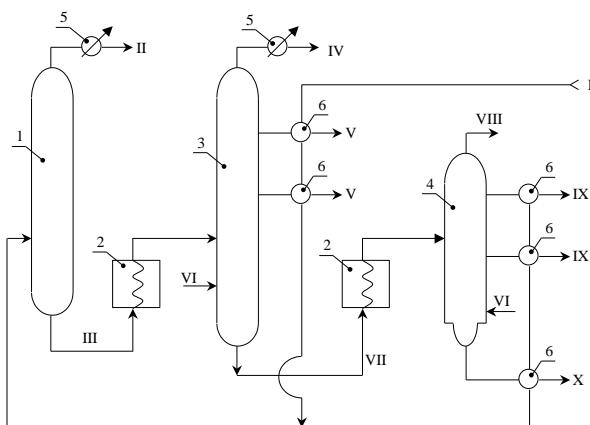547. На технологічній схемі позицією 2 позначено:




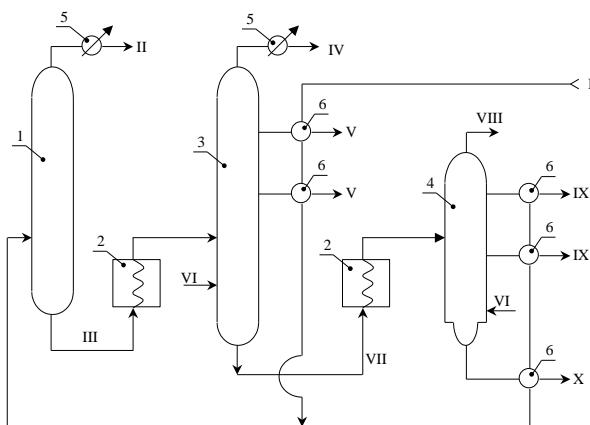548. На технологічній схемі позицією 4 позначено:



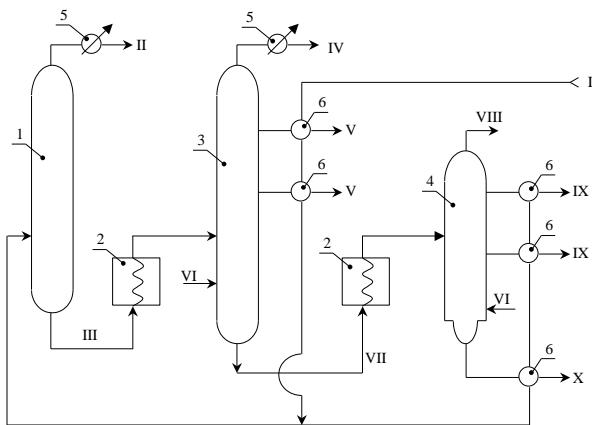
549.

На технологічній схемі позицією 5 позначено:



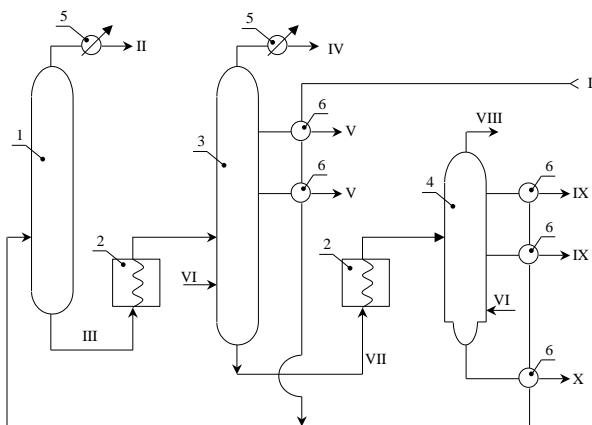
550.

На технологічній схемі позицією 6 позначено:




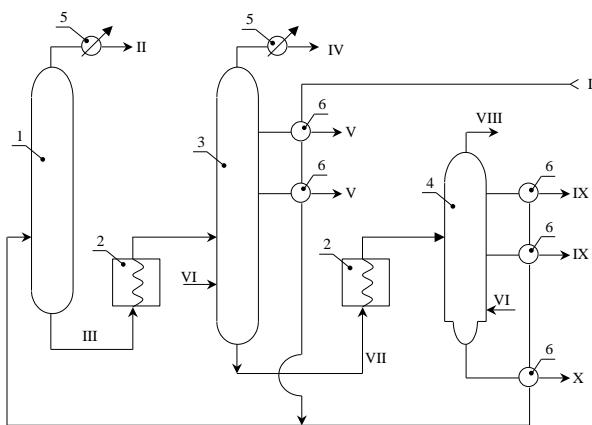551.


На технологічній схемі позицією II позначено потік:



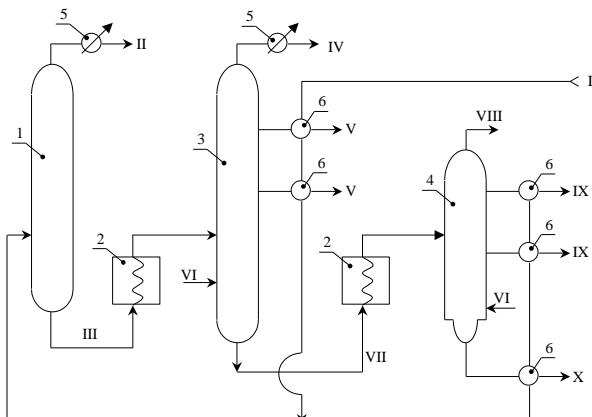
552. На технологічній схемі позицією III позначено потік:



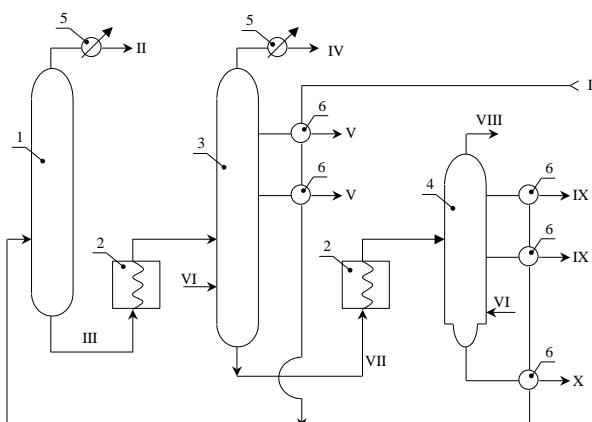553. На технологічній схемі позицією V позначено потік:



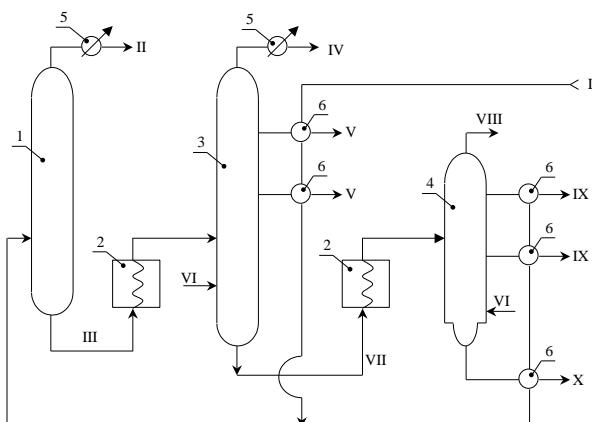
554. На технологічній схемі позицією VII позначено потік:




555. Спосіб розділення рідких сумішей (нафти, солей металів, зріджених газів тощо), що складаються з декількох компонентів, на частини або фракції має назву:

556. Переробка нафти та її фракцій для отримання палив та хімічної сировини, що протікає з розпадом важких молекул, має назву:

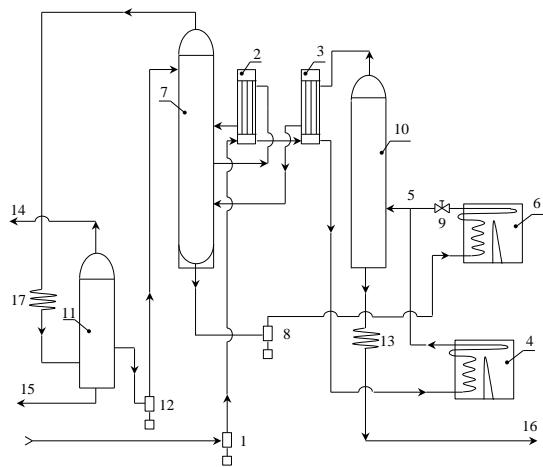
557. На технологічній схемі позицією 7 позначено:



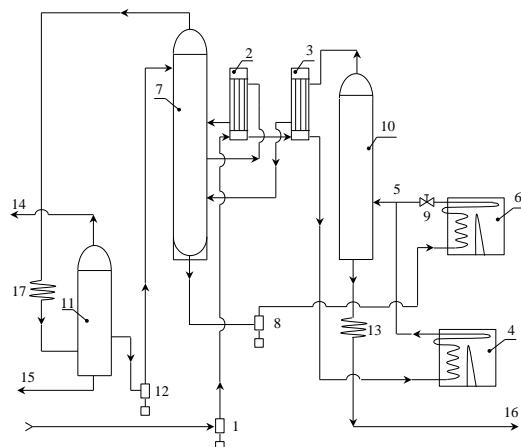558. На технологічній схемі позицією 6 позначено:






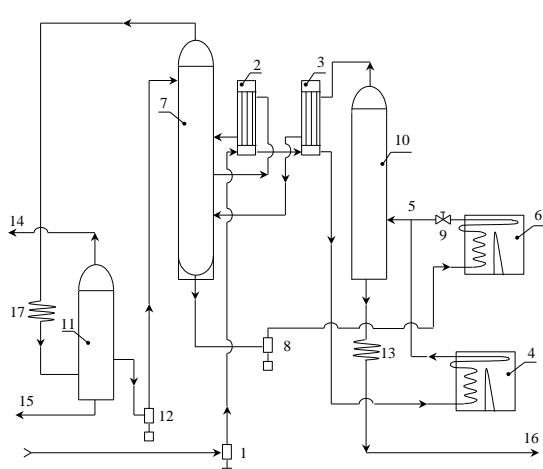559. На технологічній схемі позицією 4 позначено:




ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1




*Арк 135/72*

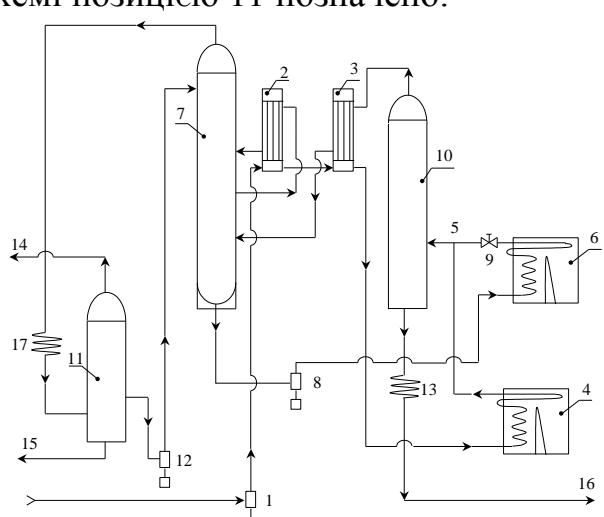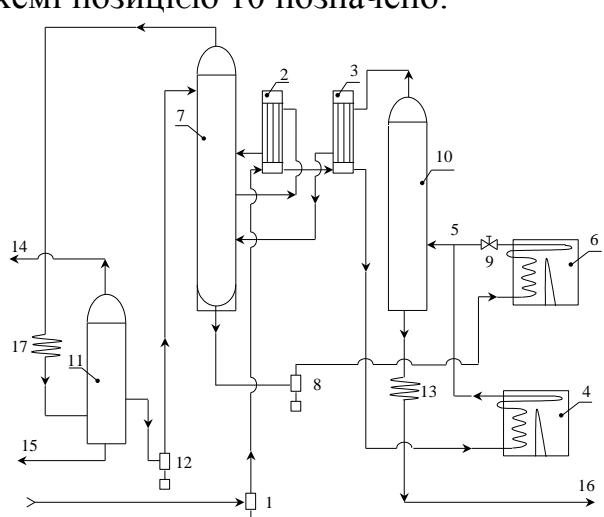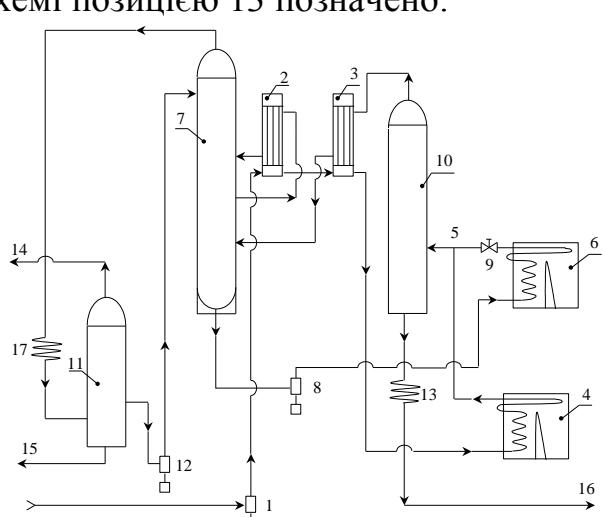560. На технологічній схемі позицією 11 позначено:
- 
561. На технологічній схемі позицією 10 позначено:
- 
562. На технологічній схемі позицією 13 позначено:
- 
563. В основі пального в ядерному реакторі використовуються ізотопи наступних елементів (оберіть найбільш повний варіант без некоректних складових):

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/73

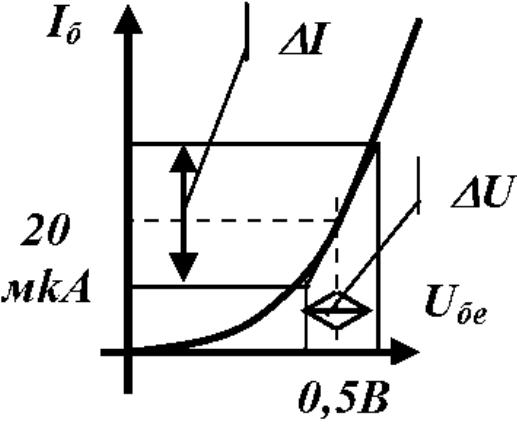
564.	У скільки разів в природній суміші ізотопів урану ізотопу $^{238}_{92}U$ міститься більше (менше), ніж ізотопу $^{235}_{92}U$ ?
565.	В ядерному реакторі типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 в якості сповільнювача використовується:
566.	В ядерному реакторі типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 в якості теплоносія використовується:
567.	В ядерному реакторі типу РБМК-1000 в якості сповільнювача використовується:
568.	Матеріалом для регулюючих стрижнів в ядерних реакторах типу ВВЕР є:
569.	Явище впливу місця занурення певного регулюючого стрижня на ефективність керування іншим стрижнем швидкістю (величину впливу на швидкість) ядерної реакції в реакторах має назву:
570.	Явище поступового зменшення реактивності ядерного пального в тепловиділяючих збірках в процесі функціонування ядерного реактора має назву:
571.	Для компенсації явища випалювання пального в процесі функціонування ядерного реактора використовують:
572.	На функціональних схемах автоматизації елемент  може означати:
<i>Аналогова електроніка (1-й рівень складності - 2 бали)</i>	
573.	 <p>На рисунку надана вхідна характеристика транзистора при включені за схемою зі спільним емітером, та вказані значення струму і напруги в його робочої точці, до якої проведена дотична. Чому дорівнює значення <b>вхідного</b> опору транзистора відносно змінного сигналу, якщо <math>\Delta I = 15 \cdot 10^{-6} \text{ A}</math>, <math>\Delta U = 0,2 \text{ В}</math>?</p>
574.	При роботі крізь діод проходить <b>прямий</b> струм $I_{max}$ . Якому з перерахованих нижче рівнянь повинно відповідати <b>довідникове</b> значення максимально припустимого струму діода $I_{d\_{дов}}$ ?
575.	При роботі на діоді виникає <b>зворотна</b> напруга $U_{z\_{\text{в}}}$ . Якому з перерахованих нижче рівнянь повинен відповідати <b>довідникове</b> значення максимально припустимої зворотної напруги $U_{z\_{\text{в}\_{\text{дов}}}}$ ?

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/74

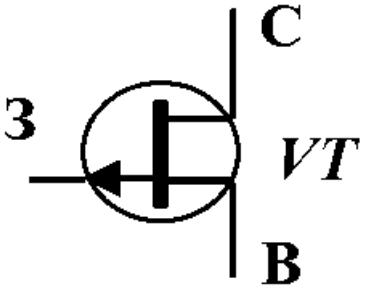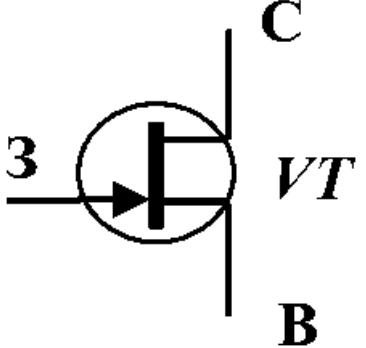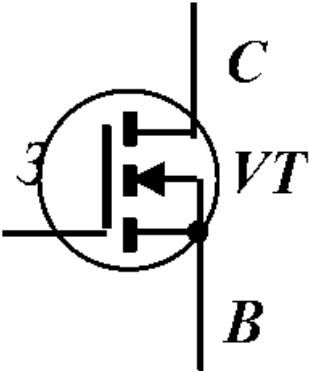576.	Який з транзисторів можна використати в підсилювачі, якщо його <b>довідникове</b> значення максимально припустимої напруги колектора $U_k$ задовольняють одному з перерахованих виразів?
577.	При роботі крізь транзистор проходить прямий струм $I_{max}$ . Якому з нижче перерахованих рівнянь повинен відповісти <b>довідникове</b> значення максимально припустимому струму діода $I_{d\_{dov}}$ ?
578.	При роботі на транзисторі виділяється потужність $P_n$ . Яким з наступних виразів необхідно користуватись при виборі транзистор а за його довідковими значеннями максимальної потужності колектора $P_k$ ?
579.	 <p>Який тип транзистора зображений на рисунку?</p>
580.	 <p>Який тип транзистора зображений на рисунку?</p>
581.	 <p>Який тип транзистора зображений на рисунку?</p>


ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/75

582.

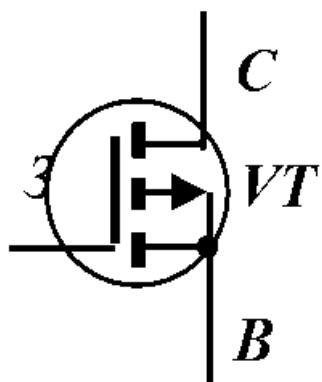


Який тип транзистора зображений на рисунку?

583.

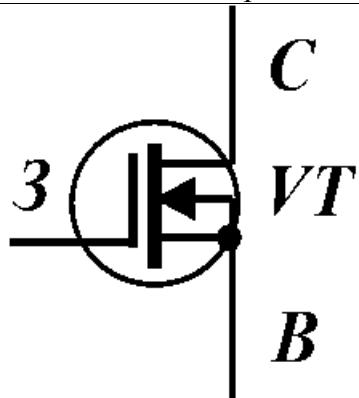

Який тип транзистора зображений на рисунку?

584.

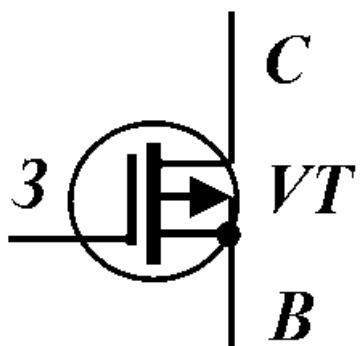

Який тип транзистора зображений на рисунку?

585.

Вкажіть співвідношення струмів електродів біполярного транзистора при його роботі в **активному** режимі.

586.


Вкажіть співвідношення струмів електродів біполярного транзистора при його роботі в **зворотному** режимі.

587.

Вкажіть співвідношення струмів електродів біполярного транзистора при його роботі у режимі **відсічення**.


ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/76

588.

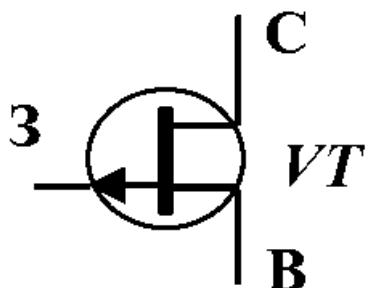


Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі **відсічення**. Вкажіть, що може призвести до **виходу** транзистора з цього стану.

589.

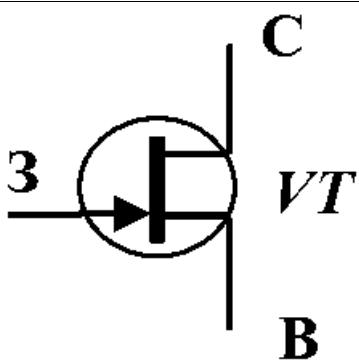


Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі **відсічення**. Вкажіть, що може призвести до **виходу** транзистора з цього стану.

590.

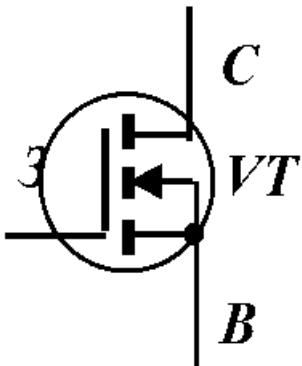



Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі **відсічення**. Вкажіть, що може призвести до **виходу** транзистора з цього стану

591.

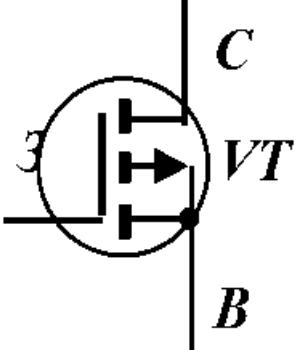

Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі **відсічення**. Вкажіть, що може призвести до **виходу** транзистора з цього стану.


ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	<i>Екземпляр № 1</i>

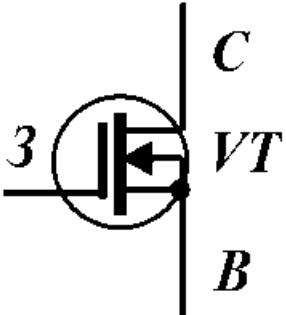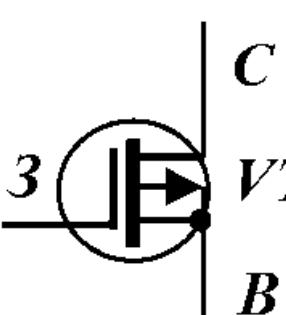592.	 <p>Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі <b>відсічення</b>. Вкажіть, що може призвести до <b>виходу</b> транзистора з цього стану.</p>
593.	 <p>Польовий транзистор (див. рисунок) знаходиться в режимі <b>відсічення</b>. Вкажіть, що може призвести до <b>виходу</b> транзистора з цього стану.</p>
594.	<p>У скільки разів зростає <b>струм</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення струму дорівнює 26 <b>дБ</b>?</p>
595.	<p>У скільки разів зростає <b>напруга</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення напруги дорівнює 26 <b>дБ</b>?</p>
596.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>струм</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнти підсилення <b>потужності</b> та <b>напруги</b> дорівнюють 20 <b>дБ</b>?</p>
597.	<p>В яке число <b>разів</b> зростає <b>струм</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнти підсилення <b>потужності</b> та <b>напруги</b> дорівнюють 20 <b>дБ</b>?</p>
598.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>напруга</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнти підсилення <b>потужності</b> та <b>струму</b> дорівнюють 20 <b>дБ</b>?</p>
599.	<p>В яке число <b>разів</b> зростає напруга на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнти підсилення <b>потужності</b> та <b>струму</b> дорівнюють 20 <b>дБ</b>?</p>
600.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>струм</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення <b>потужності</b> дорівнює 20 <b>дБ</b>, а коефіцієнт підсилення <b>напруги</b> – 10?</p>

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/78

601.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>напруга</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення <b>потужності</b> дорівнює <b>20 дБ</b>, а коефіцієнт підсилення <b>струму</b> – <b>10?</b></p>
602.	<p>На скільки <b>децибел</b> зростає <b>струм</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення <b>потужності</b> дорівнює <b>40 дБ</b>, а коефіцієнт <b>напруги</b> – <b>100?</b></p>
603.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>потужність</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнти підсилення <b>напруги</b> та <b>струму</b> дорівнюють <b>20 дБ?</b></p>
604.	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>потужність</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення <b>напруги</b> дорівнює <b>100</b>, а коефіцієнт підсилення <b>струму</b> – <b>20 дБ?</b></p>
605.	<p>Коефіцієнт частотних споторень підсилювача <math>M_f</math> на частоті <math>F</math> дорівнює <b>3 дБ</b>. Яке з наведених нижче співвідношень існує між коефіцієнтами підсилення на середній частоті (<math>K_c</math>) та частоті <math>F</math>?</p>
606..	<p>На скільки <b>децибелів</b> зростає <b>потужність</b> на виході підсилювача, якщо в його технічних умовах вказано, що коефіцієнт підсилення <b>напруги</b> дорівнює <b>10</b>, а коефіцієнт підсилення <b>струму</b> – <b>20 дБ?</b></p>
607.	<p>Коефіцієнт частотних споторень підсилювача <math>M_f</math> на частоті <math>F</math> дорівнює <b>20 дБ</b>. Яке з наведених нижче співвідношень існує між коефіцієнтами підсилення на середній частоті (<math>K_c</math>) та частоті <math>F</math>?</p>
608.	<p>Коефіцієнт частотних споторень першого каскаду двокаскадного підсилювача на частоті <math>F</math> має <math>M_{1f} &lt; 1</math>. Якому з наведених нижче співвідношень повинен відповідати коефіцієнт частотних споторень на тій самій частоті другого каскаду, щоб зменшити викривлення підсилювача?</p>
609.	<p>Перший каскад двокаскадного підсилювача на частоті <math>F</math> має коефіцієнт <b>частотних</b> споторен <math>M_{1f} &gt; 1</math>. Якому з наведених нижче співвідношень повинен відповідати коефіцієнт частотних споторен на тій самій частоті другого каскаду, щоб зменшити викривлення підсилювача?</p>
610.	<p>Перший каскад двокаскадного підсилювача на частоті <math>F</math> має коефіцієнт <b>частотних</b> споторен <math>M_{1f} &lt; 1</math>. Якому з наведених нижче співвідношень повинен відповідати коефіцієнт частотних споторен на тій самій частоті другого каскаду, щоб зменшити викривлення підсилювача?</p>
611.	<p>Коефіцієнт підсилення <math>K_f</math> на частоті <math>F</math> дорівнює <b>10</b>, а на середній <math>K_c = 20</math>. Якому значенню відповідає коефіцієнт частотних споторен підсилювача <math>M_f</math> на частоті <math>F</math>?</p>
612.	<p>Кожен з каскадів двокаскадного підсилювача характеризується <b>нижньою</b> граничною частотою, що дорівнює <math>f_n</math>. Вкажіть, чому дорівнює нижня гранична частота цього двокаскадного підсилювача.</p>
613.	<p>Кожен з каскадів двокаскадного підсилювача характеризується <b>верхньою</b> граничною частотою, яка дорівнює <math>f_o</math>. Вкажіть, чому дорівнює нижня гранична частота цього двокаскадного підсилювача.</p>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/79

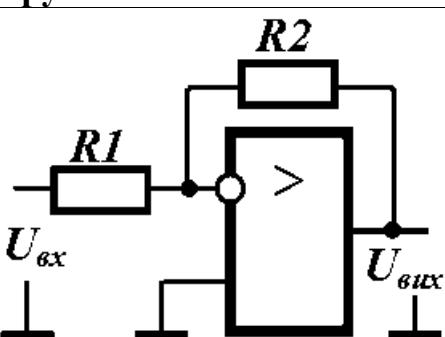
614.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>напругою</b> $K_u$ є характерним для підсилювача зі <b>СЕ</b> ?
615.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>напругою</b> $K_u$ є характерним для підсилювача зі <b>СБ</b> ?
616.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>напругою</b> $K_u$ є характерним для підсилювача зі <b>СК</b> ?
617.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>струмом</b> $K_i$ є характерним для підсилювача зі <b>СЕ</b> ?
618.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>струмом</b> $K_i$ є характерним для підсилювача зі <b>СБ</b> ?
619.	Яке значення коефіцієнта підсилення за <b>струмом</b> $K_i$ є характерним для підсилювача зі <b>СК</b> ?
620.	Вкажіть відносне значення <b>вхідного</b> опору підсилювача зі <b>СЕ</b> , порівняно з <b>вхідним</b> опором підсилювачів зі <b>СК</b> та <b>СБ</b> .
621.	Вкажіть відносне значення <b>вхідного</b> опору підсилювача зі <b>СК</b> , порівняно з <b>вхідним</b> опором підсилювачів зі <b>СЕ</b> та <b>СБ</b> .
622.	Вкажіть відносне значення <b>вхідного</b> опору підсилювача зі <b>СБ</b> , порівняно з <b>вхідним</b> опором підсилювачів зі <b>СК</b> та <b>СК</b> .
623.	За якого співвідношення між <b>вихідним</b> опором джерела сигналу $R_d$ та <b>вхідним</b> опором підсилювача $R_{bx}$ буде отримано більший коефіцієнт підсилення за <b>потужністю</b> ?
624.	За якого співвідношення між <b>вихідним</b> опором джерела сигналу $R_d$ та <b>вхідним</b> опором підсилювача $R_{bx}$ буде отримано більший коефіцієнт підсилення за <b>напругою</b> ?
625.	За якого співвідношення між <b>вихідним</b> опором підсилювача $R_p$ та опором навантаження $R_h$ буде отримано більший коефіцієнт підсилення за <b>напругою</b> ?
626.	За якого співвідношення між <b>вихідним</b> опором підсилювача $R_p$ та опором навантаження $R_h$ буде отримано більший коефіцієнт підсилення за <b>струмом</b> ?
627.	 <p>Вкажіть, чому дорівнює <b>вхідний опір</b> інвертуючого підсилювача (див. рисунок), у якому <math>R1 = 2 \text{ ком}</math>, <math>R2 = 20 \text{ кОм}</math>, а вхідний опір операційного підсилювача <math>R_{op} = 2 \text{ МОм}</math>.</p>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1


Арк 135/80

628.

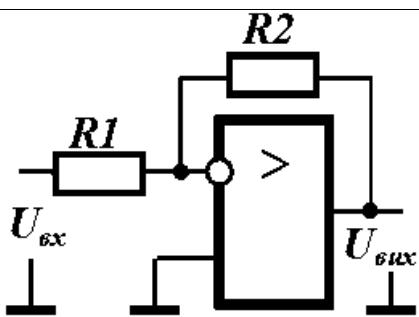


Вкажіть, чому дорівнює **вхідний опір** інвертуючого підсилювача (див. рисунок), у якому  $R1 = 2$  ком,  $R2 = 20$  кОм, а вхідний опір операційного підсилювача  $R_{\text{оп}} = 2$  МОм.

629.

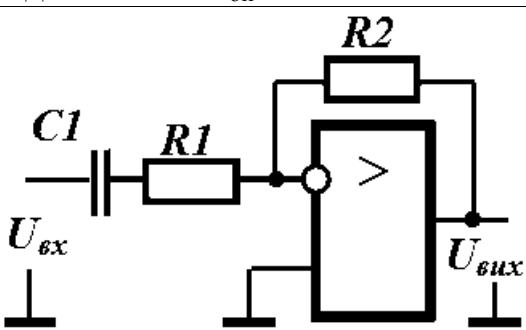

Як зміниться **смуга пропускання** інвертуючого підсилювача (див. рисунок), якщо ввести конденсатор в вхідне коло інвертуючого підсилювача? Вона


630.

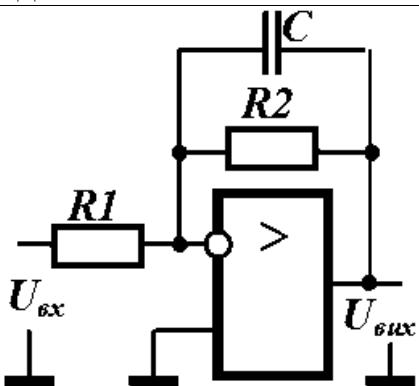

Як зміниться **смуга пропускання** інвертуючого підсилювача (див. рисунок), якщо ввести конденсатор в коло зворотного зв'язку інвертуючого підсилювача (див. рисунок)? Вона:


**Цифрова електроніка (1-й рівень складності - 2 бали)**

631.

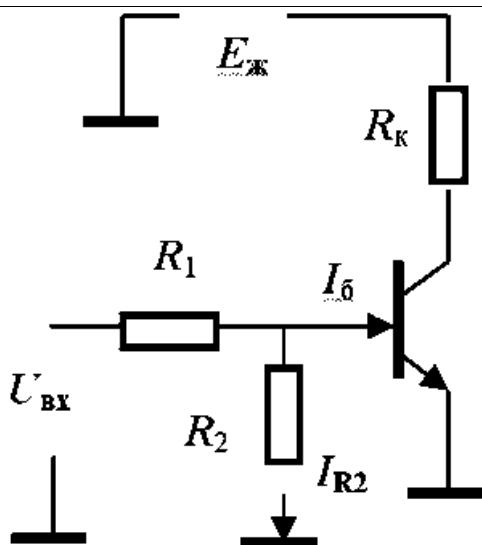

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимі **насичення**? **Примітки:** позначення струмів, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефіцієнт передачі струму транзистора.


632.

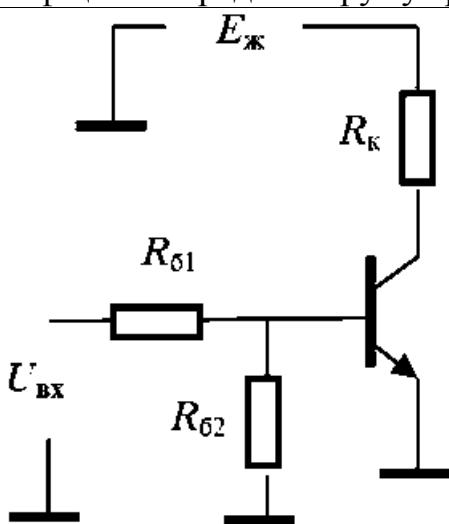

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимі **насичення**:

**Примітки:** позначення, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефіцієнт передачі струму транзистора


633.

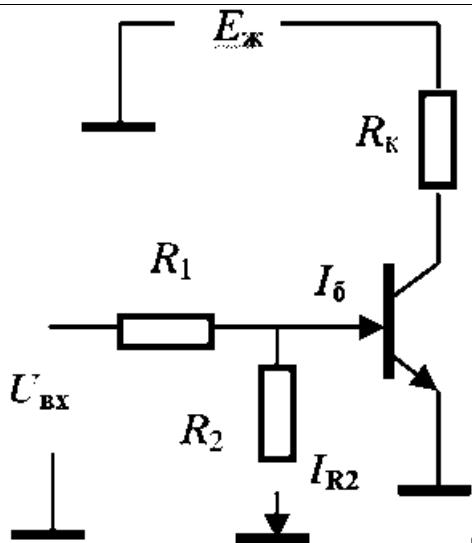

Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **насичення**

*Примiтки:* позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.

634.

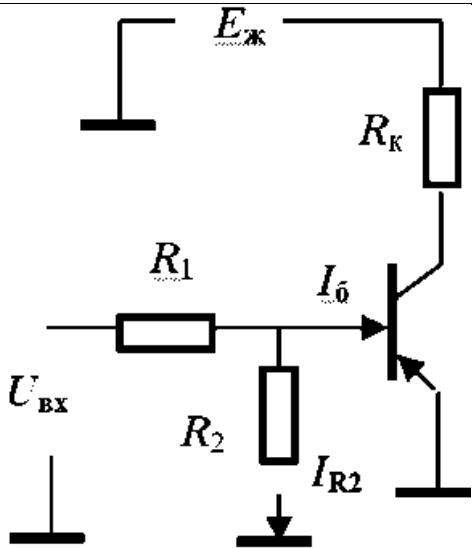


Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **насичення**

*Примiтки:* позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/83


635.

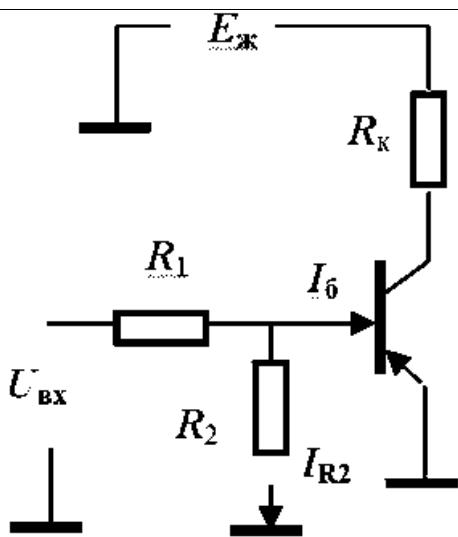

Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **насичення**

Примiтки: позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.

636.

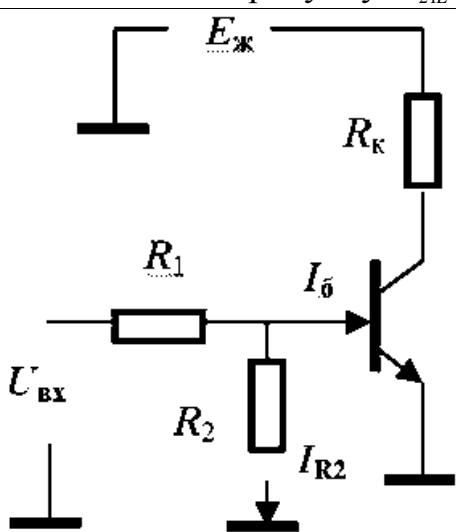


Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **вiдсiчення**.

Примiтки: позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.


ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/84

637.

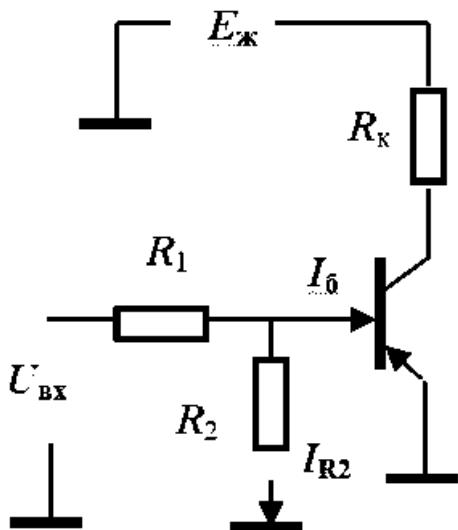

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. схему рисунку) був в режимі **відсічення**.  
**Примітки:** позначення струмів, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефіцієнт передачі струму транзистора.


638.

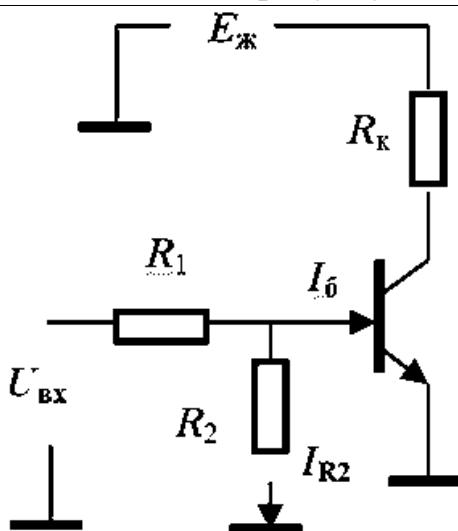

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимі **відсічення**.

**Примітки:** позначення струмів, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефіцієнт передачі струму транзистора.


639.

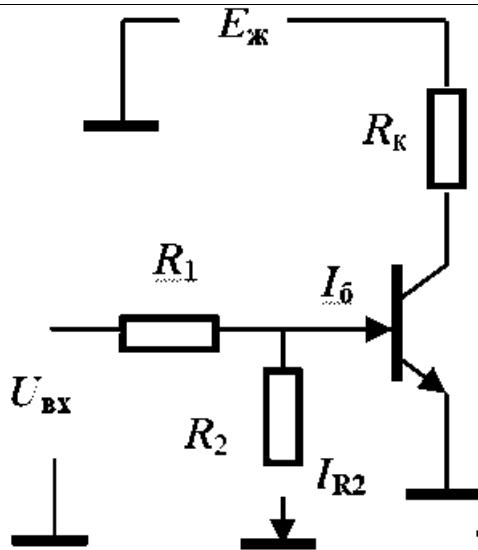

Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **вiдciчення**.

*Примiтки:* позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.

640.

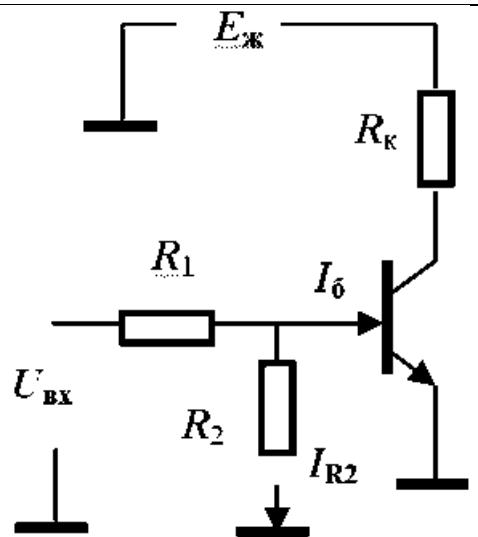


Яке з спiввiдношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. рисунок) був в режимi **вiдciчення**.

*Примiтки:* позначення струмiв, що використанi у виразах, збiгаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефiцiєнт передачi струму транзистора.

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/86


641.

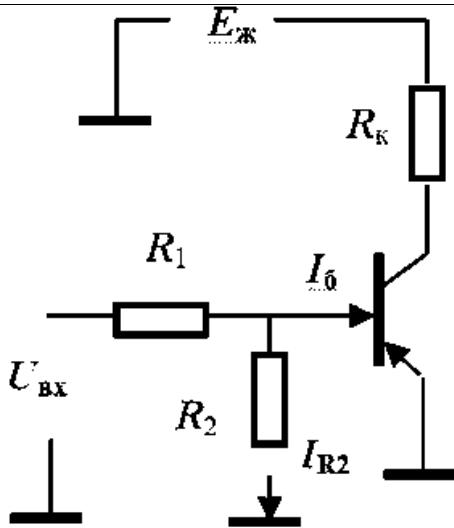

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. схему рисунку) був в режимі **відсічення**.

*Примітки:* позначення струмів, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку

642.

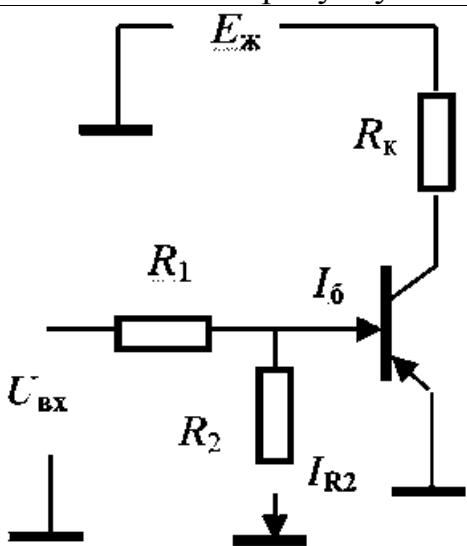

Яке з співвідношень треба виконати, щоб транзистор електронного ключа (див. схему рисунку) був в режимі **відсічення**.

*Примітки:* позначення струмів, що використані у виразах, збігаються з позначеннями на рисунку.  $h_{21E}$  – коефіцієнт передачі струму транзистора.

643.

Якому з перерахованих виразів повинні задовольняти довідкові параметри транзистора по максимальній потужності колектора  $P_{dov}$  при його використанні в схемі електронного ключа

*Примітки:*  $k$  – коефіцієнт запасу, більший за одиницю (зазвичай  $k = 1,2 \dots 1,5$ );  $P_k$  – потужність, що виділяється на транзисторі на час його роботи в ключі.

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

644.	<p>Якому з перерахованих виразів повинен задовольняти довідкові параметри транзистора по максимальній напрузі колектора <math>U_k</math> при його використанні в схемі електронного ключа</p> <p><i>Примітки:</i> <math>k</math> – коефіцієнт запасу, більший за одиницю (зазвичай <math>k = 1,2 \dots 1,5</math>); <math>U_{ж}</math> – напруга джерела живлення.</p>																														
645.	<p>Якому з перерахованих виразів повинен задовольняти довідкові параметри транзистора по максимальному струму колектора <math>I_{дов}</math> при його використанні в схемі електронного ключа</p> <p><i>Примітки:</i> <math>k</math> – коефіцієнт запасу, більший за одиницю (зазвичай <math>k = 1,2 \dots 1,5</math>); <math>I_k</math> – максимальний струм колектора при роботі.</p>																														
646.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (<b>F1, F2, F3, F4</b>) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F3</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F4</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>виключне АБО</b>»:</p>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>																										
0	0	1	0	1	1																										
1	0	0	1	1	0																										
0	1	0	1	1	0																										
1	1	0	0	0	1																										
647.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F3</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F4</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>виключне АБО–НІ</b>»:</p>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>																										
0	0	1	0	1	1																										
1	0	0	1	0	0																										
0	1	0	1	1	0																										
1	1	0	0	1	1																										
648.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>X2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F1</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F2</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F3</b></th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 2px;"><b>F4</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">1</td> <td style="text-align: left; padding-top: 2px;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Яка з наведених функцій відповідає таблиці істинності функції «<b>АБО</b>»</p>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>																										
0	0	1	0	0	1																										
1	0	0	1	0	0																										
0	1	0	1	0	0																										
1	1	1	0	1	0																										

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>					
	<i>Випуск 1</i>		<i>Зміни 0</i>		<i>Екземпляр № 1</i>	

649.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F3</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> </tbody> </table> <p>Яка з наведених функцій відповідає таблиці істинності функції «<b>I</b>»</p>						X1	X2	F1	F2	F3	F4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
X1	X2	F1	F2	F3	F4																															
0	0	1	0	0	1																															
1	0	0	1	0	0																															
0	1	0	1	0	0																															
1	1	1	1	1	0																															
650.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F3</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> </tbody> </table> <p>Яка з наведених функцій відповідає таблиці істинності функції «<b>I–HI</b>»</p>						X1	X2	F1	F2	F3	F4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
X1	X2	F1	F2	F3	F4																															
0	0	1	0	0	1																															
1	0	0	1	0	0																															
0	1	0	1	0	0																															
1	1	1	1	1	0																															
651.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F3</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> </tbody> </table> <p>Яка з наведених функцій відповідає таблиці істинності функції «<b>I–HI</b>»</p>						X1	X2	F1	F2	F3	F4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
X1	X2	F1	F2	F3	F4																															
0	0	1	0	0	1																															
1	0	0	1	0	1																															
0	1	1	1	0	1																															
1	1	1	0	1	0																															
652.	<p>У таблиці наведені значення чотирьох логічних функцій (<b>F1, F2, F3, F4</b>) від двох змінних:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">X2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F1</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F2</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F3</th><th style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 2px;">F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td></tr> </tbody> </table> <p>Вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>виключне АБО</b>»:</p>						X1	X2	F1	F2	F3	F4	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
X1	X2	F1	F2	F3	F4																															
0	0	1	0	1	1																															
1	0	0	1	1	0																															
0	1	1	1	1	0																															
1	1	0	0	0	0																															

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/89</i>

653.	<p>У таблиці (<i>не на усіх наборах аргументів</i>) наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від трьох змінних:.</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>X3</th><th>F1</th><th>F2</th><th>F3</th><th>F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>Вважаючи, що на відсутніх наборах буде існувати необхідна відповідність, вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>АБО</b>».</p>	X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4																																												
0	0	0	1	0	0	1																																												
1	1	1	0	1	1	0																																												
0	1	0	0	0	1	0																																												
1	0	1	0	0	1	0																																												
0	0	1	0	1	1	0																																												
1	1	0	0	0	1	1																																												
654.	<p>У таблиці (<i>не на усіх наборах аргументів</i>) наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від трьох змінних:.</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>X1</th> <th>X2</th> <th>X3</th> <th>F1</th> <th>F2</th> <th>F3</th> <th>F4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>Вважаючи, що на відсутніх наборах буде існувати необхідна відповідність, вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>I</b>».</p>	X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4																																												
0	0	0	1	0	0	1																																												
1	1	1	0	1	1	0																																												
0	1	0	0	0	1	0																																												
1	0	1	0	0	1	0																																												
0	0	1	0	1	1	0																																												
1	1	0	0	0	1	1																																												
655.	<p>У таблиці (<i>не на усіх наборах аргументів</i>) наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від трьох змінних:.</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>X1</th> <th>X2</th> <th>X3</th> <th>F1</th> <th>F2</th> <th>F3</th> <th>F4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>Вважаючи, що на відсутніх наборах буде існувати необхідна відповідність, вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «<b>I</b>».</p>	X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4																																												
0	0	0	1	0	0	1																																												
1	1	1	0	1	1	0																																												
0	1	0	0	0	1	1																																												
1	0	1	0	0	1	0																																												
0	0	1	0	1	1	1																																												
1	1	0	0	0	1	0																																												

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/90

656.	<p>У таблиці (<i>не на усіх наборах аргументів</i>) наведені значення чотирьох логічних функцій (F1, F2, F3, F4) від трьох змінних:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>X1</th><th>X2</th><th>X3</th><th>F1</th><th>F2</th><th>F3</th><th>F4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>Вважаючи, що на відсутніх наборах буде існувати необхідна відповідність, вказати, яка з них відповідає таблиці істинності логічної функції «I-HI».</p>	X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
X1	X2	X3	F1	F2	F3	F4																																												
0	0	0	0	0	1	1																																												
1	1	1	1	1	0	0																																												
0	1	0	1	0	0	0																																												
1	0	1	1	0	1	0																																												
0	0	1	1	1	0	0																																												
1	1	0	1	0	0	0																																												
657.	<p>Вкажіть номер рисунку, на якому зображений двоступеневий універсальний триггер:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>1.</span> <span>2.</span> <span>3.</span> <span>4.</span> </div>																																																	
658.	<p>Вкажіть номер рисунку, на якому зображений універсальний триггер з динамічним входом.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>1.</span> <span>2.</span> <span>3.</span> <span>4.</span> </div>																																																	
659.	<p>Вкажіть номер рисунку, на якому зображений логічний елемент I.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>1.</span> <span>2.</span> <span>3.</span> <span>4.</span> </div>																																																	
660.	<p>Вкажіть номер рисунку, на якому зображений двоступеневий універсальний триггер:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>1.</span> <span>2.</span> <span>3.</span> <span>4.</span> </div>																																																	

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/91

661.	Вкажіть номер рисунку, на якому зображений універсальний тригер з динамічним входом.
	<span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span>
	1.      2.      3.      4.
662.	Вкажіть номер рисунку, на якому зображений логічний елемент <b>I</b> .
	<span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span>
	1.      2.      3.      4.
663.	Вкажіть номер рисунку, на якому зображений логічний елемент «виключне АБО»
	<span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span>
	1.      2.      3.      4.
664.	Вкажіть номер рисунку, на якому зображений логічний елемент «виключне АБО-НІ»
	<span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span>
	1.      2.      3.      4.
665.	Вкажіть номер рисунку, на якому зображений синхронний <b>RS</b> тригер з інверсними входами.
	<span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span> <span style="margin-left: 20px;"></span>
	1.      2.      3.      4.
666.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1      Зміни 0	Екземпляр № 1      Арк 135/92

667.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
668.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
669.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
670.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1

Арк 135/93

671.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
672.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
673.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>
674.	<p>На рисунку надана схема на логічних елементах. Вкажіть, яка логічна функція реалізується схемою.</p>





ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1






Арк 135/94

675.	<p>На рисунку надано логічний елемент 2-3-І-АБО-НІ, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
676.	<p>На рисунку надано логічний елемент 2-3-І-АБО-НІ, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
677.	<p>На рисунку надано логічний елемент 2-3-І-АБО-НІ, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
678.	<p>На рисунку надано логічний елемент 2-3-І-АБО-НІ, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

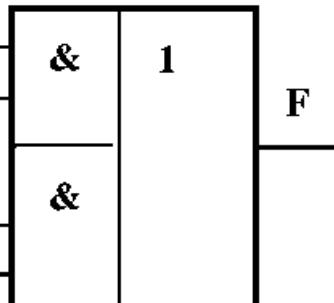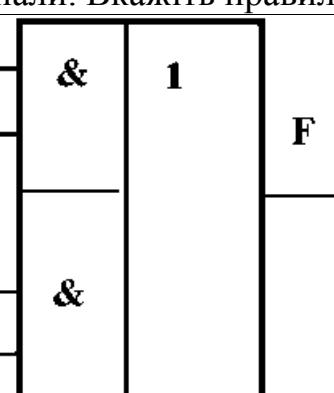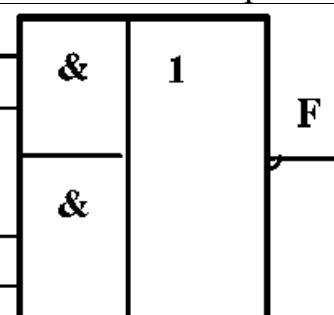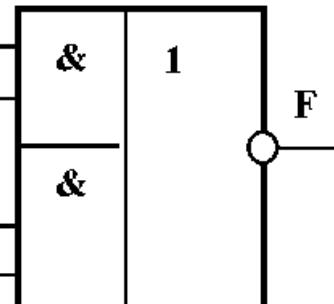679.		<p>На рисунку надано логічний елемент <b>2–2–1–АБО–НІ</b>, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
680.		<p>На рисунку надано логічний елемент <b>2–2–1–АБО–НІ</b>, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
681.		<p>На рисунку надано логічний елемент <b>2–2–1–АБО–НІ</b>, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
682.		<p>На рисунку надано логічний елемент <b>2–2–1–АБО–НІ</b>, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>







ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

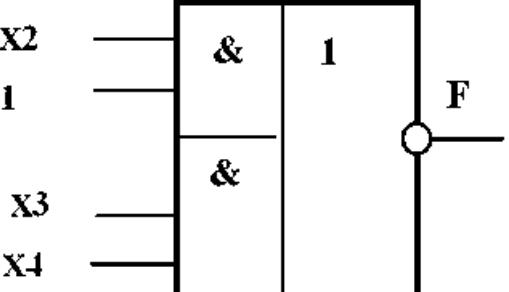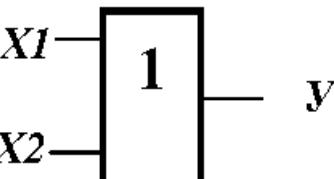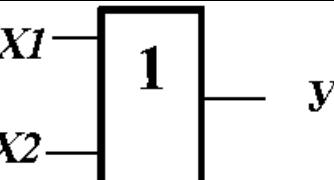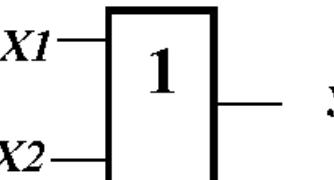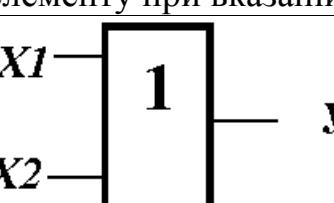683.		<p>На рисунку надано логічний елемент <b>2–2–I–АБО–НІ</b>, на входи якого подані логічні сигнали. Вкажіть правильний варіант виразу вихідного сигналу.</p>
684.		<p>Вкажіть значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
685.		<p>Вкажіть значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
686.		<p>Вкажіть значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
687.		<p>Вкажіть значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>




ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1






Арк 135/97

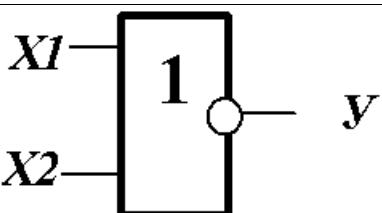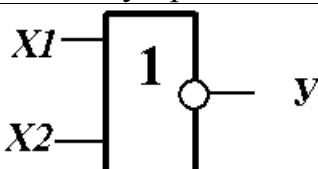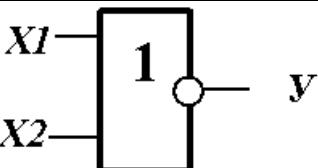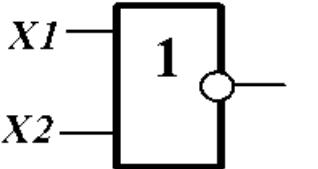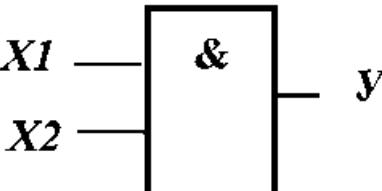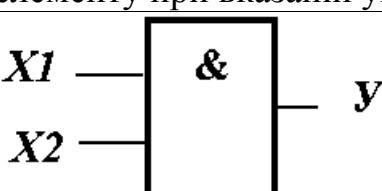688.	 <p>Вкажіть значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
689.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
690.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
691.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
692.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
693.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>





ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
	Випуск 1      Зміни 0	Екземпляр № 1      Арк 135/98

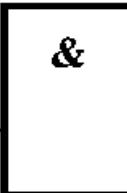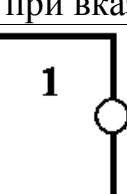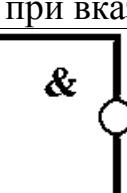694.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
695.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
696.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
697.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
698.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
699.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>





ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

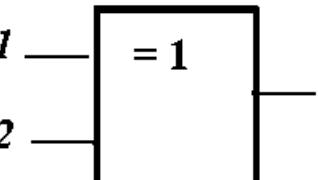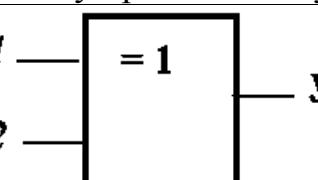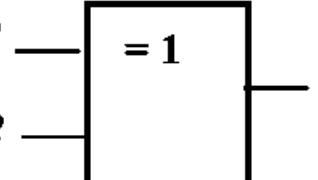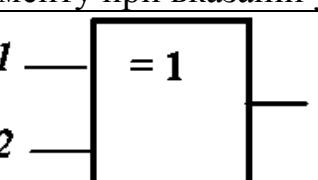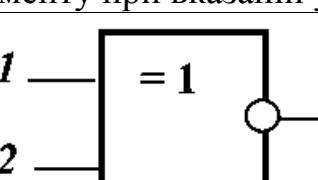700.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
701.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
702.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
703.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
704.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>
705.	 <p>Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.</p>


<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

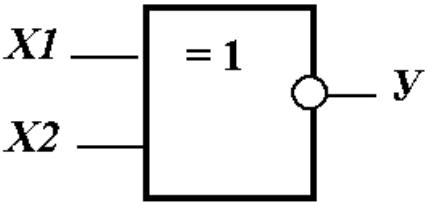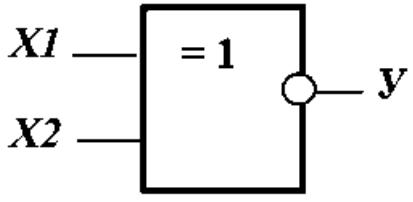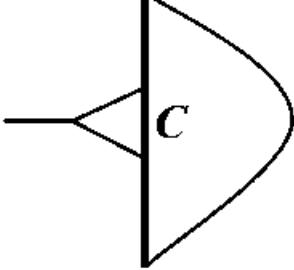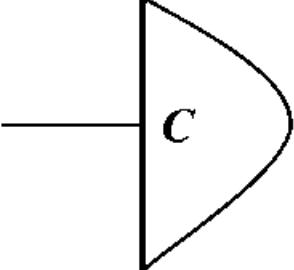706. 
- Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.
707. 
- Вкажіть варіант значення вихідної функції наведеного на рисунку логічного елементу при вказаній умові.
708. 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вход синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?
709. 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вход синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/101

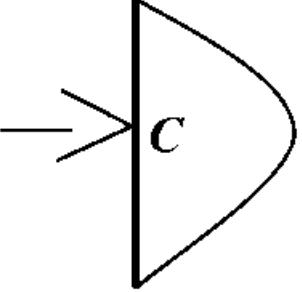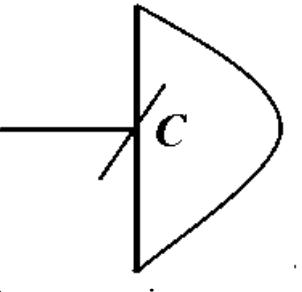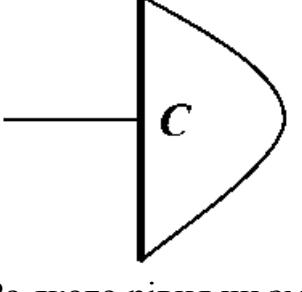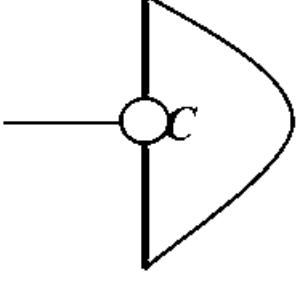- 710.
- 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вхід синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?
- 711.
- 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вхід синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?
- 712.
- 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вхід синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?
- 713.
- 
- За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вхід синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан пристроя?

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

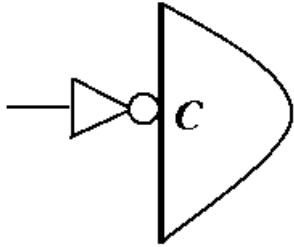714.	 <p>За якого рівня чи зміни рівня сигналу, що надходить на вход синхронізації (див. рисунок), щоб активізувати вплив інших керуючих сигналів на стан приладу?</p>
715.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного десяткового лічильника</i>, що налаштовано на <b>додатний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>три</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
716.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного десяткового лічильника</i>, що налаштовано на <b>від'ємний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>три</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
717.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного двійкового чотирирозрядного лічильника</i>, що налаштовано на <b>додатний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>десять</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
718.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного двійкового чотирирозрядного лічильника</i>, що налаштовано на <b>від'ємний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>десять</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
719.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного двійкового п'ятирозрядного лічильника</i>, що налаштовано на <b>від'ємний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>двадцять</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
720.	<p>Початковий вихідний код <i>реверсивного двійкового п'ятирозрядного лічильника</i>, що налаштовано на <b>додатний</b> режим, дорівнює десятковому числу <b>двадцять</b>. Через скільки тактових лічильних імпульсів лічильник <i>обнулиться</i>?</p>
721.	<p>Вкажіть, які з наведених нижче функцій <b>не можуть</b> бути виконані на регістрі зсуву:</p>
722.	<p>Вкажіть, які з наведених нижче функцій <b>можуть</b> бути виконані на регістрі <b>пам'яті</b></p>
723.	<p>Вкажіть, які з наведених функцій <b>не можуть</b> бути виконані на <b>реверсивному регистрі</b>:</p>
724.	<p>Вкажіть, які з наведених нижче функцій не можуть бути виконані на <b>реверсивному регистрі</b>:</p>
	<b><i>Мікропроцесорні пристрой (1-й рівень складності - 2 бали)</i></b>
725.	<p>Яка кількість шин входить в системну магістраль мікропроцесорної системи на базі МК-51?</p>

<b>ЖДТУ</b>	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>

726.	Які функції виконує АЛП мікропроцесора KP580BM80A?
727.	Як називається пристрій, що відповідає за виконання арифметичних, логічних і операцій управління, записаних в машинному коді?
728.	ADDR bus розшифровується як:
729.	При шинній структурі (архітектура фон Неймана) зв'язків дані між пристроями передаються:
730.	Як називається шина, в якій передача даних може виконуватися в обох напрямах?
731.	Мікропроцесорний пристрій – це:
732.	Яке з призначень акумулятора у складі мікропроцесора KP580BM80A не властиве для нього?
733.	У чому полягає призначення зовнішньої пам'яті мікропроцесорної системи?
734.	Безпосередня адресація передбачає, що:
735.	До якої групи команд належить команда декремента?
736.	Який тип обміну забезпечує більш високу швидкість передачі інформації?
737.	У чому головна перевага мікропроцесорної системи?
738.	Перехід в який режим обміну забезпечує максимальну швидкість?
739.	Який максимальний об'єм пам'яті може бути доступний в мікропроцесорній системі, якщо розрядність адресної шини 16?
740.	Для чого призначені реєстри загального призначення процесора?
741.	Для чого слугує реєстр ознак?
742.	Який принцип роботи стекової пам'яті?
743.	Непряма адресація передбачає, що:
744.	Укажіть вірне твердження.
745.	Який тип обміну даними найбільш небажаний для роботи швидких пристройів введення/виведення?
746.	До якої групи команд належить команда роботи із стеком?
747.	Які команди зазвичай не змінюють реєстр ознак?
748.	Що називається "Вектором переривання" мікроконтролера?
749.	Яка з наведених операцій не вимагає проведення циклу обміну з пам'яттю?
750.	Для того, щоб інформація зберігалася довгий час, її потрібно записати:
751.	По якій з системних шин передаються коди команд?
752.	Для чого використовується вектор переривання?
753.	Яка архітектура забезпечує вищу швидкодію?
754.	До якого адресного простору можна звернутися, використовуючи вісім ліній адресної шини?
755.	До якої групи належать команди введення/виведення з/у порт?
756.	Які команди зазвичай не змінюють реєстр ознак?
757.	Який режим обміну застосувати найпростіше?
758.	Пряма адресація передбачає, що:
759.	Яке призначення лічильника команд мікропроцесора KP580BM80A?
760.	Суть «Гарвардської архітектури» полягає в тому:

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

761.	Для зменшення втрат часу при обміні масивами даних доцільно застосувати:
762.	Які операнди можуть розміщуватись в складі 2-го байту 2-байтної команди мікропроцесора KP580BM80A:
763.	Режим переривання використовують коли:
764.	Які з перелічених нижче узлів не входять до складу мікропроцесора KP580BM80A?
765.	Яка команда використовується для повернення з підпрограми?
766.	У якій пам'яті зберігається вміст реєстра ознак при перериванні?
767.	У якому порядку слідують типи інформації в асемблерному рядку?
768.	Які формати команд має мікропроцесор KP580BM80A?
769.	Якщо адреса мікропроцесорної системи формується у вигляді 16-роздрядного слова, то адресний простір дорівнює:
770.	Які команди зазвичай не змінюють реєстр ознак?
771.	До якої групи належить команда "Виключне АБО"?
772.	Який з режимів обміну дозволяє виконувати операції в обхід процесора?
773.	Який реєстр визначає адресу наступної виконуваної команди?
774.	Які операнди можуть розміщуватись в складі 2-го байту 2-байтної команди мікропроцесора KP580BM80A?
775.	Регістрова адресація передбачає, що:
776.	Які з шин мікропроцесора KP580BM80A є двонаправленими?
777.	Під адресним простором розуміють:
778.	Який спосіб адресації дозволяє обробляти константи в системі команд?
779.	Яка розрядність адреси порту 8-роздрядного мікропроцесора KP580BM80A?
780.	Чому дорівнює один машинний цикл мікроконтролера K1830BE51, якщо частота тактового генератора 12 МГц:
781.	Яка пам'ять не змінює свого вмісту в ході виконання програми?
782.	Яка кількість 8-разрядних паралельних портів наявна у однокристального мікроконтролера K1830BE51?
783.	Який формат команд не властивий 8-роздрядному мікропроцесору KP580BM80A?
784.	Якщо адреса мікропроцесорної системи формується у вигляді 20-роздрядного слова, то адресний простір дорівнює:
785.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 81FFH INR H
786.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 1000H DCR L

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

787.	Чому дорівнює один машинний цикл мікроконтролера K1830BE51, якщо частота тактового генератора 6 МГц:
788.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 81FFH INR L
789.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 1000H DCR H
790.	Який спосіб адресації має команда MOV R1, #0F9H мікроконтролера K1830BE51?
791.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 81FFH INR M
792.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 1000H DCR M
793.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 81FFH INX H
794.	Визначити вміст пари HL МП. KP580BM80A після виконання його наступних команд:  LXI H, 1000H DCX H
<b><i>Вища математика (1-й рівень складності - 2 бали)</i></b>	
795.	Знайти матрицю $3A$ , якщо $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .
796.	Чому дорівнюють елементи $a$ та $b$ , якщо виконується рівність $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ?
797.	Дано матриці $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ , $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ . Обчислити $AB$ .
798.	Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} 2x + 3y - 4z = 2 \\ -x + 2y + 5z = -1 \\ 3x - y - 2z = 3. \end{cases}$

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

799.	<p>Дано матрицю <math>A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}</math>. Знайти транспоновану матрицю <math>A^T</math>.</p>
800.	Знайти суму матриць $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ .
801.	Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2. \end{cases}$
802.	Дано матриці $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ та $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Яку з вказаних дій можна виконати:
803.	Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} 4x + 3y - 15z = 1 \\ 7x - 2y + 13z = 9 \\ x - 5y + 25z = 6. \end{cases}$
804.	Дано матрицю $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ . Знайти обернену матрицю $A^{-1}$ .
805.	Обчислити $AB$ , якщо $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ , $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .
806.	Дано матриці $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , $B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Знайти $A - B$ .
807.	Матрицю $A^{-1}$ називають оберненою до матриці $A$ , якщо:
808.	Обчислити визначник $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}$ .
809.	Обчислити визначник $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}$ .

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

810.	<p>Розв'язати систему рівнянь</p> $\begin{cases} x - y - 2z = -2 \\ 5x + 9y + 4z = 4 \\ 2x - y + 3z = 3. \end{cases}$	
811.	<p>Розв'язати рівняння</p> $\begin{vmatrix} x & -1 \\ -1 & x \end{vmatrix} = 3.$	
812.	Обчислити $2A - B$ , якщо $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ , $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ .	
813.	Знайти матрицю $A^3$ , якщо $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .	
814.	Обчислити визначник	$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 6 \\ 7 & -2 & 8 \end{vmatrix}$
815.	Знайти довжину вектора $\overrightarrow{AB}$ , якщо $A(2; 4; 7)$ , $B(-1; 3; 8)$ .	
816.	Які з векторів колінеарні?	
817.	Знайти вектор $c = 2\overrightarrow{a} - 3\overrightarrow{b}$ , якщо $\overrightarrow{a} = (4; -2; 1)$ , $\overrightarrow{b} = (2; -1; 3)$ .	
818.	Дано чотирикутник $ABCD$ . Знайти $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ .	
819.	Знайти скалярний добуток $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$ , якщо $ \overrightarrow{a}  = 4$ , $ \overrightarrow{b}  = 7$ , $\varphi = \frac{\pi}{4}$ .	
820.	Знайти скалярний добуток $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$ , якщо $\overrightarrow{a} = (2; 5; -3)$ , $\overrightarrow{b} = (-1; 3; 4)$ .	
821.	Які з векторів перпендикулярні?	
822.	Дано $ \overrightarrow{a}  = 4$ , $ \overrightarrow{b}  = 3$ , $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = -5$ . Знайти $\cos \varphi$ .	
823.	Дано вектори $\overrightarrow{a} = (4; 1; -2)$ , $\overrightarrow{b} = (-1; 2; 2)$ . Знайти проекцію $np_b^r \overrightarrow{a} = \frac{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}}{ \overrightarrow{b} }$ .	
824.	Дано вектор $\overrightarrow{a} = (4; 5; -3)$ . Знайти координати орта $\overrightarrow{a}_0 = \frac{1}{ \overrightarrow{a} } \overrightarrow{a}$ .	
825.	Дано вектори $\overrightarrow{a} = (-3; -1; 2)$ , $\overrightarrow{b} = (3; -1; 4)$ . Знайти $\cos \varphi$ .	
826.	Дано $ \overrightarrow{a}  = 3$ , $ \overrightarrow{b}  = 6$ , $\varphi = \frac{\pi}{3}$ . Знайти $(\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b})(3\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b})$ .	
827.	Знайти початок вектора $\overrightarrow{AB}$ , якщо $\overrightarrow{AB} = (-3; 2; 7)$ , $B(4; -1; 5)$ .	
828.	Знайти координати вектора $\overrightarrow{AB}$ , якщо $A(4; -2; 3)$ , $B(1; 2; -2)$ .	
829.	Дано вектори $\overrightarrow{a} = (2; -1; 3)$ , $\overrightarrow{b} = (-2; 4; -1)$ . Знайти векторний добуток $\overrightarrow{c} = \overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b}$ .	

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

830.	При якому значенні $\lambda$ вектори $\vec{a} = (-3; -1; 2)$ і $\vec{b} = (3; -1; \lambda)$ перпендикулярні?
831.	Для вектора $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ , у якого $ \vec{a}  = 13$ , $a_y = 12$ , $a_z = 4$ , знайти $a_x$ .
832.	Дано вектори $\vec{a} = (2; 5; -3)$ , $\vec{b} = (2; 4; -3)$ . Знайти $ \vec{3a} - 2\vec{b} $ .
833.	Знайти мішаний добуток векторів $\vec{a} = (2; 4; -3)$ , $\vec{b} = (2; -2; 1)$ , $\vec{c} = (5; -1; -2)$ .
834.	Знайти вектор $\vec{c} = \frac{3}{2}\vec{a} - 2\vec{b}$ , якщо $\vec{a} = (4; -2; 6)$ , $\vec{b} = (1; 2; -3)$ .
835.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої на площині?
836.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої, що проходить через початок координат?
837.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої на площині, яка перпендикулярна осі $OX$ ?
838.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої у відрізках?
839.	Яке з наведених рівнянь задає еліпс на площині?
840.	Яке з наведених рівнянь задає параболу на площині?
841.	Яке з наведених рівнянь задає гіперболу на площині?
842.	Яке з наведених рівнянь задає площину?
843.	Яке з наведених рівнянь задає пряму в просторі?
844.	Яке з наведених тверджень є справедливим для двох прямих у просторі з напрямними векторами $\vec{s}_1 = (1, 2, 3)$ та $\vec{s}_2 = (1, 2, 3)$ ?
845.	Знайти координати точок перетину прямих $y = 3x - 2$ та $y = 2x + 1$ .
846.	На площині $2x + 3y - z + 4 = 0$ знаходиться точка, у якої відомі координати $x = 10$ , $z = 3$ . Знайти координату $y$ ?
847.	Визначити взаємне розміщення точки $A(-1; 2)$ і кола $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .
848.	Які з наведених рівнянь є рівняннями прямої, що проходить через точку $M(2; -1; 3)$ паралельно вектору $\vec{a} = (3; -1; 2)$ ?
849.	Яке з наведених тверджень є правильним?
850.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням площини, що проходить через точку $A(-7; 0; 3)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (1; 2; 4)$ ?
851.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої, що проходить через точку $M(1; 0; -3)$ перпендикулярно до площини $x - 3y + 2z + 4 = 0$ ?
852.	Вказати точку симетричну точці $M(-2; 1; 3)$ відносно початку координат $O(0; 0; 0)$ ?
853.	Яке з наведених рівнянь є рівнянням параболи, вершина якої знаходиться у початку координат, а вісь співпадає з віссю $OX$ і яка проходить через точку $M(2; -4)$ ?

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

854.	Яка з наведених точок лежить на прямій $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-1}$ ?
855.	Знайти область визначення функції $f(x) = \frac{3-x}{x-1}$ .
856.	Яке значення змінної $x$ не належить області визначення функції $f(x) = \frac{3-x}{2x+2}$ ?
857.	Яка з запропонованих функцій є періодичною?
858.	Яка з запропонованих функцій є парною?
859.	Яка з запропонованих функцій є непарною?
860.	Яка з запропонованих функцій є необмеженою?
861.	Яка з запропонованих функцій є зростаючою на області визначення?
862.	Яка з запропонованих функцій є спадною на області визначення?
863.	Знайти значення функції $f(x) = \frac{x^2 - 1}{3 - 2x}$ в точці $x = 0$ .
864.	Вказати формулу загального члена послідовності $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$
865.	Вибрати з запропонованих внутрішню точку відрізка $[0; 1]$ .
866.	Обчислити значення функції $y = \sqrt{4 + x^2 - x^3}$ в точці $x = -2$ .
867.	Побудувати складну функцію $y(x(t))$ , якщо $x(t) = \sin t$ , $y(x) = x^2$ .
868.	Знайти границю $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ .
869.	Знайти границю $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n}$ .
870.	Знайти границю $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}$ .
871.	Знайти границю $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 4x}{x}$ .
872.	Знайти границю $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x - 2}$ .
873.	Знайти похідну функції $y = e^{3x}$ .
874.	Знайти похідну функції $y = \sin 2x$ .
875.	Знайти похідну функції $y = x^2 e^x$ .
876.	Знайти похідну функції $y = x \cos x$ .
877.	Знайти похідну функції $y = \frac{x^2}{\sin x}$ .
878.	Знайти похідну функції $y = \frac{x^3}{\cos x}$ .

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

879.	Знайти диференціал функції $y = x^3 + 5$ .
880.	Знайти диференціал функції $y = x^2 + 4$ .
881.	Знайти другу похідну $y''$ функції $y = x^4 + 3x^2 + 5$ .
882.	Знайти другу похідну $y''$ функції $y = x^3 + 7x + 2$ .
883.	Знайти похідну функції $y = x^2(x^3 - 5)$ .
884.	Знайти похідну функції $y = \frac{x^2 - 2x}{x}$ .
885.	Знайти диференціал функції $y = x^5 + 1$ .
886.	Знайти другу похідну $y''$ функції $y = e^x + x^5$ .
887.	Функція $y = f(x)$ задана параметрично $\begin{cases} x = t^3 + 2t + 1 \\ y = t^4 + 7t + 2 \end{cases}$ . Знайти похідну $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ .
888.	Функція $y = f(x)$ задана параметрично $\begin{cases} x = \sin t \\ y = e^t \end{cases}$ . Знайти похідну $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ .
889.	Функція $y = f(x)$ задана параметрично $\begin{cases} x = t^2 + 8t + 4 \\ y = t^5 + 3t - 2 \end{cases}$ . Знайти похідну $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ .
890.	Знайти значення похідної функції $y = x^3 + 5x + 3$ в точці $x_0 = 1$ .
891.	Знайти значення похідної функції $y = x^4 + 3x^2 + 7$ в точці $x_0 = 1$ .
892.	Знайти значення похідної функції $y = x^5 + 9x + 3$ в точці $x_0 = 1$ .
893.	Знайти кутовий коефіцієнт дотичної $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ до графіка функції $f(x) = 2x^2 - x$ в точці $x_0 = 1$ .
894.	Знайти кут між віссю $Ox$ та дотичною $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ до графіка функції $f(x) = x^4 + 5x$ в точці $x_0 = -1$ .
895.	Знайти рівняння дотичної $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ до графіка функції $f(x) = 2x^2 - 1$ в точці $x_0 = 1$ .
896.	Знайти границю за допомогою правила Лопітала $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ .
897.	Знайти границю за допомогою правила Лопітала $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x}$ .
898.	Знайти границю за допомогою правила Лопітала $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$ .

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

899.	Тіло рухається прямолінійно за законом $S = 6t^2 - 4t$ . Знайти його швидкість в момент часу $t = 1$ .
900.	Тіло рухається прямолінійно за законом $S = 4t^3 - 12t$ . Знайти його прискорення в момент часу $t = 2$ .
901.	Швидкість тіла при прямолінійному русі змінюється за законом $V = t^2 + 2t$ . Знайти його прискорення в момент часу $t = 2$ .
902.	Тіло рухається прямолінійно за законом $S = 2t^4 - 64t$ . В який момент часу його швидкість дорівнює нулю?
903.	Тіло рухається прямолінійно за законом $S = t^3 - 3t^2$ . В який момент часу його прискорення дорівнює нулю?
904.	Вказати формулу Ньютона-Лейбніца обчислення визначеного інтеграла $\int_a^b f(x) dx .$
905.	Обчислити визначений інтеграл $\int_{-6}^{-5} (x+5)^4 dx .$
906.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 3x dx .$
907.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^1 e^{4x} dx .$
908.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^{\pi} \frac{dx}{\cos^2 4x} .$
909.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^1 \frac{dx}{2x+3} .$
910.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^1 (5^x - 3x^2) dx .$
911.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} .$
912.	Обчислити визначений інтеграл $\int_0^2 \frac{dx}{x^2 + 4} .$
	<b>Комп'ютерні технології та основи програмування / Електроніка / Архітектура комп'ютерних систем (2-й рівень складності - 4 бали)</b>

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1

Арк 135/112

913.		<p>На рисунку наведене спрощене зображення <b>програмованої логічної матриці (ПЛМ)</b>, що запрограмована на реалізацію двох логічних функцій. Необхідно визначити формули цих логічних функцій. Необхідно визначити формули цих логічних функцій.</p>
914.		<p>На рисунку наведене спрощене зображення <b>програмованої логічної матриці (ПЛМ)</b>, що запрограмована на реалізацію двох логічних функцій. Необхідно визначити формули цих логічних функцій.</p>



ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

915.		<p>На рисунку наведене спрощене зображення <i>програмованої логічної матриці (ПЛМ)</i>, що запрограмована на реалізацію двох логічних функцій. Необхідно визначити формули цих логічних функцій.</p>								
916.		<p>На рисунку наведене спрощене зображення <i>програмованої логічної матриці (ПЛМ)</i>, що запрограмована на реалізацію двох логічних функцій. Необхідно визначити формули цих логічних функцій.</p>								
917.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">а) DRAM</td> <td style="width: 50%;">а) Оперативно запам'ятовуючий пристрій</td> </tr> <tr> <td>б) SRAM</td> <td>б) Постійний запам'ятовуючий пристрій</td> </tr> <tr> <td>в) RAM</td> <td>в) Напівпровідникова динамічна</td> </tr> <tr> <td>г) ROM</td> <td>г) Напівпровідникова статична</td> </tr> </table>	а) DRAM	а) Оперативно запам'ятовуючий пристрій	б) SRAM	б) Постійний запам'ятовуючий пристрій	в) RAM	в) Напівпровідникова динамічна	г) ROM	г) Напівпровідникова статична	<p>Знайдіть відповідність.</p>
а) DRAM	а) Оперативно запам'ятовуючий пристрій									
б) SRAM	б) Постійний запам'ятовуючий пристрій									
в) RAM	в) Напівпровідникова динамічна									
г) ROM	г) Напівпровідникова статична									

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
<b>Випуск 1</b>		<b>Зміни 0</b>	<b>Екземпляр № 1</b>	<b>Арк 135/114</b>

918.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">а) SISD</td><td style="width: 33%;">а) множинний потік команд, один потік даних</td></tr> <tr> <td>б) MISD</td><td>б) один потік команд, множинний потік даних</td></tr> <tr> <td>в) SIMD</td><td>в) один потік команд, один потік даних</td></tr> <tr> <td>г) MIMD</td><td>г) множинний потік команд, множинний потік даних</td></tr> </table>	а) SISD	а) множинний потік команд, один потік даних	б) MISD	б) один потік команд, множинний потік даних	в) SIMD	в) один потік команд, один потік даних	г) MIMD	г) множинний потік команд, множинний потік даних	<p>Знайдіть відповідність між архітектурами обчислювальних систем</p>	
а) SISD	а) множинний потік команд, один потік даних										
б) MISD	б) один потік команд, множинний потік даних										
в) SIMD	в) один потік команд, один потік даних										
г) MIMD	г) множинний потік команд, множинний потік даних										
919.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">а) SMP</td><td style="width: 33%;">а) гібридна архітектура (неоднорідний доступ до пам'яті)</td></tr> <tr> <td>б) MPP</td><td>б) симетрична багатопроцесорна архітектура</td></tr> <tr> <td>в) NUMA</td><td>в) паралельна архітектура з векторними процесорами</td></tr> <tr> <td>г) PVP</td><td>г) архітектура з роздільною пам'яттю</td></tr> </table>	а) SMP	а) гібридна архітектура (неоднорідний доступ до пам'яті)	б) MPP	б) симетрична багатопроцесорна архітектура	в) NUMA	в) паралельна архітектура з векторними процесорами	г) PVP	г) архітектура з роздільною пам'яттю	<p>Знайдіть відповідність між архітектурами систем.</p>	
а) SMP	а) гібридна архітектура (неоднорідний доступ до пам'яті)										
б) MPP	б) симетрична багатопроцесорна архітектура										
в) NUMA	в) паралельна архітектура з векторними процесорами										
г) PVP	г) архітектура з роздільною пам'яттю										
920.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">а) жорсткі диски</td><td style="width: 50%;">а) зовнішній запам'ятовуючий пристрій</td></tr> <tr> <td>б) флеш-пристрій</td><td>б) вбудована пам'ять</td></tr> <tr> <td>в) кеш-пам'ять</td><td>в) постійно запам'ятовуючий пристрій</td></tr> <tr> <td>г) оперативна пам'ять</td><td>г) внутрішня пам'ять</td></tr> </table>	а) жорсткі диски	а) зовнішній запам'ятовуючий пристрій	б) флеш-пристрій	б) вбудована пам'ять	в) кеш-пам'ять	в) постійно запам'ятовуючий пристрій	г) оперативна пам'ять	г) внутрішня пам'ять	<p>Знайдіть відповідність між пристроєм і типом пам'яті, до якої він належить.</p>	
а) жорсткі диски	а) зовнішній запам'ятовуючий пристрій										
б) флеш-пристрій	б) вбудована пам'ять										
в) кеш-пам'ять	в) постійно запам'ятовуючий пристрій										
г) оперативна пам'ять	г) внутрішня пам'ять										
921.	Функція <code>char* strcat (char *str1, const char *str2)</code> використовується для:										
922.	Функція <code>char* strstr (const char *str1, const char *str2)</code> використовується для:										
923.	Який з операторів використовується для виділення пам'яті:										
924.	Який з операторів використовується для звільнення пам'яті:										
925.	Який з фрагментів коду виділяє пам'ять для множини дійсних чисел:										
926.	Що не можна оголошувати серед списку членів класу:										
927.	Оголошення приватного ( <code>private</code> ) доступу до членів класу означає:										
928.	Оголошення захищеного ( <code>protected</code> ) доступу до членів класу означає:										
	<b>Електротехніка та електромеханіка / Технічні засоби автоматизації (2-й рівень складності - 4 бали)</b>										
929.	Миттєве значення напруги на ділянці кола: $U = (40 + 30\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ))V.$ Визначити діюче значення цієї напруги.										

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

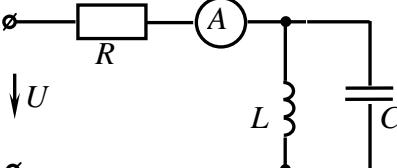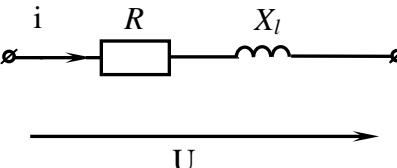930.	<p>У колі, наведеному на схемі,  <math>u = (20+10\sqrt{2}\sin\omega t)B</math>,  <math>R = 10 \text{ Ом}</math>, <math>\omega L = \frac{1}{\omega C}</math>.</p> <p>Визначити покази амперметра електромагнітної системи:</p> 
931.	<p>Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють:  <math>u = 141\sin(\omega t+25^\circ) B</math>,  <math>i = 2,82\cos\omega t A</math>.</p>
932.	<p>До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга <math>U = 141 \sin(\omega t+25^\circ) B</math>. Параметри кола: <math>R = 40 \text{ Ом}</math> <math>X_L = 30 \text{ Ом}</math>.</p> <p>Визначити діюче значення струму у колі.</p> 
933.	<p>Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої:  <math>u = 70,5 \sin(\omega t+25^\circ) B</math>,  <math>i = 1,41 \sin(\omega t-60^\circ) A</math>:</p>
934.	<p>Миттєве значення струму на ділянці кола:  <math>i = [1 + 0,5\sqrt{2}(\sin\omega t - 15^\circ)] A</math>.</p> <p>Визначити діюче значення цього струму.</p>
935.	<p>Система рівнянь трансформатора в режимі навантаження відрізняється від системи рівнянь асинхронного двигуна</p>
936.	<p>В момент пуску ковзання асинхронного двигуна дорівнює:</p>
937.	<p>В двигуні постійного струму з паралельним збудженням при зміні полярності:</p>
938.	<p>Експлуатація двигуна з навантаженням, меншим за 25 % від номінального, не допускається:</p>
939.	<p>Які матеріали використовуються у контактних перетворювачах в якості катода?</p>
940.	<p>Які матеріали використовуються у контактних перетворювачах у якості анода?</p>



<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

941.	Назвіть правильну відповідність типу датчика і його призначення: потенціометрічні датчики (1), фоторезистори (2), терморезистори (3), тензорезистори (4), призначені для перетворення в опір з заданою похибкою лінійних або кутових переміщень (А), температури і вологості (Б), деформацій (В), освітленості (Г):		
942.	Ширина решітки тензометричного перетворювача $b=5$ мм, крок петель $t=0,05$ мм. Розрахувати число петель тензометричного перетворювача.		
943.	Частота джерела живлення ємнісного перетворювача ( $\mathbb{E}\Pi$ ) $f = 3100$ Гц. Розрахувати кутову частоту напруги живлення ємнісного перетворювача		
944.	Якого методу отримання нелінійного розподілу опору по довжині потенціометричного перетворювача не існує?		
945.	Матеріали, що використовуються для виготовлення чутливих елементів п'єзоперетворювачів та мають п'єзоелектричні властивості:		
946.	Скільки відомо режимів роботи гістерезісного двигуна (по його механічній характеристиці)?		
	<b><i>Метрологія, технологічні вимірювання та прилади</i></b> <b><i>(2-й рівень складності - 4 бали)</i></b>		
947.	Покази вольтметра, що має шкалу, проградуйовану в діапазоні 0...100 В становлять 52 В, позначення класу точності на шкалі приладу 1,5. Обчислити відносну похибку вимірювання.		
948.	Покази амперметра, що має шкалу, проградуйовану в діапазоні 0...5 А становлять 1,3 А, позначення класу точності на шкалі приладу 1,5. Обчислити абсолютну похибку вимірювання.		
949.	Покази вольтметра, що має шкалу, проградуйовану в діапазоні -6...+6 В становлять 3 В, позначення класу точності на шкалі приладу 2,5. Обчислити відносну похибку вимірювання.		
950.	Покази амперметра, що має шкалу, проградуйовану в діапазоні -5...+5 А становлять 1,3 А, позначення класу точності на шкалі приладу 1,5. Обчислити абсолютну похибку вимірювання.		
951.	Визначити абсолютну та відносну похибку вимірювання сили струму 1 А, обумовлену неточністю вимірювального приладу класу точності 0,2 з межею вимірювання 5А.		
952.	Визначити абсолютну похибку вимірювання фізичної величини 120 мВ, обумовлену неточністю вимірювального приладу класу точності 0,05/0,02 в діапазоні 0...150 мВ.		
953.	Визначити відносну похибку вимірювання фізичної величини 120 мВ, обумовлену неточністю вимірювального приладу класу точності 0,05/0,02 в діапазоні 0...150 мВ.		
954.	Визначити відносну похибку вимірювання напруги 5 В у діапазоні (0–10) В, якщо клас точності приладу становить 1/0,5.		
955.	Визначити клас точності магнітоелектричного вольтметра з кінцевим значенням діапазону вимірювань $U_k = 300$ В, якщо граничне значення абсолютної похибки вимірювань постійне і дорівнює 1,5 В.		

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/117


956.	Визначити клас точності магнітоелектричного міліамперметра з кінцевим значенням діапазону вимірювань струму $I_k = 0,5 \text{ mA}$ , якщо граничне значення абсолютної похибки вимірювань постійно і дорівнює $0,015 \text{ mA}$ .		
957.	Визначити значення граничної абсолютної похибки термометра, що має шкалу $t_{\min} = 0 \text{ }^{\circ}\text{C} - t_{\max} = 60,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ і клас точності 0,6.		
958.	Лічильник електричної енергії має клас точності $\textcircled{1,0}$ . Обчислити похибку, яку він може допустити протягом відліку $100 \text{ kVt}\cdot\text{год}$ .		
959.	Довжина ребра куба $a = (38,0 \pm 0,3) \text{ см}$ . Обчислити його об'єм $V$ . Формула зв'язку: $V = a^3$		
960.	Обчислити потужність постійного електричного струму на підставі результатів прямих вимірювань напруги та струму: $U = (74,5 \pm 0,3) \text{ В}$ ; $I = (2,50 \pm 0,15) \text{ А}$ . Формула зв'язку: $P = UI$		
<b><i>Теорія автоматичного керування / Проектування систем автоматизації</i></b> <b><i>(2-й рівень складності - 4 бали)</i></b>			
961.	Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду $W(s) = \frac{5}{0,04s^2 + 0,2s + 1}$ , мають наступні значення		
962.	Замкнута САК, що має характеристичний поліном $D(s) = 0,4s^3 + 0,8s^2 + 2,0s + 2,0$ :		
963.	Замкнута САК, що має характеристичний поліном $D(s) = 0,4s^3 + 0,1s^2 + 2,0s + 2,0$ :		
964.	Чому дорівнюють частоти спряження ЛАЧХ системи з передатною функцією $W(s) = \frac{(1+10s)(1+s)}{(1+0,1s)(1+0,01s)}$ ?		
965.	Який максимальний нахил ЛАХ має астатична САК третього порядку (з астатизмом першого порядку), у складі якої є форсуюча ланка першого порядку?		
966.	Чому дорівнює частота зрізу ЛАЧХ системи з передатною функцією, що дорівнює $\frac{1}{s+2}$ ?		
967.	Чому дорівнює коефіцієнт похибки $C_0$ , якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд $W(s) = \frac{0,43}{0,39s+1}$ ?		
968.	Якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд $W(s) = \frac{1}{0,2s+1}$ , то передатна функція за похибкою буде дорівнювати:		

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

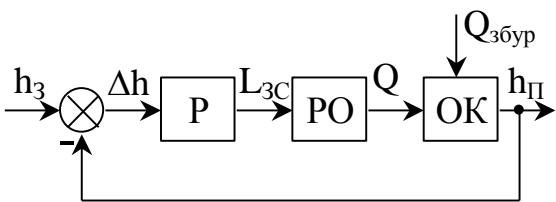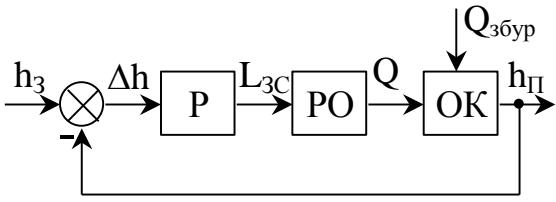969.	<p>Який характер похибки має місце на виході замкнутої САК (у сталому режимі), якщо розімкнута САК має астатизм першого порядку, а вхідна дія є квадратичною?</p>
970.	<p>Яким повинен бути загальний коефіцієнт підсилення системи, щоб відносне значення похибки регулювання щодо вхідного сигналу не перевищувало 10%?</p>
971.	<p>Якість дискретної системи характеризується обраним періодом дискретизації неперервного вхідного сигналу <math>T_k</math>. За умови, що вхідний сигнал характеризується максимальною частотою у його спектрі <math>\omega_c</math>, за яких умов повинен обиратися період дискретизації <math>T_k</math>?</p>
972.	<p>В системі керування рівнем рідини <math>h_{\Pi}</math> з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об'єктом керування) ОК</p>  <p>наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускої заслінки) <math>L_{3C}</math></p> $L_{3C} = \begin{cases} \text{повністю відкрита, якщо } h_{\Pi} < h_3 - \Delta, \\ \text{повністю закрита, якщо } h_{\Pi} > h_3 + \Delta, \\ L_{3C}, \text{ інакше} \end{cases}$ <p>реалізує такий закон керування:</p>
973.	<p>В системі керування рівнем рідини <math>h_{\Pi}</math> з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об'єктом керування) ОК</p>  <p>наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускої заслінки) <math>L_{3C}</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <math>\Delta h = h_3 - h_{\Pi}</math>,</li> <li>2) <math>L_{3C} = K_1 \cdot \Delta h</math></li> </ol> <p>реалізує такий закон керування:</p>

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

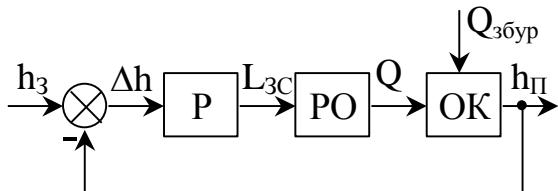974. В системі керування рівнем рідини  $h_{\Pi}$  з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об'єктом керування) ОК




наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускої заслінки)  $L_{3C}$

- 1)  $\Delta h = h_3 - h_{\Pi}$ ,
- 2)  $L_{3C1} = K_1 \cdot \Delta h$ ,
- 3)  $L_{3C2} = L_{3C1} + K_2 \cdot \Delta h \cdot \Delta \tau$ ,
- 4)  $L_{3C} = L_{3C1} + L_{3C2}$

реалізує такий закон керування ( $\Delta \tau$  – тривалість основного циклу контролера):

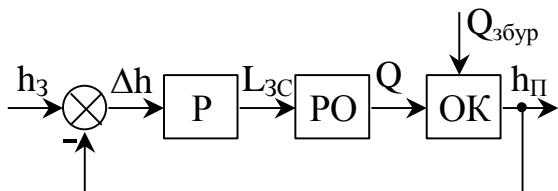975. В системі керування рівнем рідини  $h_{\Pi}$  з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об'єктом керування) ОК



наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускої заслінки)  $L_{3C}$

- 1)  $\Delta h = h_3 - h_{\Pi}$ ,
- 2)  $L_{3C1} = K_1 \cdot \Delta h$ ,
- 3)  $L_{3C2} = L_{3C1} + K_2 \cdot \Delta h \cdot \Delta \tau$ ,
- 4)  $L_{3C3} = K_3 \cdot (\Delta h - \Delta h_{-p}) / \Delta \tau$ ,
- 5)  $L_{3C} = L_{3C1} + L_{3C2} + L_{3C3}$ ,
- 6)  $\Delta h_{-p} = \Delta h$


реалізує такий закон керування ( $\Delta \tau$  – тривалість основного циклу контролера,  $\Delta h_{-p}$  – попереднє значення помилки системи):

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>		
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

976.	У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є допустимим певне постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого, керована величина є проміжною координатою в системі керування (не є вихідним керованим параметром), об'єкт керування не є досить інерційним – доцільно обрати наступний закон керування:
977.	У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об'єкт керування не є досить інерційним, відсутні вимоги щодо швидкодії регулятора – доцільно обрати наступний закон керування:
978.	У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об'єкт керування не є досить інерційним, бажано підвищити швидкість регулювання – доцільно обрати наступний закон керування:
979.	У випадку, коли виконуються наступні вимоги – об'єкт керування є досить інерційним, керування виконавчим механізмом з регулятора (мікроконтролера) реалізується лише одним сигнальним провідником (крім нульового), що може мати лише два рівні сигналу, допустимим є тимчасові періодичні відхилення дійсного значення керованої величини від заданого, бажано спростити алгоритм керування – доцільно обрати наступний закон керування:
980.	В наступному випадку немає обов'язкової потреби замінювати релейний закон керування одним з неперервних:
981.	У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати лише два стани (ввімкнено/вимкнено), об'єкт керування є досить інерційним – доцільно обрати наступний закон керування:
	<b>Електроніка</b> <b>(3-й рівень складності - 6 балів)</b>


ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/121

982.

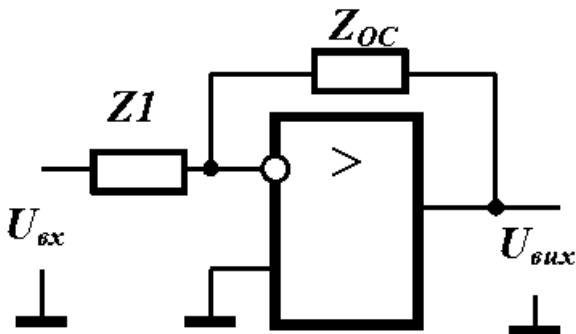


На рисунку надана загальна схема приладу на операційному підсилювачі (див. рисунок), що охоплений від'ємним зворотнім зв'язком. Яку математичну операцію над вхідним сигналом буде виконувати прилад, якщо елемент  $Z_1$  утворено **резистором**, а  $Z_{OC}$  – **діодом**?

983.

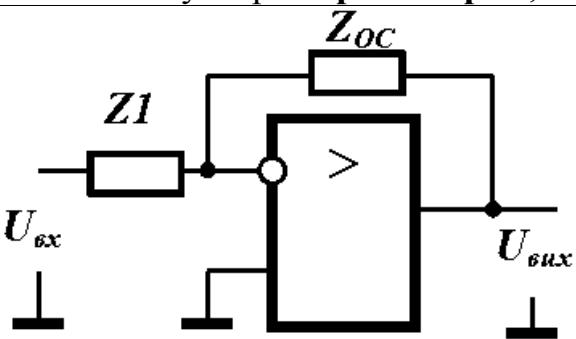

На рисунку надана загальна схема приладу на операційному підсилювачі (див. рисунок), що охоплений від'ємним зворотнім зв'язком. Яку математичну операцію над вхідним сигналом буде виконувати прилад, якщо елементи  $Z_1$  та  $Z_{OC}$  утворені **резисторами**?

984.

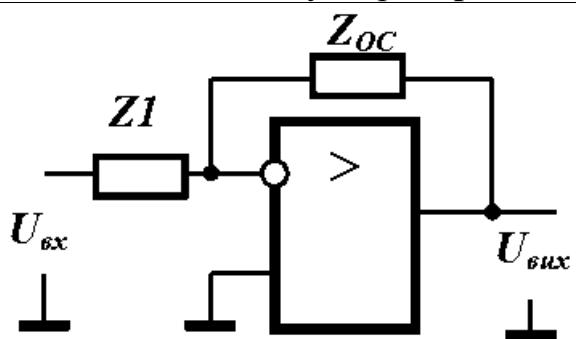


На рисунку надана загальна схема приладу на операційному підсилювачі (див. рисунок), що охоплений від'ємним зворотнім зв'язком. Яку математичну операцію над вхідним сигналом буде виконувати прилад, якщо елемент  $Z_1$  утворено **діодом**, а  $Z_{OC}$  – **резистором**?

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
	Випуск 1	Зміни 0

Екземпляр № 1


Арк 135/122

985.

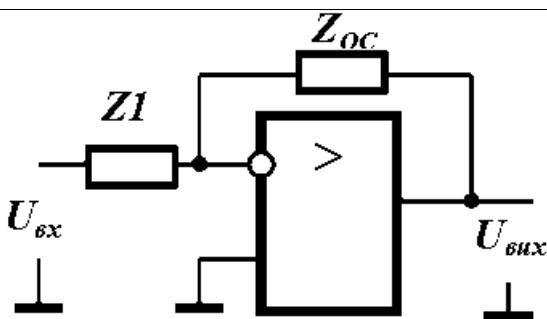


На рисунку надана загальна схема приладу на операційному підсилювачі (див. рисунок), що охоплений від'ємним зворотнім зв'язком. Яку математичну операцію над вхідним сигналом буде виконувати прилад, якщо елемент  $Z_1$  утворено **резистором**, а  $Z_{OC}$  – **конденсатором**?

986.

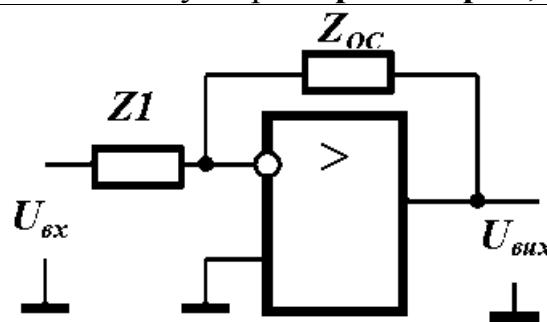

На рисунку надана загальна схема приладу на операційному підсилювачі (див. рисунок), що охоплений від'ємним зворотнім зв'язком. Яку математичну операцію над вхідним сигналом буде виконувати прилад, якщо елемент  $Z_1$  утворено **конденсатором**, а  $Z_{OC}$  – **резистором**?


987.

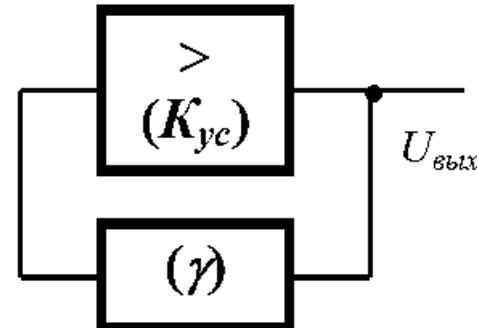

Комплексні коефіцієнти передачі елементів підсилювача зі зворотнім зв'язком (див. рисунок) мають вигляд:  $\bar{K}_{yc} = K_{yc} e^{j\phi_k}$ ;  $\bar{\gamma} = \gamma e^{j\phi_\gamma}$ , де  $K_{yc}$ ,  $\gamma$  – модулі коефіцієнтів,  $\phi_k$ ,  $\phi_\gamma$  – зсув фази гармонічного сигналу на деякій частоті. Нижче наведені деякі значення параметрів та варіанти відповідей щодо **можливості виникнення** гармонічних коливань у наведеній структурі на визначеній частоті


<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

988.

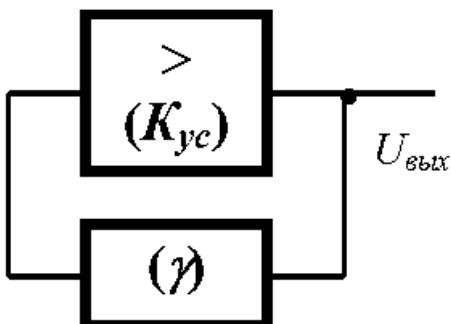

Комплексні коефіцієнти передачі елементів підсилювача зі зворотнім зв'язком (див. рисунок) мають вигляд:  $\bar{K}_{yc} = K_{yc} e^{j\phi_k}$ ;  $\bar{\gamma} = \gamma e^{j\phi_\gamma}$ , де  $K_{yc}, \gamma$  – модулі коефіцієнтів,  $\phi_k, \phi_\gamma$  – зсув фази гармонічного сигналу на деякій частоті. Нижче наведені деякі значення параметрів та варіанти відповідей щодо **можливості виникнення** гармонічних коливань у наведеній структурі на визначеній частоті

989.


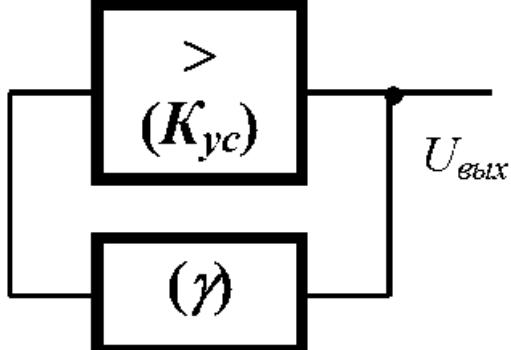


Комплексні коефіцієнти передачі елементів підсилювача зі зворотнім зв'язком (див. рисунок) мають вигляд:  $\bar{K}_{yc} = K_{yc} e^{j\phi_k}$ ;  $\bar{\gamma} = \gamma e^{j\phi_\gamma}$ , де  $K_{yc}, \gamma$  – модулі коефіцієнтів,  $\phi_k, \phi_\gamma$  – зсув фази гармонічного сигналу на деякій частоті. Нижче наведені деякі значення параметрів та варіанти відповідей щодо **можливості виникнення** гармонічних коливань у наведеній структурі на визначеній частоті

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/124

990.	<p>Комплексні коефіцієнти передачі елементів підсилювача зі зворотнім зв'язком (див. рисунок) мають вигляд: <math>\bar{K}_{yc} = K_{yc} e^{j\phi_K}</math>; <math>\bar{\gamma} = \gamma e^{j\phi_\gamma}</math>, де <math>K_{yc}, \gamma</math> – модулі коефіцієнтів, <math>\phi_K, \phi_\gamma</math> – зсув фази гармонічного сигналу на деякій частоті. Нижче наведені деякі значення параметрів та варіанти відповідей щодо <b>можливості виникнення</b> гармонічних коливань у наведеній структурі на визначеній частоті</p>
991.	<p>Логічну функцію</p> $F = X_1 X_2 + X_1 X_3$ <p>спробували перетворити за допомогою правила де Моргана, що призвело до наступних виразів. Вкажіть вірний вираз перетворення.</p>
992.	<p>Логічну функцію</p> $F = X_1 X_2 + X_1 X_3$ <p>спробували перетворити за допомогою правила де Моргана, що призвело до наступних виразів. Вкажіть вірний вираз перетворення.</p>
	<p><b>Електротехніка та електромеханіка / Технічні засоби автоматизації (3-й рівень складності - 6 балів)</b></p>
993.	<p>У колі, зображеному на схемі, визначить значення струму <math>i_1</math> у момент комутації, якщо: <math>U = 100 \text{ В}</math>, <math>R_1 = R_2 = R_3 = 50 \text{ Ом}</math>, <math>L = 20 \text{ мГн}</math>, <math>C = 10 \text{ мкФ}</math>.</p>
994.	Операторна схема заміщення катушки індуктивності має вигляд:
995.	Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора?

ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1



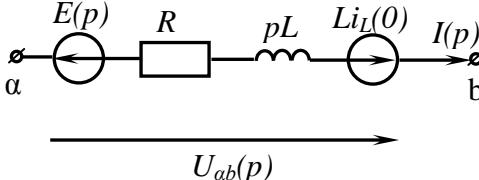
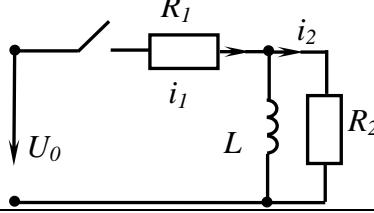
996.	<p>Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд:</p> 
997.	<p>Знайти оригінал функції <math>f(t)</math>, зображення по Лапласу якої має вигляд:</p> $F(p) = \frac{1}{p(p+a)}$
998.	<p>У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм <math>i_1(0)</math> у момент комутації</p> 
999.	<p>Трансформатор з коефіцієнтом <math>\kappa_u=1</math>:</p>
1000.	<p>Математична модель асинхронного двигуна із загальмованим ротором відповідає:</p>
1001.	<p>При активному навантаженні в синхронному генераторі:</p>
1002.	<p>При порівнянні двигунів постійного струму з різними типами збудження найбільш лінійні характеристики мають:</p>
1003.	<p>Величина переміщення щітки по контактній доріжці лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) <math>\Delta l=3</math> мм, напруга живлення ЛПП <math>U = 50</math> В, вихідний сигнал ЛПП <math>\Delta U = 0,8</math> В. Розрахувати загальну довжину обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача.</p>
1003.	<p>Загальна довжина обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) <math>l = 187,5</math> мм, провід обмотки ЛПП – константн з діаметром перерізу <math>d_{i3} = 0,28</math> мм. Розрахувати загальну кількість витків лінійного потенціометричного перетворювача.</p>
1004.	<p>Провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) – константн з такими характеристиками: площа перерізу <math>q = 0,049</math> <math>\text{мм}^2</math>, припустима густина струму <math>\delta = 5</math> <math>\text{A}/\text{мм}^2</math>, напруга живлення <math>U = 50</math> В. Розрахувати загальний опір лінійного потенціометричного перетворювача.</p>
1005.	<p>Тензометричний перетворювач (ТП) має наступні параметри: база <math>l_0=20</math> мм, ширина <math>b = 5</math> мм, питома поверхня охолодження <math>\sigma_{don} = 2 \cdot 10^2</math> <math>\text{мм}^2/\text{Вт}</math>, вихідний внутрішній опір ТП <math>r = 10087</math> Ом. Розрахувати напругу живлення тензометричного перетворювача.</p>

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>			
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 135/126</i>

1006.	<p>Напруга живлення тензометричного перетворювача (ТП) <math>U=449,2</math> В, вихідний внутрішній опір ТП <math>r = 10087</math> Ом.</p> <p>Розрахувати потужність, що споживається тензометричним перетворювачем.</p>
1007.	<p>Напруга джерела живлення ємнісного перетворювача (ЄП) <math>U = 100</math> В; внутрішній опір ЄП <math>R = 2,4</math> МОм.</p> <p>Розрахувати потужність, що розсіюється на активному опорі ємнісного перетворювача.</p>
1008.	<p>На обкладинки кварцового п'єзоелектричного перетворювача діє сила <math>F = 9,81</math> Н, ємність п'єзоелектричного перетворювача <math>C = 3,1 \cdot 10^{-12}</math> Ф, ємність схеми <math>C_{\text{сх}} = 4 \cdot 10^{-12}</math> Ф, п'єзоелектрична стала кварцу <math>k = 2,14 \cdot 10^{-12}</math> Кл/Н.</p> <p>Визначити напругу, що знімається з п'єзоперетворювача.</p>
1009.	<p>На обкладинки кварцового п'єзоелектричного перетворювача (ПП) діє сила <math>F = 9,81</math> Н, площа пластин <math>S_x = 5 \text{ см}^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2</math>, а товщина пластин <math>d = 5 \cdot 10^{-3}</math> м, діелектрична стала кварцу <math>\varepsilon_k = 3,5</math>, діелектрична стала вакууму <math>\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}</math>, п'єзоелектрична стала кварцу <math>k = 2,14 \cdot 10^{-12}</math> Кл/Н.</p> <p>Визначити напругу між обкладинками кварцового п'єзоелектричного перетворювача.</p>
1010.	<p>Мінімальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача (ТП) <math>\varepsilon = 5 \cdot 10^{-8}</math>; модуль пружності стальної деталі, на яку наклеїмо ТП, <math>E = 2 \cdot 10^6</math> кг/см<sup>2</sup>. Визначити мінімальну напругу сталі, яку може заміряти даний ТП.</p>
1011.	<p>Провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) константан з такими характеристиками: площа перерізу обмотки <math>q = 0,049</math> мм<sup>2</sup>, питомий опір <math>\rho = 0,49</math> Ом·мм<sup>2</sup>/м; загальний опір <math>R = 204,08</math> Ом, загальна кількість витків обмотки <math>w = 669,64</math>. Розрахувати середню довжину одного витка лінійного потенціометричного перетворювача.</p>
1012.	<p>Провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) з діаметром перерізу <math>d_{i3} = 0,28</math> мм, середня довжина одного витка <math>l_\omega = 2040,82</math> мм.</p> <p>Розрахувати габаритні розміри квадратного перерізу лінійного потенціометричного перетворювача, якщо діаметром перерізу обмотки можна нехтувати.</p>
	<b><i>Teoria автоматичного керування / Проектування систем автоматизації</i></b> <b><i>(3-й рівень складності - 6 балів)</i></b>

ЖДТУ	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/127

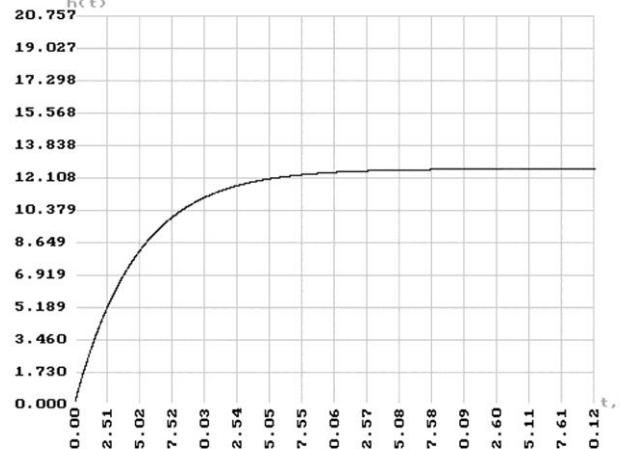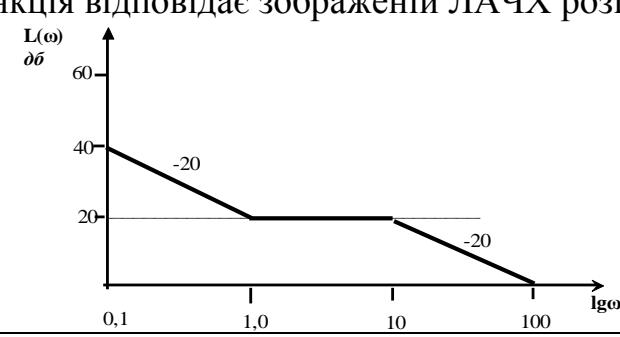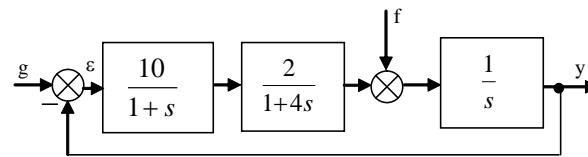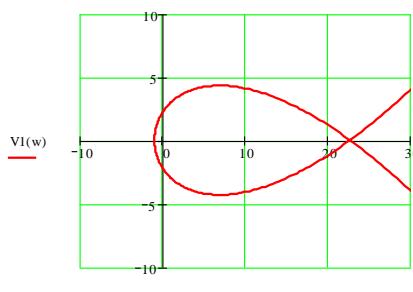
1013.	<p>Визначити постійну часу інерційної ланки першого порядку:</p> 
1014.	<p>Яка передатна функція відповідає зображеній ЛАЧХ розімкнутої системи?</p> 
1015.	<p>Якщо вхідний вплив на статичну систему дорівнює <math>t</math>, то для виключення похибки за швидкістю необхідно ввести до складу системи</p>
1016.	<p>На рисунку наведена структурна схема САК. Оцінити точність системи при відпрацюванні вхідної дії та збурення (g та f).</p> 
1017.	<p>Перші коефіцієнти похибки по вхідному впливу мають вигляд:</p> $C_0 = C_1 = 0; C_2 = \frac{1}{k}; C_3 = \frac{T_1 + T_2}{k} - \frac{1}{k^2}.$ <p>Який порядок астатизму має САК по відношенню до вхідного впливу?</p>
1018.	<p>Чому наближено дорівнює критичний коефіцієнт підсилення з огляду на криву D-робиття, якщо <math>U1(w) = 1,27w^2 - 1</math>, <math>V1(w) = 0,14w^3 - 2,6w</math></p> 

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

<p>1019. Зазначте, яка пара коефіцієнтів <math>b_0</math> та <math>b_1</math> буде вірною для наступної матриці Руза?</p>	$R = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 & b_5 \\ b_0 & b_2 & b_4 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
<p>1020. Який коефіцієнт підсилення має система з передатною функцією типу:</p> $W(s) = \frac{K}{T_1 s^3 + T_2 s^2 + T_3 s + 1}, \text{ з огляду на АФЧХ?}$	
<p>1021. Оберіть вираз, який визначає сигнал усталеної помилки САК, зображеній на наступному графіку:</p>	
<p>де <math>x_2(t)</math> – динамічна помилка САК.</p>	
<p>1022. Чому дорівнюють значення рівнів перших двох імпульсів (<math>H_1</math> та <math>H_2</math>) перехідної характеристики цифрової САК, якщо її передатна функція має вигляд:</p> $W(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.132z + 0.105}{z^2 - 1.277z + 0.514} ?$	
<p>1023. Які з зазначених пар коренів характеристичного рівняння цифрової САК задовільняють умовам стійкості системи?</p>	






ЖДТУ	Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ	
Vипуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 135/129

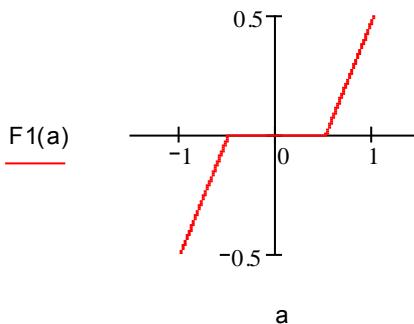1024. Який вираз дозволяє описати нелінійну характеристику такого типу?







1025. Чому дорівнює функція гармонійного коефіцієнту передачі, якщо коефіцієнти гармонійної лінеаризації визначаються як:  $q(a) = \frac{4c}{\pi a}$ ,  $\frac{d}{dt} q(a) = 0$  за умови, що  $c = 10$

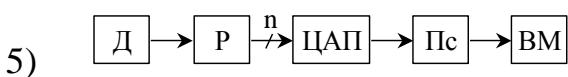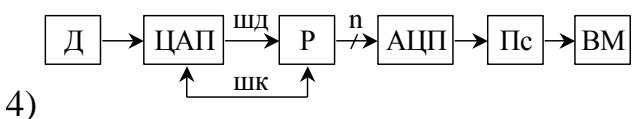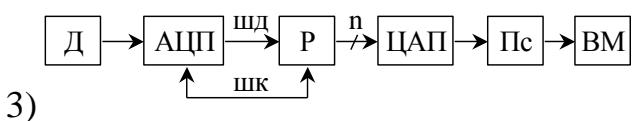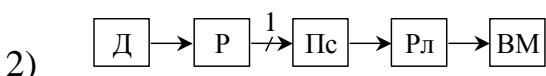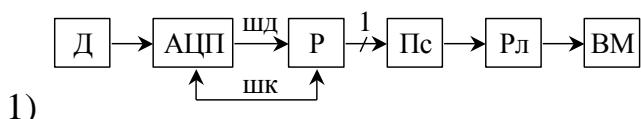1026. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на цифровий виконавчий механізм за релейним законом керування реалізується наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):



<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

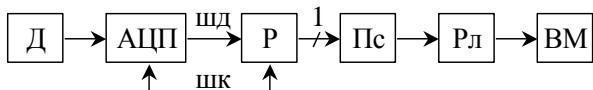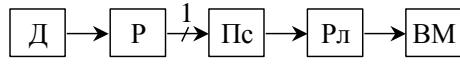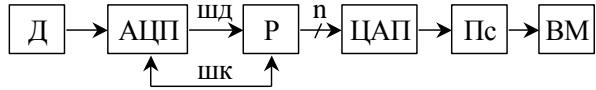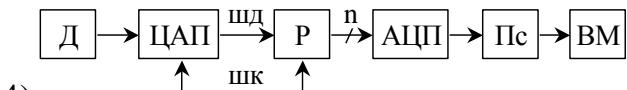1027.	<p>Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер має аналогові входи) та видача керуючого впливу на виконавчий механізм з аналоговим входом за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):</p> <p>1)</p>  <p>2)</p>  <p>3)</p>  <p>4)</p>  <p>5)</p> 
-------	---

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/131

1028.	<p>Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на цифровий виконавчий механізм за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):</p> <p>1)</p> <pre> graph LR     D[Д] --&gt; ACPI[АЦП]     ACPI -- "шд" --&gt; P[Р]     P -- "1" --&gt; Ps[Пс]     Ps --&gt; RL[Рл]     RL --&gt; VM[ВМ]     ACPI &lt;-- "шк" --&gt; RL   </pre> <p>2)</p> <pre> graph LR     D[Д] --&gt; P[Р]     P -- "n" --&gt; Ps[Пс]     Ps --&gt; VM[ВМ]   </pre> <p>3)</p> <pre> graph LR     D[Д] --&gt; ACPI[АЦП]     ACPI -- "шд" --&gt; P[Р]     P -- "n" --&gt; CAP[ЦАП]     CAP --&gt; Ps[Пс]     Ps --&gt; VM[ВМ]     ACPI &lt;-- "шк" --&gt; CAP   </pre> <p>4)</p> <pre> graph LR     D[Д] --&gt; ACPI[АЦП]     ACPI -- "шд" --&gt; P[Р]     P -- "n" --&gt; VM[ВМ]   </pre> <p>5)</p> <pre> graph LR     D[Д] --&gt; P[Р]     P -- "n" --&gt; CAP[ЦАП]     CAP --&gt; Ps[Пс]     Ps --&gt; VM[ВМ]   </pre>
-------	---

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

1029. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з аналоговими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на реєстрах):
- 1)
- 
- 2)
- 
- 3)
- 
- 4)
- 
- 5)
-

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

1030. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з цифровими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на реєстрах):
- 1)
- 
- 2)
- 
- 3)
- 
- 4)
- 
- 5)
-

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет СУЯ ЖДТУ</b>	
Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1

Арк 135/134

1031.	<p>Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з дискретними входами за релейними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на реєстрах):</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>5)</p>
1032.	Для апаратного керування потоком даних в інтерфейсі RS-232 використовуються наступні сигнали:
1033.	Якщо на приймач по інтерфейсу RS-232 прийде сигнал рівня 0 вольт, то він буде сприйматися як:
1034.	Передавач (комп'ютер архітектури IBM PC) по інтерфейсу RS-232 (через СОМ-порт) для передачі логічної одиниці (стан включено) видає фізичний рівень в межах (у вольтах):

<b>ЖДТУ</b>	<b>Міністерство освіти і науки України</b> <b>Житомирський державний технологічний університет</b> <b>СУЯ ЖДТУ</b>							
	<i>Випуск 1</i>	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 135/135				

1035.	<p>При передачі даних від ведучого до підлеглого пристрою по шині I<sup>2</sup>C (з 7-бітною адресацією)</p> <p>використовується наступний формат (схема) передачі (заштриховані дані – від ведучого, не заштриховані – від підлеглого):</p> <p>1) </p> <p>2) </p> <p>3) </p> <p>4) </p> <p>5) </p>
-------	--